

模拟与数字电路

Analog and Digital Circuits



课程主页 扫一扫

第七讲：Verilog、FPGA 介绍

Lecture 7: Introduction on Verilog & FPGA

主讲：陈迟晓

Instructor: Chixiao Chen

提纲

- 复习
 - Verilog always 块结构
- Verilog语法 续
- Verilog 应用举例
- FPGA简介



基于下列Verilog代码求模块逻辑，并化简

```
module truth_table_verilog_example (F, A, B, C);
  input A, B, C;
  output F;
  reg F;

  always @(A or B or C)
  begin //begin the procedural statements
    case ({A,B,C}) //variables that affect the procedure

        //the 3'b simply means that we're
        3'b000: F= 'b0; //considering three bit binary variable
        3'b001: F= 'b0;
        3'b010: F= 'b1;
        3'b011: F= 'b0;
        3'b100: F= 'b1;
        3'b101: F= 'b0;
        3'b110: F= 'b1;
        3'b111: F= 'b0;

    endcase
  end //end the begin statement

endmodule
```

3.5.1 常数

- 考虑带有进位的加法器，一种方法是手工扩展输入1位，执行常规加法，截取和的最高位作为进位，代码如例3.12所示

例3.12 固定位宽的加法器描述

```
module adder_carry_hard_lit
(
  input wire [3:0] a, b,
  output wire [3:0] sum,
  output wire cout // 进位
);
  wire [4:0] sum_ext;
  assign sum_ext = {1'b0, a} + {1'b0, b};
  assign sum = sum_ext [3:0];
  assign cout = sum_ext [4];
endmodule
```

- 代码描述的是4位加法器，固定值如3和4用以表示范围。
- 如果我们想改成8位加法器，这些字都要手工修改，如果代码很复杂而且这些文字出现在很多地方，这将是一个**繁琐且容易出错**的过程。

3.5.2 参数

- Verilog模块可以实例化为组件并成为更大设计的一部分。Verilog提供一种结构称为parameter，向模块传递信息，这种机制使得模块多功能化并能重复使用。参数在模块内不能改变，因此功能与常数类似。
- 在Verilog-2001中，参数声明部分可以在开头，在端口声明之前，其语法如下：

```
module [模块名]
  # (
    parameter [参数名] = [默认值],
              [参数名] = [默认值];
  )
  (
    ...
  );
```

3.5.2 参数

- 例3.13可以改成采用参数的加法器，如例3.14所示。参数N声明为默认值4，N声明之后，就可以像常数一样在端口声明和模块体中使用。

例3.14 使用参数的加法器描述

```
module adder_carry_para
  # ( parameter N=4 )
  (input [N-1:0] a, b,
  output [N-1:0] sum,
  output cout );
  localparam N1 = N-1;           //常数声明
  wire [N:0] sum_ext;
  assign sum_ext = {1'b0, a} + {1'b0, b};
  assign sum = sum_ext [N1:0];
  assign cout= sum_ext [N];
endmodule
```

3.5.2 参数

例3.15 加法器例化的例子

```
module adder_insta
(
  input  [3:0] a4, b4,
  output [3:0] sum4,
  output c4,
  input  [7:0] a8, b8,
  output [7:0] sum8,
  output c8
);
// 实例化8位加法器
Adder_carry_para #(N(8)) unit1
  (. a(a8), . b(b8), . sum(sum8), . cout (c8));
//实例化4位加法器
Adder_carry_para unit2
  (.a(a4), .b(b4),.sum(sum4),.cout(c4));
endmodule
```

- 可以在组件实例化中给参数赋所需的值并将原来的默认值覆盖
- 如果省略了参数赋值，则采用默认参数
- 参数提供了一种创建可扩展代码机制，可调整电路的位宽以适应特定的需求，**这使代码移植性更好，有利于设计重用。**

3.6 设计实例

□ 本节给出了一些常用的组合电路的设计实例，包括：

➤ 3.6.1 多路选择器


➤ 3.6.2 比较器

➤ 3.6.3 译码器

➤ 3.6.4 编码器和编码转换器

 3.6.1 多路选择器

□多路选择器（ Multiplexer ）是一个**多输入、单输出**的组合逻辑电路，一个n输入的多路选择器就是一个n路的数字开关，可以根据通道选择控制信号的不同，从n个输入中选取一个输出到公共的输出端。



- in0、in1、in2和in3是4个输入端口
- s1和s0是通道选择控制信号端口
- out是输出端口

图3.2：4选1多路选择器的电路模型和真值表

s1	s0	out
0	0	in0
0	1	in1
1	0	in2
1	1	in3

- 当s1和s0取值分别为00、01、10和11时，输出端out将分别输出in0、in1、in2和in3的数据。

3.6.1 多路选择器

□例3.16和例3.17分别是4选1多路选择器的if-else语句描述和case语句描述。

例3.16: 4选1多路选择器的if-else语句描述


```
module mux41_if
  (
    input in0,in1,in2,in3,
    input s0,s1,
    output reg out //out声明为reg类型
  );
  always @*
    begin
      if ({s1,s0} == 2'b00)
        out = in0;
      else if({s1,s0} == 2'b01)
        out = in1;
      else if({s1,s0} == 2'b10)
        out = in2;
      else
        out = in3;
    end
endmodule
```

例3.17: 4选1多路选择器的case语句描述

```
module mux41_case
  (
    input in0,in1,in2,in3,
    input s0,s1,
    output reg out //out声明为reg类型
  );
  always @*
    begin
      case ({s1,s0})
        2'b00: out = in0;
        2'b01: out = in1;
        2'b10: out = in2;
        default: out = in0;
      endcase
    end
endmodule
```

3.6.1 多路选择器

□ 4选1多路选择器的仿真波形如图3.3所示。

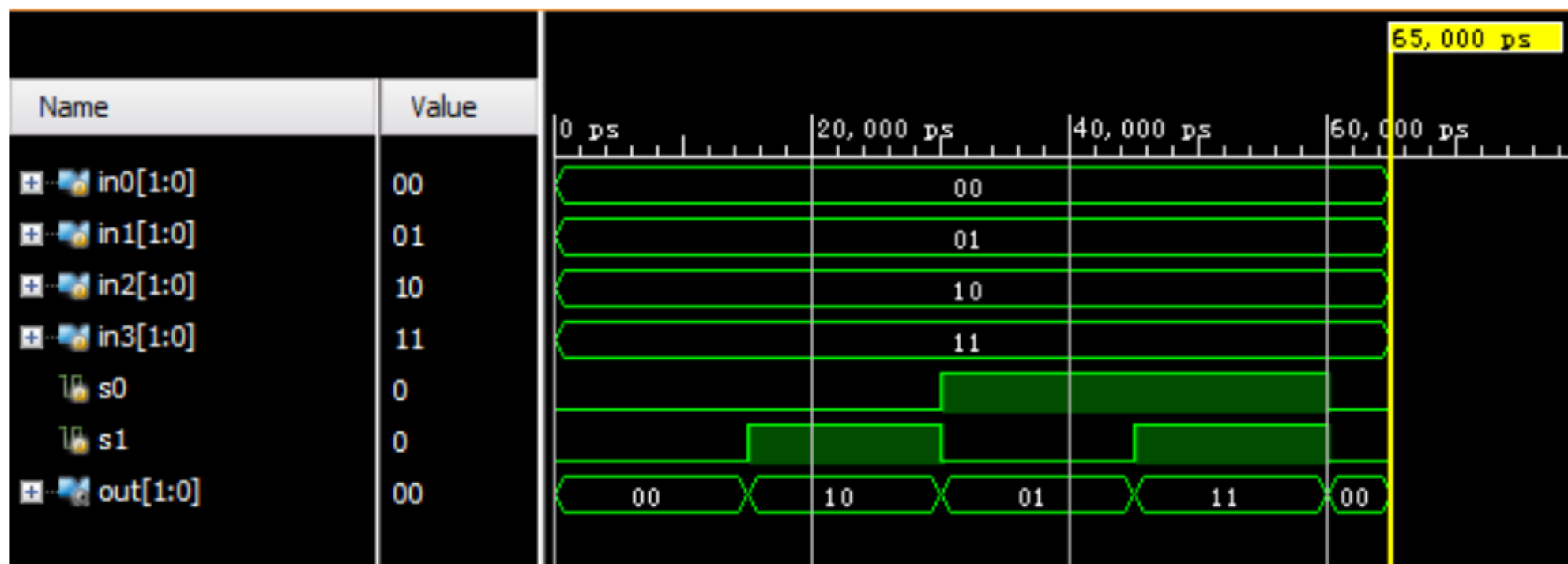

3.6.2 比较器

- 比较器是用来完成数值大小比较逻辑的组合电路。
- 一位二进制数比较器是它的基础，其电路真值表如表3.3所示。
- in0和in1是一位输入比较信号
- lt、eq和gt分别是两个输入信号大小的比较结果

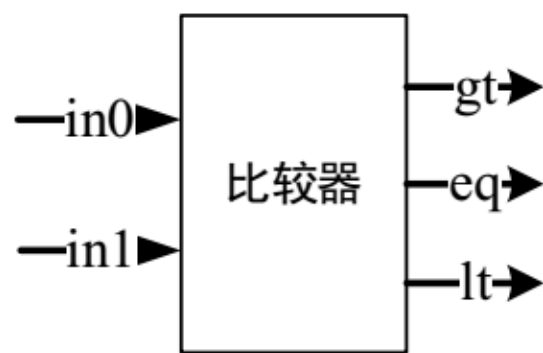


表3.3 一位二进制比较器的真值表

in0	in1	gt(in0>in1)	eq(in0=in1)	lt(in0<in1)
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

3.6.2 比较器

□例3.18是其Verilog HDL描述。

注意：本设计中，在always块内if语句之前，我们对gt，eq和lt都赋值为0。这样做的重要性是保证每个输出都被分配一个值。如果没有这样做，Verilog会认为你不想让它们的值改变，系统将会自动生成一个锁存器，那么得到的电路就不再是一个组合电路了。

例3.19 N位二进制比较器的描述

```
module comp_N
  #(parameter N = 8)
  (
    input [N-1:0] in0,in1,
    output reg gt,eq,lt
  );
```

例3.18 一位二进制比较器的描述

```
module comp_1
  (
    input in0,in1,
    output reg gt,eq,lt
  );
  always @*
  begin
    gt = 0;
    eq = 0;
    lt = 0;
    if(in0>in1)
      gt = 1;
    if(in0==in1)
      eq = 1;
    if(in0<in1)
      lt = 1;
  end
endmodule
```

3.6.3 译码器和编码器

□ 3-8译码器

- ▶ 译码器电路有 n 个输入和 2^n 个输出，每个输出都对应着一个可能的二进制输入。
- ▶ 通常情况下，一次只能有一个输出有效。

□ 8-3编码器

- ▶ 编码器是译码器的反向器件
- ▶ 它有 2^n 个输入和 n 个输出，输出的 n 位二进制数代表着输入标号为 2^n 中的哪一路输入是高电平。

3.6.3 译码器和编码器

例3.20 : 3-8译码器的描述

```
module decode_3_8
(
  input [2:0] in,
  output reg [7:0] y
);
always @*
begin
  case (in)
    3'b000 : y = 8'b00000001;
    3'b001 : y = 8'b00000010;
    3'b010 : y = 8'b00000100;
    3'b011 : y = 8'b00001000;
    3'b100 : y = 8'b00010000;
    3'b101 : y = 8'b00100000;
    3'b110 : y = 8'b01000000;
    3'b111 : y = 8'b10000000;
  endcase
end
endmodule
```


例3.21 : 8-3编码器的描述

```
module encode_8_3(input [7:0] in,
  output reg [2:0] encode_out,
  output reg valid );
always @*
begin
  valid = 1;
  case (in)
    8'b00000001 : encode_out = 3'b000;
    8'b00000010 : encode_out = 3'b001;
    8'b00000100 : encode_out = 3'b010;
    8'b00001000 : encode_out = 3'b011;
    8'b00010000 : encode_out = 3'b100;
    8'b00100000 : encode_out = 3'b101;
    8'b01000000 : encode_out = 3'b110;
    8'b10000000 : encode_out = 3'b111;
    default : valid = 0;
  endcase
end
endmodule
```

 
3.6.4 : 十六进制数七段LED显示译码器


□七段LED显示器也称为七段数码管，其示意图如图3.8(a)所示

- 包括七个LED管和一个圆形LED小数点。
- 按LED单元连接方式可以分为**共阳数码管**和**共阴数码管**，共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管，COM接到逻辑高电平，当某一字段发光二极管的阴极为低电平时，相应字段就点亮。
- 共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管，COM接到逻辑低电平，当某一字段发光二极管的阳极为高电平时，相应字段就点亮。



(a)引脚

图3.8：七段码LED示意图

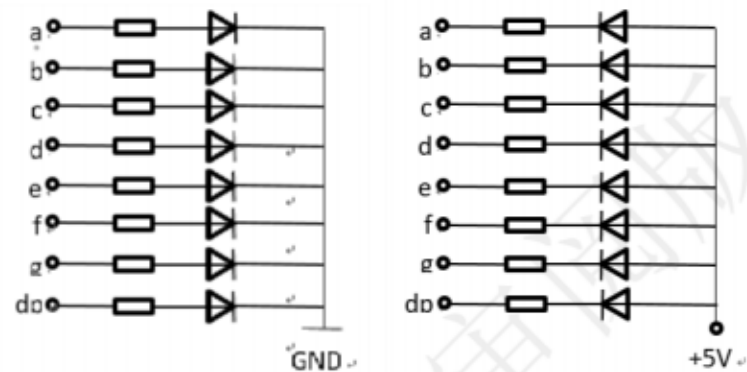

(b)共阴极

(c)共阳极

3.6.4 十六进制数七段LED显示译码器




- 本节设计的十六进制数七段LED显示译码器，驱动共阳数码管
- 把一个4位十六进制数输入，转换为驱动7段LED显示管的控制逻辑；为了完整，我们把1位小数点的控制dp也列出
- Verilog HDL描述如例3.23所示

例3.23十六进制数七段LED显示译码器的描述

```
module hex_7seg
(
  input [3:0] hex,
  input dp,
  output reg [7:0] sseg
);
always @*
```

```
begin
  case (hex)
    4'h0: sseg [6:0] = 7'b0000001;
    4'h1: sseg [6:0] = 7'b1001111;
    4'h2: sseg [6:0] = 7'b0010010;
    4'h3: sseg [6:0] = 7'b0000110;
    4'h4: sseg [6:0] = 7'b1001100;
    4'h5: sseg [6:0] = 7'b0100100;
    4'h6: sseg [6:0] = 7'b0100000;
    4'h7: sseg [6:0] = 7'b0001111;
    4'h8: sseg [6:0] = 7'b0000000;
    4'h9: sseg [6:0] = 7'b0000100;
    4'ha: sseg [6:0] = 7'b0001000;
    4'hb: sseg [6:0] = 7'b1100000;
    4'hc: sseg [6:0] = 7'b0110001;
    4'hd: sseg [6:0] = 7'b1000010;
    4'he: sseg [6:0] = 7'b0110000;
    4'hf: sseg [6:0] = 7'b0111000;
  endcase
  sseg [7] = dp;
end
endmodule
```

结构化的Verilog 与模块的级联调用

 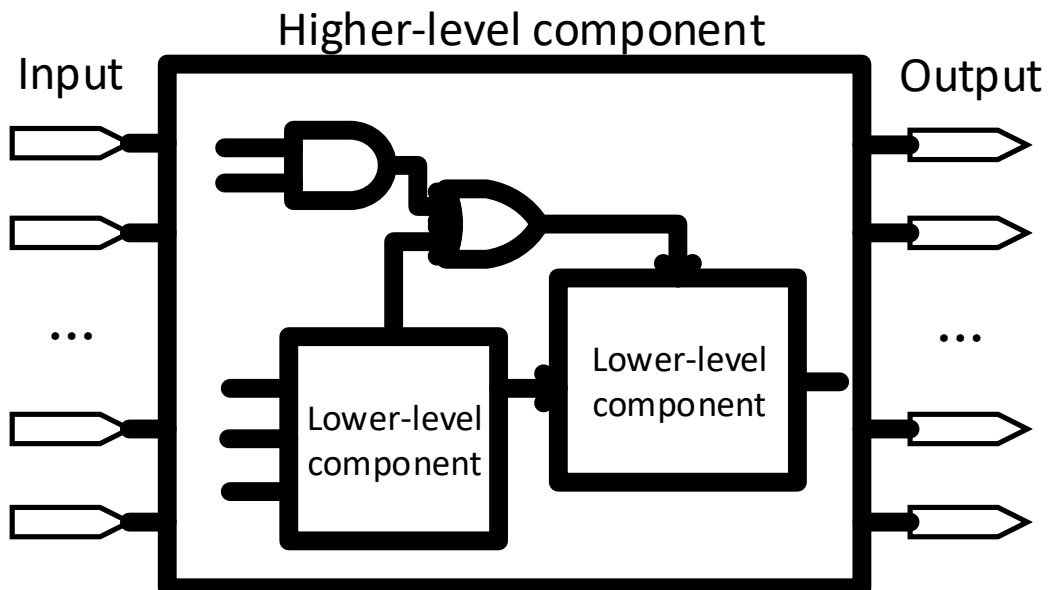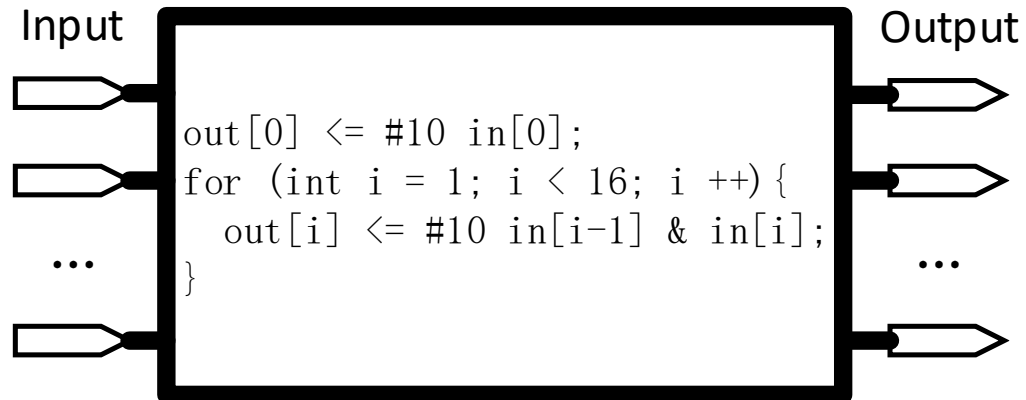

Structural style Verilog

```
module mux16x1(F,W,S);  
  input [0:15] W;  
  input [3:0] S;  
  output F;  
  wire [0:3] M;  
  
  mux4x1 mux1(M[0],W[0:3],S[1:0]);  
  mux4x1 mux2(M[1],W[4:7],S[1:0]);  
  mux4x1 mux3(M[2],W[8:11],S[1:0]);  
  mux4x1 mux4(M[3],W[12:15],S[1:0]);  
  mux4x1 mux5(F,M,S[3:2]);  
endmodule
```

The Verilog code for mux4x1 must be either in the same file as mux16x1, or in a separate file (called mux4x1.v) in the same directory as mux16x1

级联调用举例

- 已知一个3-8线译码器的Verilog模块，请用使用该module和若干基础逻辑门实现的一个4-16线译码器

例3.20 : 3.8译码器的描述

```
module decode_3_8
(
    input [2:0] in,
    output reg [7:0] y
);
always @*
begin
    case (in)
        3'b000 : y = 8'b00000001;
        3'b001 : y = 8'b00000010;
        3'b010 : y = 8'b00000100;
        3'b011 : y = 8'b00001000;
        3'b100 : y = 8'b00010000;
        3'b101 : y = 8'b00100000;
        3'b110 : y = 8'b01000000;
        3'b111 : y = 8'b10000000;
    endcase
end
endmodule
```

可编程逻辑门阵列 FPGA 简介

- **Field-Programmable** Gate Array
- Can be configured to act like any circuit by HDL
- Can do many things, but we focus on computation acceleration




FPGA vs. CPU/GPUs

- GPU – The other major accelerator for parallel Computing
- CPU/GPU hardware is fixed
 - “General purpose”
 - we write programs (sequence of instructions) for them
- FPGA hardware is not fixed
 - “Special purpose”
 - Hardware can be whatever we want
 - Will our hardware require/support software? Maybe!
- Optimized hardware is very efficient
 - GPU-level performance**
 - 10x power efficiency (300 W vs 30 W)




Fine-Grained Parallelism of Special-Purpose Circuits

 - Example -- Calculating gravitational force: $\frac{G \times m_1 \times m_2}{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$
- 8 instructions on a CPU \rightarrow 8 cycles**
- Much fewer cycles on a special purpose circuit



4 cycles with basic operations

 

3 cycles with compound operations

May slow down clock

$$\text{Ret} = (G \times m_1 \times m_2) / ((x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2)$$



1 cycle with even further compound operations

How Is It Different From ASICs

- ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)
 - Special chip purpose-built for an application
 - E.g., ASIC bitcoin miner, Intel neural network accelerator
 - Function cannot be changed once expensively built
- + FPGAs can be **field-programmed**
 - Function can be changed completely whenever
 - FPGA fabric **emulates** custom circuits
- - Emulated circuits are not as efficient as bare-metal
 - ~10x performance (larger circuits, faster clock)
 - ~10x power efficiency



Basic FPGA Architecture

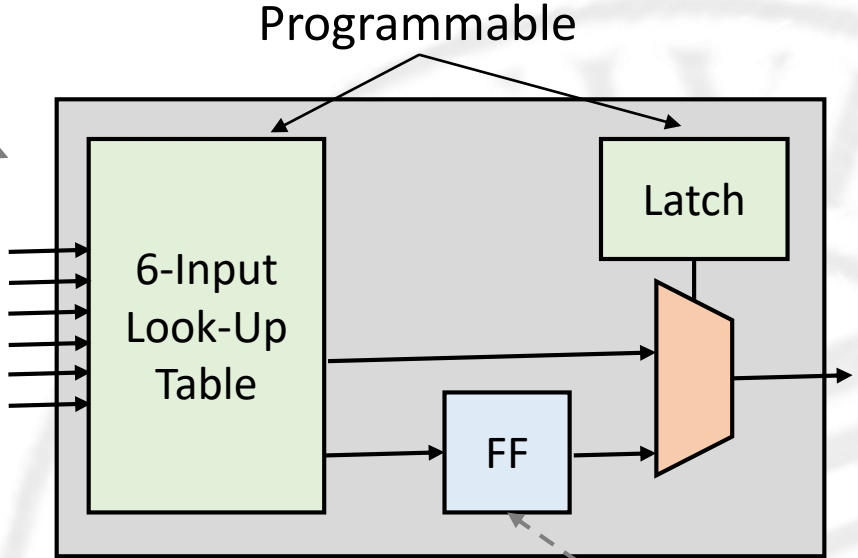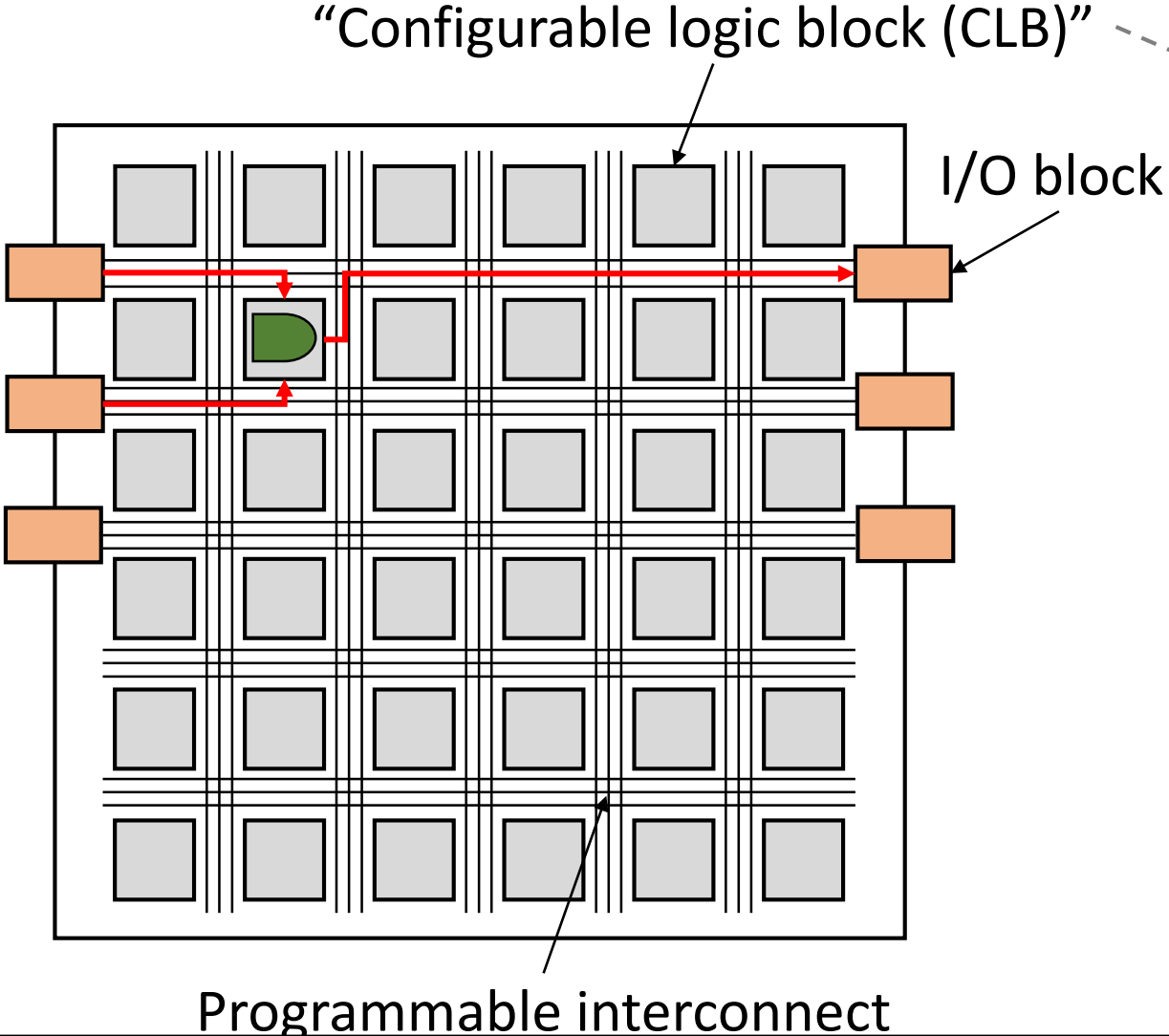


Ex) 2-LUT for "AND"

Input 1	Input 2	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Sequential circuit construction


FPGA: Field Programmable Gate Array

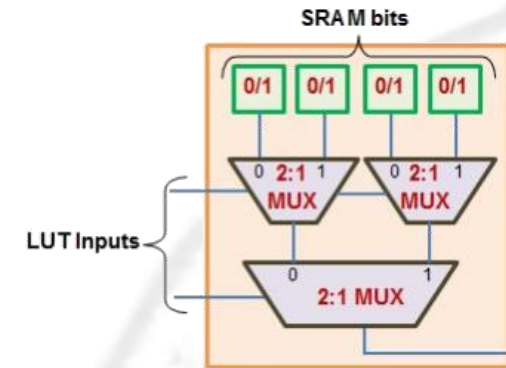- Basic Cell: Look-Up-Table (LUT)
- Basic structure: RAM + Switches/ MUX's
- Mapping of "any" logic – generate bit table





Truth Table

Inputs				Output
A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

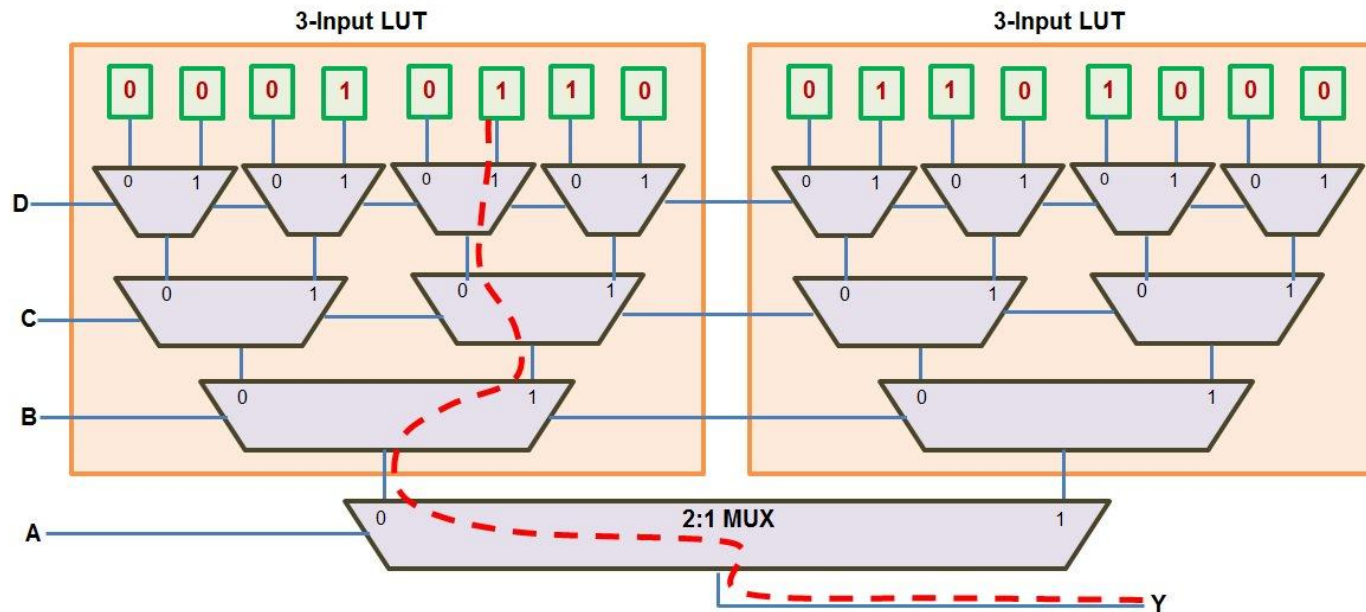


Global Fabric

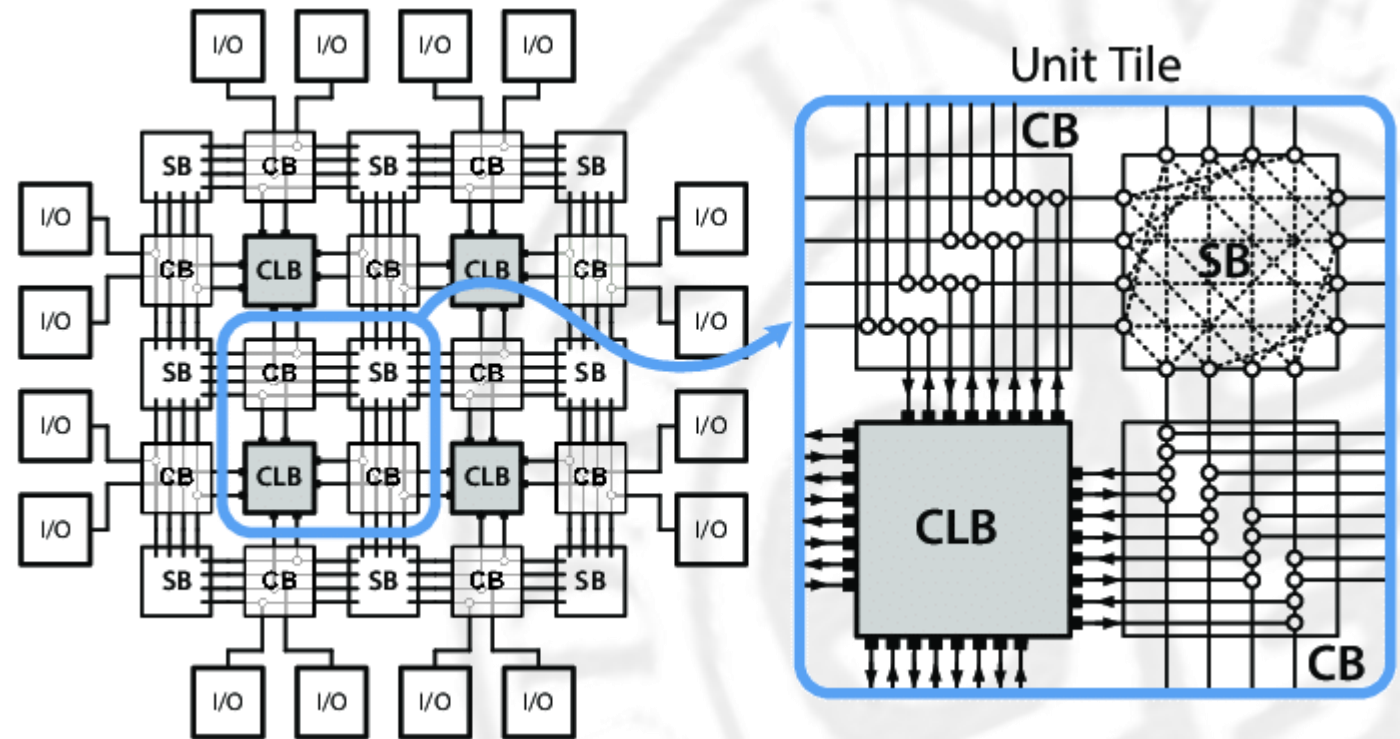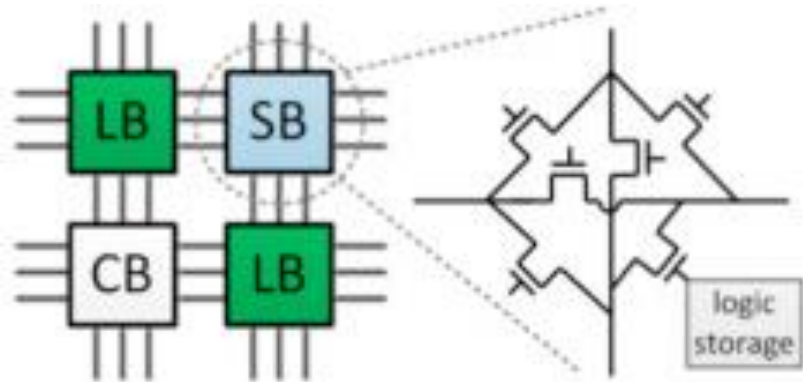
- Interconnection between CLBs:
 - CB = connection boxes
 - SB = switch boxes




Basic FPGA Architecture – DSP Blocks

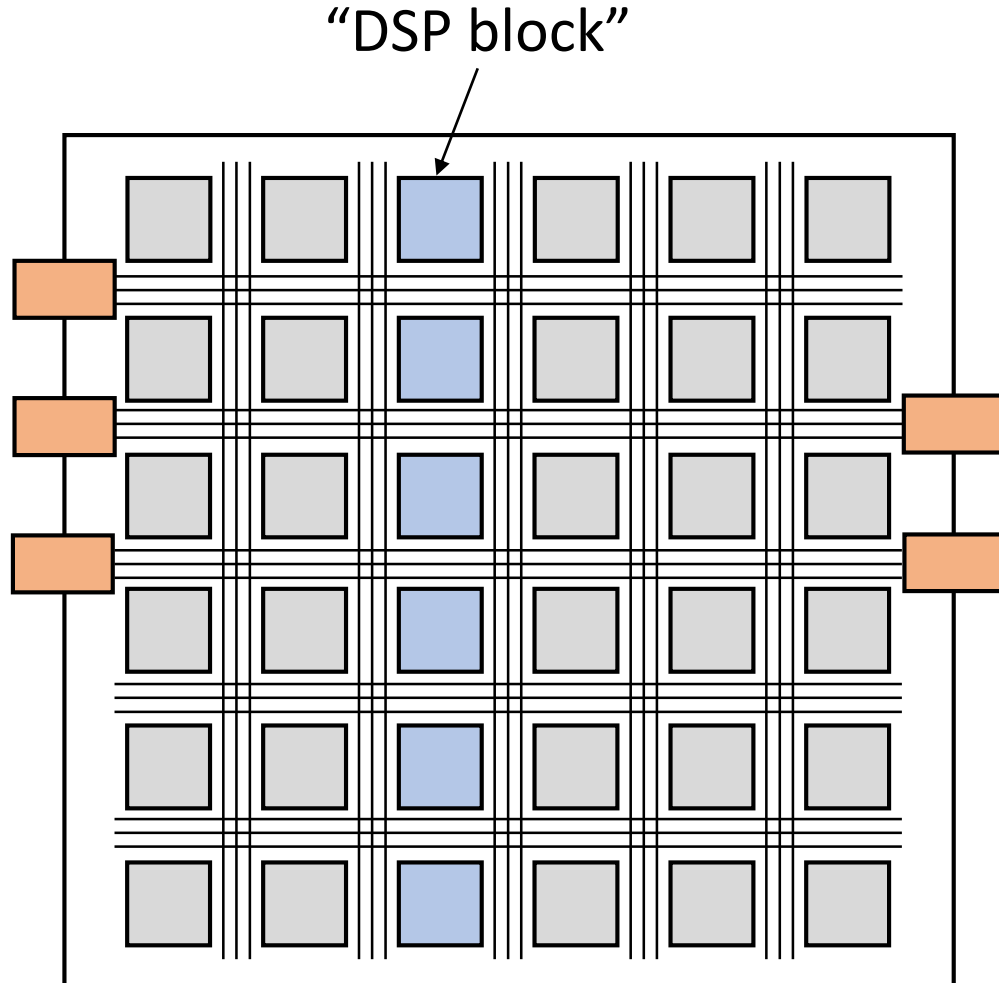

 - CLBs act as gates – Many needed to implement high-level logic
- Arithmetic operation provided as efficient ALU blocks
 - “Digital Signal Processing (DSP) blocks”
 - Each block provides an adder + multiplier




Basic FPGA Architecture – Block RAM

 


- CLB can act as flip-flops
 - (~1 bit/block) – tiny!
- Some on-chip SRAM provided as blocks
 - ~18/36 Kbit/block, MBs per chip
 - Massively parallel access to data → multi-TB/s bandwidth

Basic FPGA Architecture – Hard Cores

 

- Some functions are provided as efficient, non-configurable “hard cores”
 - Multi-core ARM cores (“Zynq” series)
 - Multi-Gigabit Transceivers
 - PCIe/Ethernet PHY
 - Memory controllers
 - ...



FPGA Compilation Toolchain

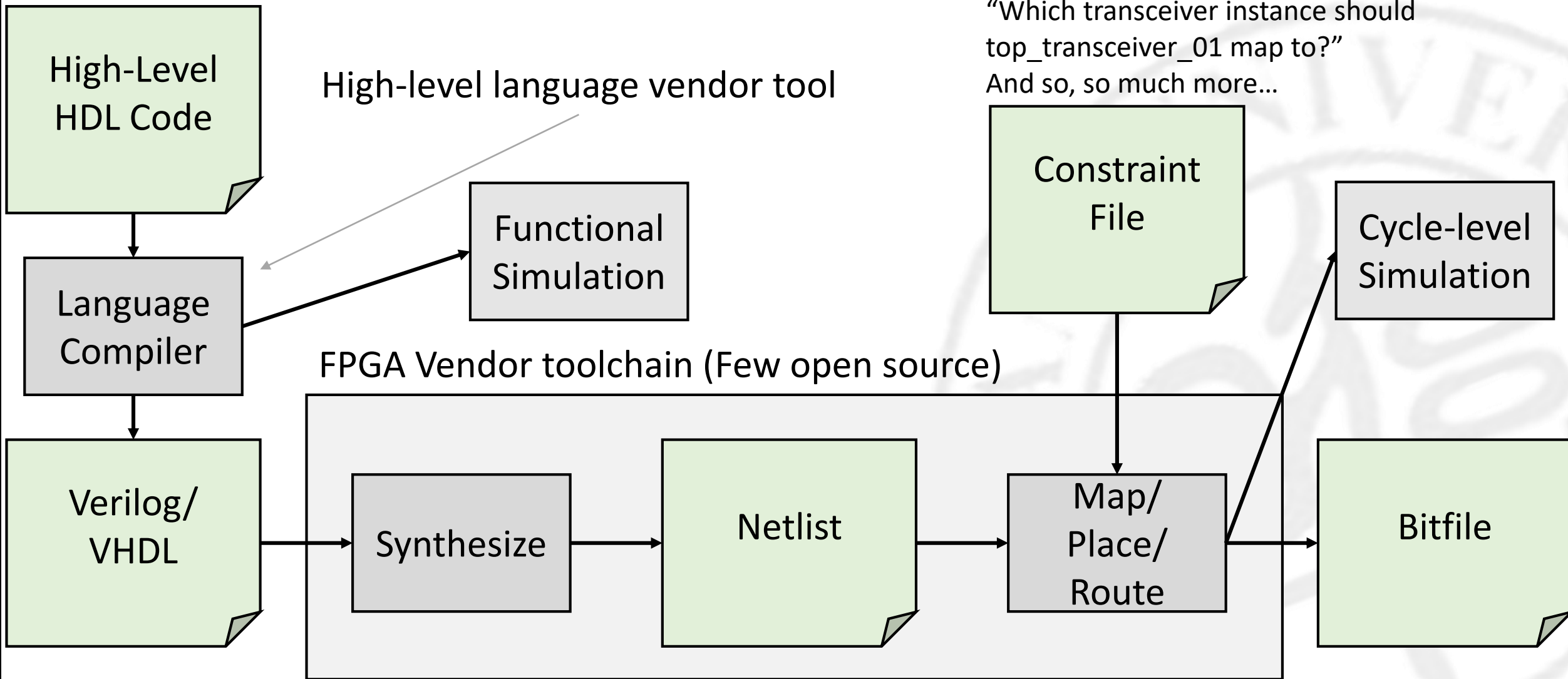

FPGA Accelerator Card Architecture & Cloud


- “FPGA Mezzanine Card” Expansion
 - Network Ports, Memory, Storage, PCIe, ...

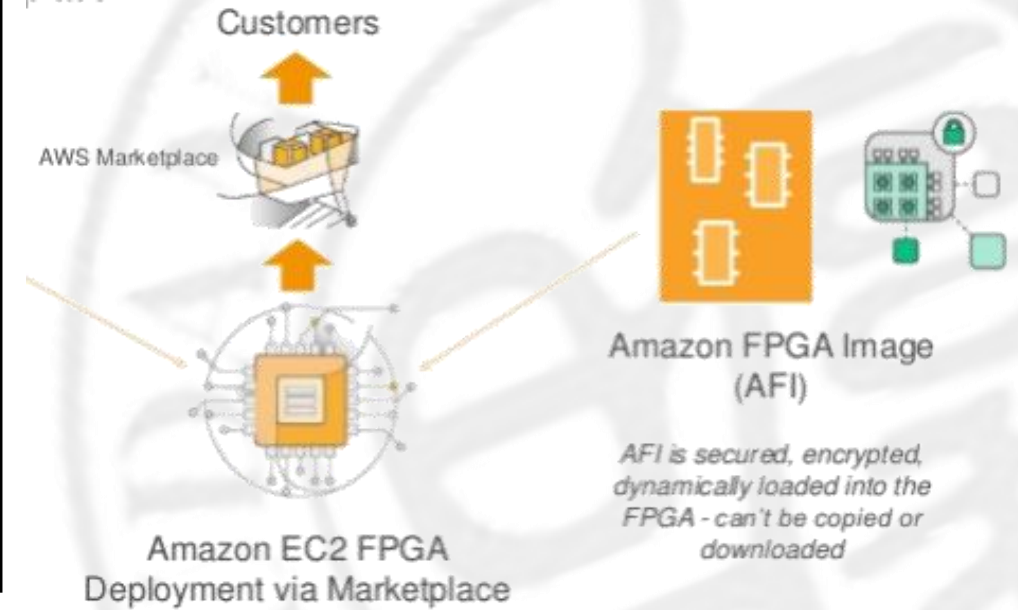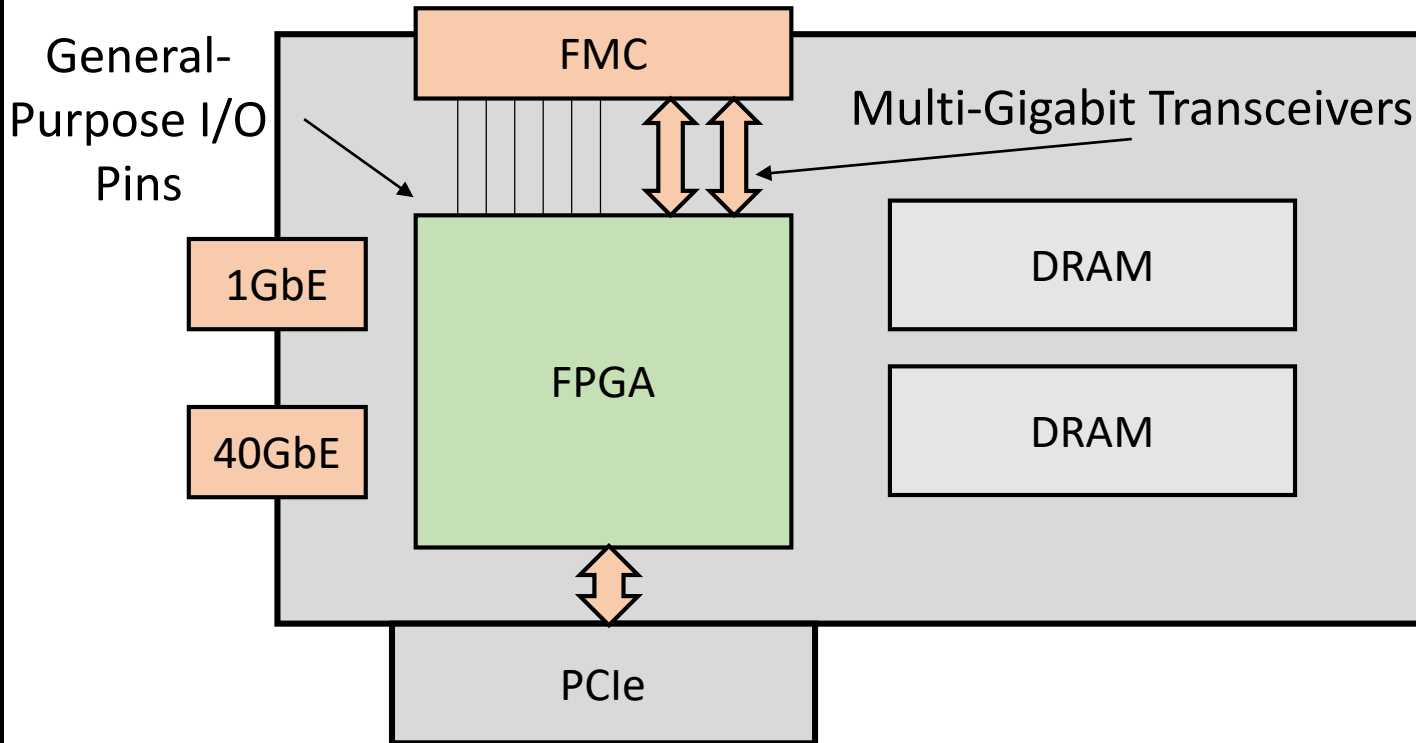- Amazon EC2 F1 instance (1 – 4 FPGAs)
- Microsoft Azure, etc...




课程实验计划

PYNQ-based Host Interface

 

Chip

 

FPGA Board

