

Manual de Electricidad y Electrónica Básica



Robótica

EDUCATIVA

Viceministerio de Ciencia y Tecnología
Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación
Gerencia de Tecnologías Educativas
Departamento de Capacitación y Asistencia Técnica en TIC
Coordinación de Robótica Educativa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER



Créditos

Ing. Carlos Mauricio Canjura Linares

Ministro de Educación

Lic. Francisco Humberto Castañeda Monterrosa

Viceministro de Educación

Dra. Erlinda Hándal Vega

Viceministra de Ciencia y Tecnología

Equipo Técnico

Gerencia de Tecnologías Educativas
Departamento de Capacitación y Asistencia técnica en TIC
Coordinación de Robótica Educativa

Maira Celina Serrano Jiménez

Jimmy Franklin Rodríguez Marín

Elda Noemi Díaz Laínez

José David Calderón Serrano

Alfonso Abraham Alvarenga Gamero

Edición

José David Calderón Serrano

Enero 2016

ALCANCE

Este manual forma parte de los recursos que el Proyecto de Robótica Educativa pone al alcance del docente, a fin de enriquecer sus conocimientos en áreas básicas de electricidad y electrónica e introducir a estudiantes de diferentes centros educativos en la ciencia y la tecnología.

Los conocimientos que se lograrán con la implementación correcta de este manual permitirá que docentes y estudiantes expandan horizontes de conocimiento, logrando explorar la creatividad y nuevas habilidades técnicas; conocimientos estructurados del funcionamiento de las partes que conforman materiales electrónicos y eléctricos, además desarrollar la lógica y agilidad mental.

La electrónica y la electricidad como dos ramas de la ciencia combinadas con la programación hará posible que los grupos conformados por estudiantes y docentes dispongan de las bases necesarias que les permitan crear robots y que al tomar de base el desarrollo de proyectos de Robótica Educativa vistos en el Manual de Robótica Educativa en el Aula, tendrán soluciones a problemáticas sociales que sean identificadas en sus entornos.



Introducción

En El Salvador, las nuevas tecnologías han sido un elemento importante para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, uno de estos elementos lo constituye el proyecto de Robótica Educativa, el cual dispone de su propia metodología y recursos para ser implementada, no obstante el paso del tiempo y las diferentes participaciones han dado evidencia que en las instituciones educativas que cuentan con este proyecto sus docentes pueden dar el siguiente paso y obtener un reto más en la implementación de la robótica con motores, sensores y piezas independientes que pueden ensamblarse e integrarse.

En el presente manual se detallan las bases de la electrónica y la electricidad como principales elementos necesarios en su aplicación de ésta nueva etapa de la robótica educativa, que a su vez también se estará integrando a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, con ello se deja a disposición de docentes este documento como material de apoyo y desarrollo de la Robótica Educativa. Cada uno de los temas desarrollados facilita la comprensión del funcionamiento de dispositivos electrónicos y eléctricos, por lo que este conocimiento será útil en la parte académica, en el ámbito social y posteriormente en el ámbito laboral.

El manual está dirigido a docentes quienes con el compromiso y disposición a aprender e innovar los procesos al interior de sus aulas, enriquecerán sus conocimientos en el área tecnológica así como los de sus estudiantes. La práctica de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de un taller cuya base se fundamenta en el presente manual, permitirá a docentes y estudiantes explorar nuevas posibilidades de creatividad, como parte importante en la innovación.

Se propone una serie de guías que apoyan el desarrollo de los contenidos, los cuales son necesario conocer para la elaboración de robots y máquinas simples o complejas, estas máquinas podrán cumplir misiones en el contexto social de cada centro educativo y de los grupos sociales con quienes interactúan, aportando desde la educación y con un enfoque científico a la solución de problemas que la sociedad enfrenta, soluciones que a su vez crean conciencia para avanzar de manera positiva y pro-activa, además de formar estudiantes con habilidades tecnológicas que estén identificados con problemas sociales y que busquen soluciones por medio de la tecnología pero con enfoque humano; para lograr el objetivo planteado por el proyecto, el componente pedagógico acompañará siempre el desarrollo de las diferentes guías propuestas en este manual.





Creative Commons

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal¹.

Usted es libre de:

- ⤴ Compartir—copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, y
 - ⤴ Derivar—hacer obras derivadas
- Bajo las condiciones siguientes:
- ⤴ Reconocimiento—Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).
 - ⤴ No comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
 - ⤴ Compartir bajo la misma licencia—Si transforma o modifica esta obra para crear una obra derivada, sólo puede distribuir la obra resultante bajo la misma licencia, una similar o una compatible.

Entendiéndose que

- ⤴ Exoneración—Cualquiera de estas condiciones puede ser exonerada si obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.
- ⤴ Otros derechos—De ninguna manera son afectados por la licencia los siguientes derechos:
 - Los previstos como excepciones y limitaciones de los derechos de autor, como el uso legítimo;
 - Los derechos morales del autor; y
 - Los derechos que otras personas puedan tener sobre la misma obra así como sobre la forma en que se utilice, tales como los derechos de imagen o de privacidad.
- ⤴ Nota—Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. La mejor forma para hacerlo es con un enlace a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES

Logos e imágenes utilizados así como también marcas a las que se les hace referencia en este documento le pertenecen a las respectivas empresas o entidades que les crearon.

¹ <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode>

Índice de contenido

Introducción	iii
Agenda	vii
0.1 Rúbrica de inicio del proceso de formación en electrónica y electricidad básica.....	xvii
Inventario	xx
1 Conceptos Fundamentales de Electricidad y Electrónica.....	1
1.1 Fundamentos de electrónica y electricidad básica.....	4
1.1.1 El átomo, electrón, protón, neutrón y carga eléctrica	4
Actividad Práctica 1: Ley de Coulomb	6
1.2 El Multímetro Digital	8
1.2.1 Instrumentos de medición	8
1.2.2 El Multímetro	9
1.2.3 Partes y funciones de un multímetro digital.....	10
Actividad Práctica 2: Rangos del multímetro	12
1.3 Resistencia eléctrica	13
1.3.1 Resistividad y resistencia.....	13
1.3.2 Conductores, aislantes y semiconductores.....	15
1.3.3 Código de colores en los resistores.....	16
1.3.4 Cómo medir la resistencia eléctrica	18
1.3.5 Cálculo matemático de la resistencia	19
Actividad Práctica 3: Medir resistencias con multímetro.....	21
1.3.6 Tarjeta breadboard	23
1.3.7 Introducción al diseño de circuitos eléctricos	23
1.3.8 Tarjeta breadboard	23
Actividad Práctica 4: Diseño de circuitos en breadboard	25
1.4 Corriente Eléctrica y Diferencia de Potencial.....	27
1.4.1 Corriente eléctrica	27
1.4.2 Tipos de corriente.....	28
1.4.3 Medición de la corriente	28
1.4.4 Diferencia de potencial	29
1.5 Medición de voltaje.....	30
Actividad Práctica 5: Medición de Voltaje y Corriente Eléctrica	31
1.6 Circuitos eléctricos simples en serie y paralelo.....	33
1.6.1 Introducción a circuitos eléctricos.....	33
1.6.2 Circuitos en Serie.....	33
1.6.3 Circuitos en Paralelo.....	35
Actividad Práctica 6: Circuito en serie	38
Actividad Práctica 7: Circuito en paralelo.....	41
1.7 Reciclobot I.....	43
Actividad Práctica 8: Reciclobot 1 (Construcción de un carro con motor).....	44
1.8 Electrónica digital	47
1.8.1 Conceptos básicos de la electrónica digital	47
1.8.2 Sistema numérico binario.....	48
1.8.3 Principios de la lógica binaria	49
Actividad Práctica 9: Elaboración de un circuito para demostrar el “Y” lógico	51
Actividad Práctica 10: Elaboración de un circuito para demostrar el “O” lógico	53



2 Arduino	55
2.1 Arduino Uno	58
2.1.1 Introducción a Arduino	58
2.1.2 Partes del Arduino Uno	58
2.1.3 Fuente de Alimentación.....	60
2.1.4 Programar en Arduino	60
2.1.5 Software de programación	61
2.1.6 Estructura de un programa en Arduino IDE	65
2.1.7 Ardublock	67
2.1.8 Instalación de Ardublock.....	68
2.1.9 Primeros pasos con Ardublock.....	70
Actividad Práctica 11: Hola Mundo.....	71
Actividad Práctica 12: Encender un Led.....	75
2.1.10 Pantalla LCD	78
Actividad Práctica 13: Pantalla LCD	80
2.2 Sensores	83
2.2.1 Introducción a Sensores	83
2.2.2 Sensor de Luz – LDR (Light-Dependent Resistor).....	83
Actividad Práctica 14: Sensor de Luz - LDR.....	84
2.2.3 Sensor de Temperatura.....	88
Actividad Práctica 15: Sensor de Temperatura.....	89
2.2.4 Sensor de color	93
Actividad Práctica 16: Sensor de Color	94
2.2.5 Sensor Ultrasónico.....	97
Actividad Práctica 17: Sensor Ultrasónico	99
2.2.6 Sensor de Control IR.....	102
Actividad Práctica 18: Sensor de Control IR.....	103
2.2.7 Giroscopio acelerómetro.....	106
Actividad Práctica 19: Acelerómetro de 3 ejes	107
2.3 Actuadores	110
2.3.1 Introducción a Actuadores.....	110
2.3.2 Motores DC.....	110
2.3.3 Transistores.....	111
Actividad Práctica 20: Transistor y Motor DC.....	113
2.3.4 Servomotor	117
Actividad Práctica 21: Servomotor	119
2.3.5 Motores Paso a Paso (PAP).....	122
Actividad Práctica 22: Uso del motor paso a paso	123
2.4 Reciclabot II.....	126
Actividad Práctica 23: Reciclabot II Construcción de una puerta automática con materiales reciclables y placa Arduino	127
Rúbrica final del proceso de formación en electrónica y electricidad básica.....	xxvii
3 Simbología.....	xxxii
3.1 GLOSARIO.....	xxxv
3.2 Índice de ilustraciones.....	xxxvi

Agenda

Día 1

Módulo	Tema	Descripción	Tiempo	Recursos	Hora de Inicio	Hora de Finalización	Facilitador/a
Inicio de Taller	Inscripción	Firma de lista de asistencia de los participantes	15'	Listas de asistencia Día 1	08:00	08:15	Apoyo Logístico
	Bienvenida	Se hará una breve introducción al curso y se abordarán aspectos del taller Robótica Educativa en el Aula	10'	Presentación con base a los objetivos del taller	08:15	08:25	Coordinación
	Presentación del equipo facilitador	Presentación de cada miembro del equipo facilitador	10'	Cada miembro del equipo será presentado por la Coordinación del Proyecto de Robótica Educativa	08:25	08:35	Equipo de Facilitadores
	Indicaciones generales y metodología de trabajo (definición de roles)	Se darán explicaciones generales respecto a dinámica de taller, se darán indicaciones sobre uso de local y ubicación de espacios, se definirán voluntarios para roles, lineamientos de la dinámica del taller, normas y el uso del local en el cual se imparte	10'	Exposición de indicaciones	08:35	08:45	Coordinación del taller
	Rúbrica de entrada	Aplicar rúbrica de entrada a cada participante.	20'	Rúbricas de entrada impresas	08:45	09:05	Equipo de capacitación
1	Fundamentos de electrónica y electricidad básica	Exposición de fundamentación de electrónica y eléctrica básica <ul style="list-style-type: none"> Diferencia entre electrónica y electricidad y en que lugar podemos encontrar los elementos. 	20'	Presentación con elementos de electrónica y electricidad.	09:05	09:25	
		Actividad: Reconocimiento de piezas electrónicas	30'	Kit de electrónica y electricidad	09:25	09:55	
RECESO 9:55 – 10:15							
1	Fundamentos de electrónica y electricidad básica	Actividad práctica 1: Ley de Coulomb	40'	Fotocopia de actividad Bolígrafo o lápiz Por equipo: 2 Globos y 2 Cuerdas	10:15	10:50	
		Multímetro: exposición, definición e identificación	15'	Presentación de Multímetro	10:50	11:05	

Módulo	Tema	Descripción	Tiempo	Recursos	Hora de Inicio	Hora de Finalización	Facilitador/a
		Demostración del uso del multímetro.	20'	Multímetro	11:05	11:30	
		Actividad práctica 2: Rangos del multímetro	25'	Multímetro	11:30	11:55	
		Presentación sobre resistencia eléctrica, código de colores y demostración de cómo encontrar el valor de la resistencia mediante fórmula.	20'	Presentación	11:55	12:15	
RECESO 12:15 – 13:15							
1	Fundamentos de electrónica y electricidad básica	Actividad práctica 3: Medir resistencias con multímetro	40'	Fotocopia de actividad 1 Multímetro Caja de resistencias. 5 resistencias: 100Ω, 330Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100MΩ Bolígrafo o lápiz	13:15	13:55	
		Tarjeta breadboard descripción y su funcionamiento	20'	Presentación con imagen de breadboard	13:55	14:15	
		Actividad: Interacción con el software Fizing Montaje de circuitos y el uso de la tarjeta breadboard.	30'	Computadora con el software Fizing	14:15	14:45	
		Actividad práctica 4: Diseño de circuito en la tarjeta breadboard.	50'	Fotocopia de actividad Bolígrafo o lápiz 1 Diodo Led 1 Breadboard 1 Push button 1 Resistencia de 330Ω 1 Fuente de alimentación 9V 1 Multímetro	14:45	15:35	

Día 2

Módulo	Tema	Descripción	Tiempo	Recursos	Hora de Inicio	Hora de Finalización	Facilitador/a
Inicio de Taller	Inscripción	Firma de lista de asistencia de los participantes	15'	Listas de asistencia día 2	8:00	8:15	Apoyo Logístico
	Retroalimentación	Se hará un breve resumen del contenido de la jornada anterior	15'	Pizarra y marcadores	8:15	8:30	
1	Fundamentos de electrónica y electricidad básica	Presentación de corriente eléctrica y diferencia de potencial, tipos de corriente eléctrica.	20'	Simulación con phet	8:30	8:50	
		Diferencia de potencial	20'	Simulación con phet	8:50	9:10	
		Actividad práctica 5: Medición de corriente y voltaje	40'	Fotocopia de actividad Bolígrafo o lápiz 1 Resistencia 1k Ω 1 Resistencia 10k Ω 1 Multímetro 1 Breadboard	9:10	9:50	
RECESO 9:50 – 10:10							
1	Fundamentos de electrónica y electricidad básica	Presentación de circuitos eléctricos en serie y paralelo <ul style="list-style-type: none"> • Circuitos en serie • Cálculo de I, V, R, mediante fórmulas en un circuito en Serie • Circuito en paralelo • Cálculo de I, V, R, mediante fórmulas en un circuito en paralelo 	20'	Presentación	10:10	10:30	
		Simulación de circuitos eléctricos <ul style="list-style-type: none"> • Circuitos en serie • Circuito en paralelo 	30'	Simulación con phet	10:30	11:00	

Módulo	Tema	Descripción	Tiempo	Recursos	Hora de Inicio	Hora de Finalización	Facilitador/a
		Actividad práctica 6: Circuito en Serie	30'	Fotocopia de actividad 3 Resistencias 1 Multímetro 1 Breadboard Cables de conexión	11:00	11:30	
		Actividad práctica 7: Circuito en paralelo	30'	Fotocopia de actividad 3 Resistencias 1 Multímetro 1 Breadboard Cables de conexión	11:30	12:00	
RECESO 12:00 – 13:00							
1	Fundamentos de electrónica y electricidad básica	Proyecto I: Reciclabot I	20'	Presentación	13:00	13:20	
		Actividad 10: Construcción aplicando los conceptos vistos previamente	120'	Elementos del kit expuestos al momento	13:20	15:20	
2	Arduino Uno	Presentación de electrónica digital <ul style="list-style-type: none"> • Conceptos • Sistema binario • Operaciones binarias 	20'	Presentación	15:20	15:40	



Día 3

Módulo	Tema	Descripción	Tiempo	Recursos	Hora de Inicio	Hora de Finalización	Facilitador/a
Inicio de Taller	Inscripción	Firma de lista de asistencia de los participantes	15'	Listas de asistencia día 3	8:00	8:15	Apoyo Logístico
	Retroalimentación	Se hará un breve resumen del contenido de la jornada anterior	15'	Pizarra y marcadores	8:15	8:30	
2	Arduino Uno	Actividad práctica 8: Comprobación de compuerta "Y"	30'	Fotocopia de actividad 1 Multímetro 3 Leds 3 Push Buttons 1 Breadboard 8 Cables de conexión 2 Baterías de 1.5	8:30	9:00	
		Actividad práctica 9: Comprobación de compuerta "O"	30'	Fotocopia de actividad 1 Multímetro 3 Leds 3 Push Buttons 1 Breadboard 8 Cables de conexión 2 Baterías de 1.5	9:00	9:30	
		Plenaria: <ul style="list-style-type: none"> ¿Qué es Arduino? ¿Cuáles son las partes de Arduino? ¿Cuál es su fuente de alimentación? ¿Cuál es su software de programación? 	40'	Presentación con imagen de partes de Arduino o Video	9:30	10:10	
RECESO 10:10 – 10:30							
2	Arduino Uno	Presentación de la estructura de un programa en Arduino IDE	40'	Software Arduino IDE Computadora	10:30	11:10	
		Presentación de uso Ardublock	20'	Computadora con Arduino IDE y Ardublock	11:10	11:30	
		Actividad Práctica 11: Hola Mundo	20'	Fotocopia de actividad 1 Arduino Uno Computadora con Arduino IDE y Ardublock	11:30	11:50	

Módulo	Tema	Descripción	Tiempo	Recursos	Hora de Inicio	Hora de Finalización	Facilitador/a
		Actividad práctica 12: Encender un led	30'	Fotocopia de actividad 1 Arduino Uno 1 Cable tipo A-B para conectar Arduino. Computadora con IDE Arduino instalado Breadboard 2 Led	11:50	12:20	
RECESO 12:20 – 13:20							
2	Arduino Uno	Actividad práctica 13: Pantalla LCD	30'	Fotocopia de actividad Computadora 1 Arduino Uno 1 Breadboard 1 Potenciómetro 1 Pantalla LCD 4 Cables conectores	13:20	13:50	
		Presentación de sensores • Sensor de luz	15'	Presentación	13:50	14:05	
		Actividad Práctica 14: Sensor de luz	40'	Fotocopia de actividad 1 Arduino Uno 1 Cable tipo A-B para conectar Arduino. 1 Fotorresistor 1 Resistencia de 10 k Ω 3 Resistencias de 220 o 330 Ω 3 leds 5mm 1 Breadboard Cables para breadboard Computadora con IDE Arduino instalado	14:05	14:45	

Módulo	Tema	Descripción	Tiempo	Recursos	Hora de Inicio	Hora de Finalización	Facilitador/a
		Presentación de sensor de temperatura	15'	Presentación	14:45	15:00	
		Actividad práctica 15: Sensor de temperatura	40'	Fotocopia de actividad 1 Arduino Uno 1 Cable tipo A-B para conectar Arduino. 1 Circuito integrado LM35 1 Breadboard Cables de conexión Computadora con IDE Arduino instalado	15:00	15:40	

Día 4

Módulo	Tema	Descripción	Tiempo	Recursos	Hora de Inicio	Hora de Finalización	Facilitador/a
Inicio de Taller	Inscripción	Firma de lista de asistencia de los participantes	15'	Listas de asistencia día 4	8:00	8:15	Apoyo Logístico
	Retroalimentación	Se hará un breve resumen del contenido de la jornada anterior	15'	Voz	8:15	8:30	
2	Arduino Uno	Presentación Sensor de color	15'	Presentación	8:30	8:45	
		Actividad práctica 16: Sensor de color	50'	Fotocopia de actividad 1 Arduino Uno 1 Cable tipo A-B para conectar Arduino. 1 Sensor de color TCS3200 1 Breadboard 1 Led amarillo 1 Resistencia de 330Ω Cables de conexión Computadora con IDE Arduino instalado	8:45	9:35	

Módulo	Tema	Descripción	Tiempo	Recursos	Hora de Inicio	Hora de Finalización	Facilitador/a
RECESO 9:35 – 9:55							
2	Arduino Uno	Presentación de sensor Ultrasónico	15'	Presentación	9:55	10:10	
		Actividad práctica 17: Sensor Ultrasónico	20'	Fotocopia de actividad 1 Arduino UNO 1 Sensor Ultrasónico Cables de conexión breadboard	10:10	10:30	
		Presentación de sensor de control IR	15'	Presentación	10:30	10:45	
		Actividad práctica 18: Sensor de control IR	20'	Fotocopia de actividad 1 Arduino UNO 1 Receptor IR 1 Control remoto IR Cables de conexión breadboard	10:45	11:05	
		Sensor Giroscopio Acelerómetro	15'	Presentación	11:05	11:20	
		Actividad práctica: Sensor giroscopio acelerómetro	30'	Fotocopia de actividad 1 Arduino Uno 1 Cable tipo A-B para conectar Arduino. 1 Sensor MPU6050 1 Breadboard Cables de conexión. Computadora con IDE Arduino instalado	11:20	11:50	
RECESO 11:50 – 12:50							
2	Arduino Uno	Definición y clases de actuadores	30'	Presentación Video	12:50	13:20	
		Motor DC y puente H	30'	Presentación	13:20	13:50	

Módulo	Tema	Descripción	Tiempo	Recursos	Hora de Inicio	Hora de Finalización	Facilitador/a
		Actividad práctica: Puente H y Motor DC	40'	Fotocopia de actividad 1 Arduino Uno 1 Motor DC 1 Circuito integrado L293D 1 Breadboard Cables de conexión	13:50	14:30	
		Servomotor	20'	Presentación	14:30	14:50	
		Actividad práctica: Servomotor	40'	Fotocopia de actividad 1 Arduino Uno 1 Servomotor estándar 180° 1 Breadboard 1 Potenciómetro de 100kΩ Cables de conexión	15:00	15:40	

Día 5

Módulo	Tema	Descripción	Tiempo	Recursos	Hora de Inicio	Hora de Finalización	Facilitador/a
Inicio de Taller	Inscripción	Firma de lista de asistencia de los participantes	15'	Listas de asistencia día 5	8:00	8:15	Apoyo Logístico
	Retroalimentación	Se hará un breve resumen del contenido de la jornada anterior	15'	Presentación	8:15	8:30	
2	Arduino Uno	Actuadores Motor paso a paso	20'	Presentación	8:30	8:50	
		Actividad Práctica: Motor paso a paso	45'	Fotocopia de actividad. 1 Breadboard 1 Arduino UNO 1 Motor paso a paso 1 Integrado L293D Cables de conexión	8:50	9:35	
	Proyecto II: Reciclabot II	20'	Presentación	9:35	9:55		

Módulo	Tema	Descripción	Tiempo	Recursos	Hora de Inicio	Hora de Finalización	Facilitador/a
RECESO 9:55 – 10:15							
2	Arduino Uno	Actividad: Construcción aplicando los conceptos vistos previamente	120'	Elementos del kit de robótica	10:15	12:15	
ALMUERZO 12:15 – 13:15							
2	Arduino Uno	Presentación de Proyectos II	120	Presentación	13:15	15:15	
Cierre de Taller 15:15 – 15:30							

0.1 Rúbrica de inicio del proceso de formación en electrónica y electricidad básica

Antes de iniciar el proceso de incursión al mundo de electricidad y electrónica básica, se propone suministrar un documento de auto-diagnóstico dirigido a participantes del proyecto Chunchebot con el objetivo de conocer sus habilidades y disponer de elementos que servirán como línea base para el proyecto.

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO INICIAL

Identificación

Nombre completo:							
CARGO:							
Docente	<input type="checkbox"/>	Director/a	<input type="checkbox"/>	Asesor/a Técnico/a pedagógico/a	<input type="checkbox"/>	Coordinador/a de informática	<input type="checkbox"/>
Imparte clases en el grado de:							
GRADO DE ESTUDIO/ ESPECIALIDAD							
Profesor (a):	<input type="checkbox"/>						
Técnico (a):	<input type="checkbox"/>						
Licenciado (a)	<input type="checkbox"/>						
Ingeniero (a)	<input type="checkbox"/>						
Otro (especifique)	<input type="checkbox"/>						
Centro educativo u organización a la que pertenece:							
Nombre de la institución:							
Código de infraestructura:							
Contacto:							

Indicaciones:

Seleccione el nivel en el que usted se encuentra en las siguientes categorías de la Rúbrica. De acuerdo al nivel elegido, marque en la columna Puntaje los puntos que usted se asigna a usted mismo que puede ser desde 1 a 4. Asigne puntaje 0 a aquellas categorías en las cuales usted considera que no cumple con ninguna de las opciones.

Categoría	Identificador	1	2	3	4	Puntaje
Electrónica	Ha estado previamente involucrado en temas de electrónica	Nunca he estado en una formación de electrónica	He recibido una formación de electrónica básica	Participo continuamente en formaciones de electrónica	Doy formaciones de electrónica en mi entorno laboral	
	Ha conocido algún instrumento de medición en electrónica	Nunca he utilizado un instrumento de medición electrónica	He utilizado algún instrumento de medición	Utilizo a menudo un instrumento de medición electrónica	Trabajo con instrumentos de medición electrónica todos los días	
	Conoce elementos electrónicos	Desconozco cuales son los elementos electrónicos	Reconozco algunos elementos pero no los he utilizado	He utilizado algunos elementos electrónicos	Imparto talleres de electrónica	
Electricidad	Ha estado previamente involucrado en temas de electricidad básica	Nunca he estado en una formación de electricidad básica	He recibido una formación de electricidad básica	Participo continuamente en formaciones de electricidad básica	Doy formaciones de electricidad básica en mi entorno laboral	
	Ha elaborado circuitos eléctricos	No sé que es un circuito eléctrico	He escuchado el término pero nunca he elaborado un circuito eléctrico	He creado circuitos sencillos	Doy formaciones de electricidad en mi entorno laboral	
	Identifica aparatos eléctricos de electrónicos	No sé cual es la diferencia	Puedo identificar algunos	Puedo clasificarlos fácilmente	Fabrico aparatos eléctricos y electrónicos	
Arduino	Ha estado previamente involucrado con el microcontrolador Arduino	No sé que es Arduino	He oído acerca de Arduino y su uso	He experimentado en ocasiones con este material.	Construyo robots que son controlados con Arduino.	
	Ha usado algún lenguaje de programación por código	Desconozco que es una programación por código	He utilizado código para hacer programas de computación	Realizo programaciones sencillas para controlar circuitos	Modifico programaciones a fin de completar una tarea específica	
	Conoce sensores y actuadores	Los he visto en funcionamiento	Identifico algunos sensores y actuadores	He programado sensores y actuadores en un circuito electrónico	Construyo circuitos electrónicos que llevan sensores y actuadores	







Categoría	Identificador	1	2	3	4	Puntaje
Robótica	Ha estado en contacto con tecnologías de robótica	Nunca he utilizado tecnologías de robótica aunque tengo noción de que se trata	He trabajado solo una tecnología de robótica	He trabajado con más de una tecnología de robótica.	Domino más de una tecnología de robótica educativa	
	Conoce ambientes de programación para robots	Nunca he utilizado software para programar robots	He utilizado al menos un software para programar un robot	Puedo programar un robot en dos software diferentes	Domino más de dos software para programar un robot	
	Ha elaborado robots a partir de circuitos electrónicos	Nunca he construido un circuito para un robot	Solo he elaborado robots sin circuitos electrónicos.	He elaborado circuitos sencillos para manejar partes de un robot.	He construido un robot a partir de elementos electrónicos	

Puntaje Total

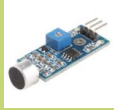
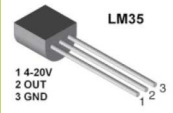

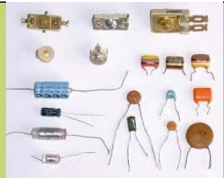
Interpretación de puntaje total:


- 0 a 33 puntos: tiene un gran desafío: interiorizarse y aprender aspectos básicos de electrónica y electricidad.
- 34 a 38 puntos: si bien tiene algunos conocimientos es necesario que siga aprendiendo de electricidad y electrónica en sus aspectos básicos.
- 39 a 43 puntos: usted tiene los conocimientos suficientes para pasar al siguiente nivel de formación.
- 44 a 48 puntos: felicidades por sus resultados. Usted se encuentra en excelentes condiciones para pasar al siguiente nivel de formación.











Inventario











CANTIDAD DE PIEZAS POR KIT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHUNCHEBOT V 1.0		
	Nombre de la Pieza	Descripción de la pieza	Pieza
1	Arduino Uno Rev.3 Tarjeta de desarrollo con arquitectura Arduino,	Consiste en una placa con un microcontrolador Atmega AVR y puertos de entrada/salida , que permite el desarrollo de múltiples diseños.	
Actuadores			
2	Motores de pasos	El motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>Componentes: Motor Paso a Paso</p>  <p>Small Stepper Motor This is a Bipolar motor.</p> <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stride Angle (degrees) : 7.5 • 2-Phase • Rated Voltage : 12V • Rated Current : 400mA • 3mm Diameter Drive Shaft • 4-Wire Cable Attached • In-traction Torque : 100 g/cm <p>http://www.electan.com/motor-paso-paso-pequeno-p-3297.html</p> <p><small>EICachareo.com</small> <small>A.B. 2014</small></p> </div>
2	Motores DC 3 a 9 V	Máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica , provocando un movimiento rotatorio	 Chinese Hit Mart
2	Servo motor de 4.5 a 6 V	El servomotor es un motor de corriente continua con un potenciómetro que le permite saber la posición en la que se encuentra y así poder controlarla. El servomotor tiene 3 cables, Alimentación, Masa y la señal.	
Sensores			
5	Switches de 2 estados.	Elementos mecánicos que permiten abrir y cerrar circuitos. Generalmente es un botón o palanca de dos posiciones.	
5	Push Buttons	Elemento mecánico que permite abrir y cerrar circuitos cuando se mantiene presionado un botón.	
2	Fotoresistencias de 5V	Resistor con sensibilidad a la luz que le permite variar su resistencia.	














CANTIDAD DE PIEZAS POR KIT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHUNCHEBOT V 1.0		
	Nombre de la Pieza	Descripción de la pieza	Pieza
1	Módulo con sensor de sonido de 3 a 5 V	Elemento electrónico que permite medir el nivel de sonido del entorno. Con etapa de amplificación con OP-AMP393 o similar.	
1	Sensor de distancia de 5V HC-SR04	Elemento electrónico que permite medir la distancia a la que se encuentran los objetos por medio de la emisión y recepción una señal ultrasónica.	
1	Sensor de temperatura de 5V LM35	Elemento electrónico que mide la temperatura de los cuerpos. Puede ser analógico o digital.	
1	Sensor de color de 5V TCS3200	Elemento electrónico que percibe el color de los cuerpos en sus componentes RGB (rojo, verde y azul).	
Elementos electrónicos			
50	Resistores	Elemento que impide el paso de corriente eléctrica. Set de 500 resistencias de diferentes valores.	
50	Capacitores	Elementos eléctricos que almacenan carga eléctrica.	
4	Diodos 1N4001	Rectificador de corriente eléctrica	
4	Potenciómetros de 10K Ohms	Elementos eléctricos de resistencia variable	

CANTIDAD DE PIEZAS POR KIT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHUNCHEBOT V 1.0		
	Nombre de la Pieza	Descripción de la pieza	Pieza
5	LEDs de 3 a 5 V	Diodo emisor de luz de diferentes colores: 1 anaranjado 1 amarillo, 1 rojo, 1 azul, 1 verde	
2	Relé de 5 a 12V	Elementos electromecánicos que permiten abrir y cerrar circuitos eléctricos	
5	Transistor NPN 2N2222	Elementos semiconductores	
1	Puente rectificador W04M	Arreglo de diodos que rectifican la corriente alterna.	
8	Cables de 4 hilos con conectores RJ11 de 50	Utilizados para la conexión de circuitos eléctricos.	
1	Multímetro (tester) digital	Elemento eléctrico que permite medir diversas variables de circuitos y elementos electrónicos. (Voltaje, corriente, resistencia, continuidad).	
Elementos adicionales			
1	Bocina de 3 a 5 V, de 3 a 5W	Emisor de sonido por medio de pulsos eléctricos	
4	OP-AMP LM741	Amplificador operacional	


CANTIDAD DE PIEZAS POR KIT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHUNCHEBOT V 1.0		
	Nombre de la Pieza	Descripción de la pieza	Pieza
1	Pantalla LCD de 16 caracteres y 2 líneas	Display LCD de 16 columnas y 2 líneas	
1	Giroscopio Acelerómetro MPU-6050	Sensor con la capacidad de medir la aceleración y la orientación en 3 ejes de coordenadas (x,y,z). 6 grados de libertad en total.	
1	Cable USB de tipo A-B para conectar Arduino	Permite conectar el Arduino UNO a un PC con cable USB	
1	1. 6 x AA Baterías Soporte con DC 2.1 Power Jack para Arduino	Contenedor de baterías o receptáculo de baterías AA con cable DC 2.1 que permite la alimentación de energía de la placa Arduino	
6	Baterías recargables AA para el funcionamiento del kit	Alimentación o fuente de energía para el dispositivo	
1	Cargador para baterías recargables para el funcionamiento del kit	Permite recargar las baterías AA recargable	
1	Breadboard o Placa de Pruebas	Es un tablero con orificios conectados eléctricamente entre sí, que me permite interconectar elementos en un circuito.	
1	Rueda loca	Llanta giratoria	
6	Cables para sensores, motores y servo motores	Interconexión de dispositivos de entrada y salida con la tarjeta controladora.	
30	Cables conectores	Interconexión de elementos en un circuito	

CANTIDAD DE PIEZAS POR KIT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHUNCHEBOT V 1.0		
	Nombre de la Pieza	Descripción de la pieza	Pieza
1	DVD con el Software de programación para el funcionamiento del kit con su respectiva identificación (label). MINED entregará el master]Permitirá almacenar el Programa o lenguaje de programación a utilizar.	
1	Caja plástica conteniendo bandejas de clasificación con sticker de logo del Proyecto de Robótica Educativa MINED	Organizadores de todos las partes que componen el kit de Robótica	
1	2. Slot 2.1 X 5.5mm Macho DC Enchufe de 9V Batería	Permite conectar una batería de 9 V con cable DC 2.1 que permite la alimentación de energía de la placa Arduino	
1	Control remoto	Permite enviar instrucciones a la placa Arduino por medio del receptor de control remoto	
3	Receptor de control remoto	Permite recibir la señal del control remoto una vez ha sido conectada a la placa Arduino	
1	Par de baterías recargables para utilizar el control remoto.	Permite poner en funcionamiento el control remoto	
4	Ruedas ensambladas (con cubierta)	Llantas	
1	Set de herramientas de armado que conste de (1 desarmador, 1 llave combinada de boca y de golpe, 1 llave Allen (hexagonal) todas para desatornillar las piezas del kit	Set de herramientas	
80	Tornillos de metal con cabeza cilíndrica y ranura Phillips punta plana de 8 mm de largo y entre 2 y 2.5 mm de grosor con sus respectivas tuercas hexagonales.	Tornillos de metal con características y medida específica	
20	Tornillos de metal con cabeza cilíndrica y ranura Phillips punta plana de 12 mm de largo y entre 2 y 2.5 mm de grosor con sus respectivas tuercas hexagonales.	Tornillos de metal con características y medida específica	

CANTIDAD DE PIEZAS POR KIT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHUNCHEBOT V 1.0		
	Nombre de la Pieza	Descripción de la pieza	Pieza
30	Tornillos de metal con cabeza cilíndrica y ranura Phillips punta plana de 14 mm de largo y entre 2 y 2.5 mm de grosor con sus respectivas tuercas hexagonales.	Tornillos de metal con características y medida específica	
20	Tornillos de metal con cabeza cilíndrica y ranura Phillips punta plana de 16 mm de largo y entre 2 y 2.5 mm de grosor con sus respectivas tuercas hexagonales.	Tornillos de metal con características y medida específica	
20	Tornillos de metal con cabeza cilíndrica y ranura Phillips punta plana de 30 mm de largo y entre 2 y 2.5 mm de grosor con sus respectivas tuercas hexagonales.	Tornillos de metal con características y medida específica	
8	Tornillos de metal con cabeza cilíndrica y ranura Phillips punta plana de 40 mm de largo y entre 2 y 2.5 mm de grosor con sus respectivas tuercas hexagonales.	Tornillos de metal con características y medida específica	
40	Tuercas cuadradas de metal compatibles con los tornillos mencionados en los items anteriores	Tuercas o roscas de metal	
100	Tuercas hexagonales de metal compatibles con los tornillos mencionados en los items anteriores	Tuercas o roscas de metal con características y medida específica	
20	Tuercas cilíndricas de metal compatibles con los tornillos mencionados en los items anteriores	Tuercas o roscas de metal con características y medida específica	
10	Arandelas planas de metal compatibles con los tornillos mencionados en los items anteriores	Piezas circulares planas de metal con características y medida específica	
10	Roscas de metal compatibles con el grosor del los tornillos mencionados en los item anteriores de 10 mm o más	Pieza tipo tornillos de metal sin punta y sin cabeza con características y medida específica	
15	Ejes lisos de aluminio o metal de 27 mm, 90 mm y 108 mm o más (5 de cada uno) entre 2 y 2.5 mm de grosor.	Piezas largas de aluminio o metal con características y medida específica	

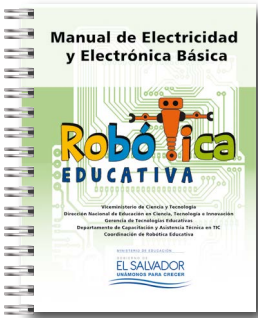CANTIDAD DE PIEZAS POR KIT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHUNCHEBOT V 1.0		
	Nombre de la Pieza	Descripción de la pieza	Pieza
1	Manual de Usuario Impreso a Color con pasta dura (Aproximadamente 275 páginas)	Documento Técnico para el uso adecuado del kit de Robótica.	

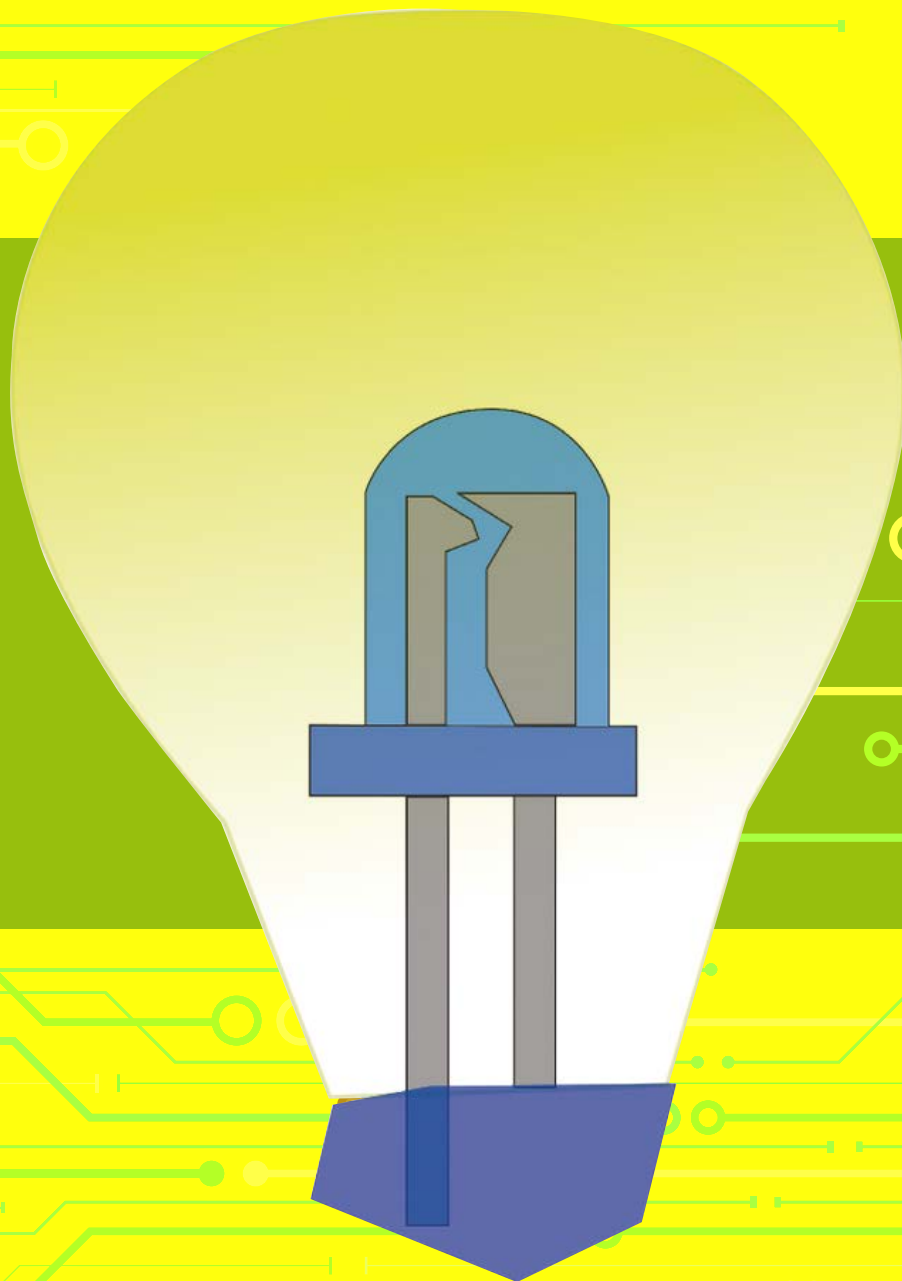1 Conceptos Fundamentales de Electricidad y Electrónica



Objetivos de aprendizaje


A continuación se detallan los objetivos que se deben lograr en este módulo:

Habilidades Técnicas

- Identificar componentes electrónicos.
- Construir un circuito.
- Explicar el comportamiento de un circuito.
- Combinar diferentes componentes electrónicos para construir un robot.
- Entender el funcionamiento interno de un robot.
- Establecer una serie de instrucciones sobre las cuales se comportará un robot o mecanismo automatizado.

Habilidades académicas

- Realizar trabajo colaborativo, eliminando los paradigmas de género.
- Completar exitosamente una actividad mediante la prueba y error.
- Aplicar la lógica al solucionar un reto.
- Expresarse de manera clara al explicar sucesos.
- Compartir experiencias entre equipos para ampliar los conocimientos de todos.
- Poner a prueba su creatividad al elaborar un proyecto electrónico que cumpla sus expectativas como equipo.

 

Descripción del módulo


En esta sección se dará a conocer los fundamentos básicos de la electrónica y electricidad, dichas ciencias son muy amplias en su contenidos, sin embargo la información básica presentada en la primera sección de este manual está orientada a que el lector pueda prepararse para integrar estos conocimientos básicos al campo de la robótica y de esta manera tener una visión más amplia del funcionamiento de los componentes que componen una máquina automatizada.

Se partirá desde lo más sencillo como el saber conectar los elementos para formar un circuito, la forma de hacerlo sin tener necesidad de soldar cada componente y la manera de colocarlos para lograr la reacción que necesitamos, es decir, si necesitamos más voltaje o más corriente, dependiendo del caso.

Resumen de contenido

Conceptos Fundamentales de Electricidad y Electrónica

 - Fundamentos de electrónica y electricidad.
- Instrumentos de medición: Multímetro
- Resistencia Eléctrica
- Montaje de circuitos: Tarjeta breadboard
- Corriente eléctrica y diferencia de potencial
- Circuitos simples en serie y paralelo
- Electrónica Digital



1.1 Fundamentos de electrónica y electricidad básica

1.1.1 El átomo, electrón, protón, neutrón y carga eléctrica

¿Qué es un átomo?

Un átomo es la parte más pequeña en la que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Una barra de hierro, por ejemplo, está formada por millones y millones de pequeños átomos de hierro, tan pequeños y unidos entre sí, que el ojo humano sólo alcanza a distinguir un objeto sólido y firme. El átomo es tan diminuto, que el grano de arena más pequeño está formado por millones de ellos, de diversos tipos.

Sin embargo, por muy pequeños que sean, los átomos están formados por partículas aún más pequeñas, a las cuales se les denomina partículas subatómicas.

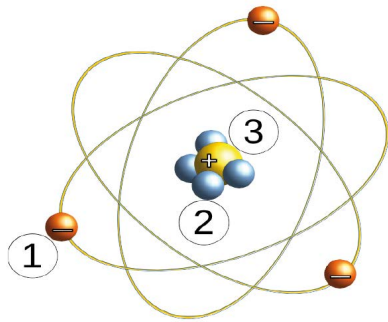


Ilustración 1.1: Modelo de partes de un átomo

En la figura se pueden identificar:

1. Electrón
2. Neutrón
3. Protón

El conjunto de protones y neutrones, es denominado Núcleo

¿Qué es un electrón?

El electrón, como ya se mencionó, es una partícula subatómica, y cuenta con la propiedad de poseer una carga eléctrica negativa. Es la partícula subatómica básica más liviana que tiene los átomos.


¿Qué es un protón?

El protón es una partícula subatómica, pero a diferencia del electrón, tiene carga eléctrica positiva, de igual magnitud que la del electrón.

¿Qué es un neutrón?

El neutrón es también una partícula subatómica básica, pero a diferencia del electrón y del protón, no tiene carga eléctrica.

 Ahora que se han definido las partículas subatómicas en función de una propiedad elemental de las mismas, su carga eléctrica, hace falta responder a la pregunta ¿qué es una carga eléctrica?



La Carga Eléctrica

Es una propiedad física característica de las partículas subatómicas, que se manifiesta mediante las fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Dos protones, por ejemplo, de carga eléctrica positiva, se repelen entre sí, al igual que lo hacen dos electrones. Pero un protón atrae al electrón debido a que poseen cargas eléctricas opuestas. Estas relaciones están definidas por la Ley de Coulomb:

Las cargas del mismo signo se repelen y las cargas con diferente signo se atraen.

Es importante señalar que el signo de la carga que posee un protón, "positivo", y el electrón, "negativo", es simplemente una notación establecida y aceptada internacionalmente por el mundo científico. La ventaja de utilizar el lenguaje de signos (+, -) es la facilidad de explicar los fenómenos físicos relacionados con la carga eléctrica mediante el lenguaje matemático.

En resumen, se pueden definir dos tipos de cargas eléctricas:

- 1.- Carga positiva: Corresponde a la carga del protón.
- 2.- Carga negativa: Corresponde a la carga del electrón.


Cuando alguna de estas cargas se almacena o se concentra en algún material, se le denomina "carga estática". Lo de "estática" revela que las cargas no están en movimiento, sino que están atrapadas en el material sin poder moverse o fluir, del mismo modo en que el agua contenida en un recipiente no puede moverse bajo el efecto de la gravedad.

Electricidad

Son todos aquellos fenómenos relacionados con el movimiento de los electrones que fluyen en el vacío, de gases o de algún conductor o semiconductor. Por medio de la electricidad podemos generar movimiento, luz, calor o señales.

Electrónica

 Es una rama de la física que se encarga del estudio de sistemas que sean capaces de manipular la electricidad y poder controlar el flujo de electrones. Un sistema electrónico consta de tres partes primordiales entrada (sensores), procesamiento (microcontroladores) y salida (actuadores).



Actividad Práctica 1: Ley de Coulomb

Objetivo

- Comprobar experimentalmente la ley de Coulomb de atracción y repulsión de las fuerzas electromagnéticas y electrostáticas.

Materiales a utilizar:

- ✓ 2 Globos.
- ✓ 2 Cuerdas.

Procedimiento.

1. Inflar los dos globos y atarlos (de manera independiente) a dos cuerdas, que posteriormente serán unidas mediante un nudo.
2. Frotar un globo contra el cabello de algún voluntario y posteriormente dejar que se unan libremente, agarrando las cuerdas por el nudo, como se muestra en el ejemplo, y dejándolos caer.



Ilustración 1.2: Forma de sujetar los globos

3. Frotar ahora los dos globos contra el cabello, y volver a realizar el mismo procedimiento que en el paso anterior.




Ilustración 1.3: Resultado en segundo ejercicio

4. Con base al experimento realizado, responder las siguientes preguntas:

i. ¿Qué ocurrió cuando sólo se había frotado un globo contra el cabello y se acercaron libremente?

ii. ¿Qué efecto se notó al haber frotado los dos globos con el cabello y dejar que se intentaran unir libremente?

 iii. Explicar por qué sucedieron los 2 efectos anteriores.



1.2 El Multímetro Digital

Objetivos

- Identificar las partes de un multímetro digital.
- Conocer las ventajas de un multímetro digital.
- Identificar las diferentes escalas de medición.
- Utilizar el multímetro digital para realizar diferentes mediciones.

1.2.1 Instrumentos de medición

La necesidad de establecer un lenguaje universal para describir cantidades o magnitudes físicas, llevó a la creación de unidades de medida que son tan comunes en la actualidad: el metro, para medir distancias; el grado centígrado, para medir temperatura; el gramo, para medir masa; etc. Pero la unidad, sin una magnitud, es casi lo mismo a no tener nada. Saber que un bloque de madera mide alguna cantidad de metros no le da mayor información a nadie, pero al decir “El bloque de madera mide 5 metros”, es más fácil hacerse una idea del bloque y clasificarlo.

En el ejemplo anterior, la unidad de medición es el metro, y la magnitud de la misma es 5. ¿Cómo se obtiene ese valor? Hay que recordar que “medir” es comparar una magnitud con un patrón de medida establecido. El “5” se obtuvo de comparar el largo del bloque de madera con el largo que tiene 1 metro, dando como resultado que el bloque equivale a 5 de esos metros. Para obtener la masa del bloque, bastaría colocarlo sobre una báscula, que está diseñada para medir (indirectamente) la masa de los cuerpos. En este último caso interviene otro elemento importante: el instrumento de medición.

Cuando se está enfermo y se siente malestar en el cuerpo, es común que alguien cercano toque la frente de la persona doliente para tratar de determinar si tiene fiebre o no. En ese caso, lo que se hace es comparar, por medio del tacto, la temperatura corporal de alguien sano (quien toca la frente) con el candidato a fiebre (el enfermo). Sentir la frente caliente es signo de fiebre. Pero, ¿qué tanta fiebre?. La mano puede ser suficiente para determinar si es una fiebre leve o fuerte, pero nada mejor que utilizar un termómetro para conocer el valor exacto de la temperatura corporal. Ambos, tanto la mano como el termómetro, funcionan en este caso como instrumentos de medición de temperatura, aunque claramente uno es más preciso que el otro.

En el mundo de la electricidad, son varias las magnitudes que interesan ser medidas: la corriente, el voltaje, la resistencia, la conductancia, etc. Cada una de ellas tiene su unidad estándar de medición, completamente definida. Existen instrumentos que permiten medir cada una de ellas, de la misma forma que existe el termómetro para medir la temperatura o que existe la báscula para medir la masa. Así, por ejemplo, el amperímetro mide la magnitud de la corriente eléctrica en amperios; y el voltímetro, el voltaje en voltios. Pero además, hay instrumentos que pueden medir múltiples magnitudes físicas al seleccionar diferentes configuraciones. A estos instrumentos se les conoce como multímetros, y pueden ser tanto analógicos como digitales.



1.2.2 El Multímetro

Los multímetros, como se dijo anteriormente, pueden ser analógicos o digitales, aunque ambos tipos sirven para lo mismo. La diferencia entre ellos radica en la forma de medir las magnitudes físicas, lo cual repercute en su desempeño. Los analógicos tienen una aguja móvil sobre una escala de medición, y el recorrido de la misma es lo que indica la magnitud observada. Los multímetros digitales, por otro lado, poseen una pantalla numérica que indica directamente la magnitud medida.



Ilustración 1.4: Multímetro Digital



Ilustración 1.5: Multímetro Analógico

Los componentes electrónicos internos del multímetro digital, así como la interfaz que posee para desplegar los resultados de las mediciones, lo hacen más exacto y más preciso que el multímetro analógico. Por lo mismo, es más frecuente encontrar en la actualidad multímetros digitales en los laboratorios de electrónica, y es por ello que este manual se limitará a explicar cómo utilizar este tipo de multímetros.

1.2.3 Partes y funciones de un multímetro digital.

Existe una gran variedad de multímetros digitales en el mercado, por lo que hacer una guía completa de cómo utilizarlos carece de sentido. Sin embargo, todos ellos se apegan al estándar de unidades de medición de magnitudes eléctricas, y como el funcionamiento es similar, la forma de utilizarlos también es similar.

A continuación se muestran las partes comunes y más importantes de los multímetros digitales.



Ilustración 1.6: Multímetro Digital

- 1.- El multímetro se encenderá automáticamente cuando se gire la perilla.
- 2.- Display: Pantalla de cristal líquido en donde se muestran los resultados de las mediciones.
- 3.- Perilla selectora del tipo y rango de medición: esta llave nos sirve para seleccionar el tipo de magnitud a medir y el rango de la medición.
- 4.- Rangos y tipos de medición: Los números y símbolos que rodean la perilla selectora indican el tipo y rango que se puede escoger. En la imagen anterior podemos apreciar los diferentes tipos de posibles mediciones de magnitudes como el voltaje directo y alterno, la corriente directa y alterna, la resistencia, y continuidad.

- 5.- Cables rojo y negro con punta: El cable negro siempre se conecta al borne o jack negro, mientras que el cable rojo se conecta al jack adecuado según la magnitud que se quiera medir. A continuación vemos la forma en que se conectan estos cables al multímetro.


 


Ilustración 1.7: Cables del multímetro

 - 6.- Borne de conexión o jack negativo: Aquí siempre se conecta el cable negro con punta.



- 7.- Borne de conexión o jack para el cable rojo con punta para mediciones de voltaje (V), resistencia (Ω) y frecuencia (Hz). Su símbolo es el siguiente.



- 8.- Borne de conexión o jack para el cable rojo con punta para medición de miliamperes (mA)



- 9.- Borne de conexión o jack para el cable rojo con punta para medición de amperes (A)



Actividad Práctica 2: Rangos del multímetro

Objetivo

- Identificar las diferentes áreas de medición del multímetro y sus respectivos rangos.

Materiales a utilizar


- ✓ 1 Multímetro digital

Procedimiento

Con el multímetro en cada una de las mesas de trabajo observaremos y completaremos la siguiente tabla:

El tipo de medición, se refiere a las diferentes variables que podemos medir a través del multímetro.

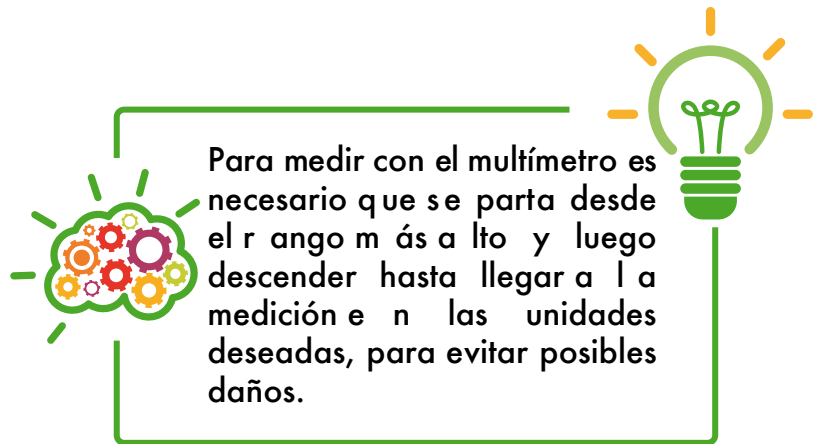El rango, es el valor mínimo y el valor máximo de cada una de las mediciones.



Tipo de Medición	Rango
VDC	
VAC	
OHM	
IAC	
Continuidad	
Diodos	

1.3 Resistencia eléctrica

Objetivos

- Definir que es una resistencia eléctrica y sus usos.
- Conocer la fórmula que determina el valor de una resistencia.
- Identificar aislantes, conductores y semiconductores.
- Calcular el valor de una resistencia mediante sus bandas de colores.
- Medir el valor de una resistencia mediante el multímetro.

1.3.1 Resistividad y resistencia

En los últimos años, el número de carros en El Salvador ha aumentado considerablemente. Basta con salir en las famosas “horas pico” para comprender la magnitud del aumento en el flujo vehicular. En muchos lugares, hasta las rutas alternas son víctima del congestionamiento, y es difícil para los conductores avanzar hacia sus destino. Algunos esfuerzos por facilitar la circulación han resultado en la ampliación de calles, habilitación de rutas alternas, construcción de pasos a desnivel, etc. Aun así, en redondeles, semáforos y puntos de reducción de carriles, los carros no pueden circular libremente y el tránsito es dificultoso.

Así como las condiciones de las calles, las reglas de tránsito y el alto flujo vehicular ofrecen una resistencia al paso libre de los vehículos, los materiales en general ofrecen cierta resistencia al paso de una corriente eléctrica a través de ellos. A esta oposición se le denomina “resistencia eléctrica” y puede ser medida o cuantificada, por lo que posee su propia unidad de medida, el Ohm (Ω), en honor del físico alemán Georg Ohm (1789-1584) quien encontró que esta resistencia es la relación que existe entre el voltaje al que está sometido un material (medido en volts) y la corriente que circula a través de él (medida en amperios):

$$\text{Resistencia eléctrica } (\Omega) = \frac{\text{Voltaje } (V)}{\text{Corriente } (A)}$$

El resultado anterior puede ser interpretado de la siguiente forma, para darle un significado físico: si un voltaje V aplicado a un resistor² genera una corriente eléctrica muy pequeña, entonces el resistor presenta una gran oposición al paso de corriente, que es igual a decir que posee una alta resistencia. También es posible interpretarlo a la luz de la analogía con el tráfico en las calles:

² Resistor es un término genérico para cualquier objeto que posea una resistencia eléctrica significativa

Primero, es necesario establecer en esta analogía qué es el voltaje y la corriente. Para empezar, se hace la observación de que existen calles que son mucho más transitadas que otras, debido a que conectan lugares más frecuentados. Por ejemplo, las calles y autopistas que llevan a centros comerciales, colegios, zonas de oficinas, etc, son mucho más transitadas que aquellas calles que llevan a colonias privadas, y que sólo visitan los que viven ahí y sus invitados. Las carreteras que conducen al aeropuerto y a zona turística alejadas de las ciudades también son frecuentadas, aunque es conocido que el flujo vehicular en ellas es relativamente libre dado que no poseen semáforos y que son generalmente amplias. Podría decirse, entonces, que algunas calles son “más importantes” o más utilizadas que otras, y si se pudiera medir ese nivel de importancia de cada una de las calles, esa medición sería el “voltaje” en la analogía con los circuitos eléctricos. Así, por ejemplo, un pasaje privado tendría un bajo voltaje, mientras que calles y avenidas principales dentro de las ciudades, tendrían un alto voltaje. Explicar el papel de la corriente eléctrica es mucho más fácil. Basta recordar que esta corriente es una medición del flujo de electrones por unidad de tiempo, para comprender que, en la analogía del tráfico, la corriente eléctrica viene siendo una medición del número de carros que transitan por una calle en una unidad de tiempo. Por ejemplo, si por la calle A transitan 2 carros por segundo, esto correspondería a 2 Amperscarro³.

Establecido esto, la fórmula anterior, $R = V/A$, puede verse de la siguiente forma: si por una calle de cierta importancia (voltaje fijo) hay un gran flujo de carros (una corriente alta), la resistencia para circular por ella debe ser baja para poder mantener ese flujo; si, por el contrario, el flujo de carros es pequeño, la resistencia al flujo vehicular debe ser alto.



Ilustración 1.8: Los resistores son ampliamente utilizados en circuitos eléctricos. Son pequeños cilindros con códigos de bandas de colores que indican su resistencia eléctrica

Cuando una corriente eléctrica circula a través de un material, éste tiende a calentarse y puede llegar a modificar su estructura molecular, lo cual puede implicar un cambio de su resistencia eléctrica. Es un fenómeno similar a lo que ocurre cuando, en una calle, ocurre un accidente y un carril queda deshabilitado. No obstante, algunos materiales presentan resistencia constante para un determinado rango de voltajes. A estos materiales que exhiben resistencia constante se les denomina óhmicos, o que obedecen la Ley de Ohm. La ley fue nombrada también en honor a Ohm, quien encontró materiales que poseen esta propiedad (Buffa, W. 2003).

3 La unidad Amperscarro no existe en el mundo de la física, pero puede ser creada para los fines de este manual. Un amperscarro corresponde a un flujo de un carro transitando cada segundo en una calle dentro de la analogía entre la electricidad y el flujo vehicular.

En el nivel atómico (de la estructura interna de los materiales), la resistencia aparece cuando los electrones entran en colisión con los átomos que constituyen el material (Buffa, W. 2003). De esta forma se establece que la resistencia depende de factores como el tipo de material y su estructura geométrica. Así como una calle con pocos carriles ofrece más oposición al flujo vehicular que una con más carriles, un cable eléctrico grueso ofrecerá menos resistencia al paso de corriente eléctrica que uno más delgado. La longitud del material también juega un papel importante en la ecuación, pues mientras más largo sea mayor será la resistencia que ofrecerá al paso de corriente. Uniendo estos factores, se establece que:

$$Resistencia = \rho \frac{L}{A}$$

Donde L es la longitud del material, A es su área transversal y ρ es su resistividad, una propiedad atómica intrínseca de los materiales que, como se puede ver en la ecuación anterior, determina parcialmente su resistencia. Por ejemplo, un alambre de cobre de 1 metro de longitud y con un área transversal de 1 milímetro cuadrado (1.0×10^{-6} metros cuadrados), que posee una resistividad de $1.70 \times 10^{-8} \Omega m$, tendrá una resistencia eléctrica de 17 miliOhms:

$$Resistencia = (1.70 \times 10^{-8}) 1.0 \frac{m}{1.0 \times 10^{-6} m^2} = 0.017 \Omega = 17 m\Omega$$

Los metales presentan una baja resistencia eléctrica, aunque unos más que otros. En los circuitos eléctricos se suele utilizar el cobre como conductor porque es barato, fácil de manejar y presenta muy poca resistencia. Sin embargo, el oro y la plata son mejores conductores, por lo que dentro de circuitos muy complejos (como los microprocesadores) se opta por hilos conductores de oro. En los postes con cables de tendido eléctrico se utilizan metales como el aluminio, por que además de ser buen conductor, es muy liviano y fácil de conseguir.

1.3.2 Conductores, aislantes y semiconductores

Dentro del mundo de la electricidad, se puede hablar de dos tipos de materiales: los conductores y los aislantes eléctricos. Lo que los diferencia es su capacidad para conducir, o transmitir, las cargas eléctricas dentro de un flujo (corriente eléctrica). Como se dijo anteriormente, los metales son buenos conductores eléctricos (el oro, el aluminio, el hierro, etc.), mientras que otros materiales como el vidrio, el plástico, el hule, son aislantes eléctricos porque no permiten el paso de cargas eléctricas a través de ellos (Buffa, W. 2003).

Materiales conductores



Ilustración 1.9: Materiales conductores

El Cobre
El Oro
La Plata
El Aluminio

Materiales no conductores



Ilustración 1.10: Materiales no conductores

Plástico
Madera
Cerámica

En los conductores, los electrones de las capas más exteriores de los átomos (electrones de valencia) están débilmente atados al núcleo. Esto permite que sean removidos fácilmente y que se desplacen dentro del conductor. Sin embargo, en los aislantes, la mayoría de los electrones de las capas exteriores están fuertemente atados a sus núcleos, y la carga eléctrica no se puede mover fácilmente (Buffa, W. 2003).


Existe una tercer categoría, los semiconductores, que presentan propiedades de conductores y de aislantes bajo diferentes condiciones. Se les considera en una clasificación intermedia, y su comportamiento sólo puede entenderse bajo la luz de teorías más complejas como la mecánica cuántica. Sin embargo, dentro de la analogía del tráfico es posible encontrarles un lugar: una calle principal con semáforo puede permitir un flujo vehicular constante cuando el semáforo está en verde, comportándose como un material conductor; cuando el semáforo está en rojo, los carros no pueden transitar, y la calle se comporta como un aislante eléctrico. En los semiconductores, la luz del semáforo suele ser una pequeña excitación eléctrica que cambia las propiedades del material y lo mueven dentro del campo de la conductividad y la no conductividad.

Como una mayor explicación se sale de los objetivos de esta práctica, basta agregar que los semiconductores son la base de la electrónica moderna y del desarrollo de los microchips.

 1.3.3 Código de colores en los resistores

Así como las cajas de cereal, las botellas de bebidas, las bolsas de golosinas y demás productos tiene etiquetas que explican su contenido (y su precio en algunos casos), los componentes electrónicos también tiene etiquetas o estampados que los identifican. Así es posible diferenciarlos cuando su forma física es igual a la de otros componentes (como sucede con muchos circuitos integrados) o cuando sus características eléctricas varían de un modelo a otro. En el caso de los resistores, esta etiqueta o estampado está definido por un código de colores, dado que en su mayoría son tan pequeñas que no es posible (o factible) escribir en ellas el valor de su resistencia con números.

Cada franja, sin embargo, representa un dígito del 0 al 9, y la composición de todas las franjas, siguiendo el código de escritura descrito en la tabla siguiente, representa el valor total de la resistencia del elemento.



Color	1ª	2ª	X	Total
Negro		0	1	
Café	1	1	10	±1%
Rojo	2	2	10 ²	±2%
Naranja	3	3	10 ³	±3%
Amarillo	4	4	10 ⁴	±4%
Verde	5	5	10 ⁵	±0.5%
Azul	6	6	10 ⁶	±0.25%
Morado	7	7	10 ⁷	±0.1%
Gris	8	8	10 ⁸	
Blanco	9	9	10 ⁹	
Dorado			10 ⁻¹	±5%
Plateado			10 ⁻²	±10%
Ninguno				±20%

Ilustración 1.11: Tabla con el código de colores para los resistores de cuatro franjas

A nivel comercial, los resistores de 4 franjas son las más comunes. Como se puede ver en la ilustración anterior, las primeras dos franjas componen un número de dos dígitos que luego es multiplicado por un factor equivalente a la potencia de 10 referida con la tercer franja. Por ejemplo:

 


Ilustración 1.12: Resistor de 1 kilo ohm de resistencia

En la ilustración anterior, el resistor tiene 4 franjas, de izquierda a derecha: café, negro, rojo y dorado. Las primeras dos, café y negra, representan la unión de los dígitos 1 (franja café) y 0 (franja negra), formando el número 10. La tercer franja es roja, indicando la potencia 2 de 10 (10^2). La resistencia total, entonces, será igual a $10 \times 10^2 = 10 \times 100 = 1000\Omega$, lo cual es equivalente a $1k\Omega$. La cuarta franja representa el porcentaje de error de este valor, por lo que la lectura completa de la resistencia es “ $1k\Omega$ con 5% de error”.

1.3.4 Cómo medir la resistencia eléctrica

Antes de continuar, es importante retomar la diferencia entre dos conceptos relacionados:

- 1) Un resistor es un elemento eléctrico que ofrece cierta oposición al paso de la corriente eléctrica a través de él.
- 2) La resistencia es la medida de esta oposición al paso de la corriente eléctrica, y es, por tanto, una magnitud física.

En algunos textos, sin embargo, frecuentemente se llama “resistencia” a los resistores, dado que es en sí este valor el importante en los análisis eléctricos.

Para medir la resistencia eléctrica de un resistor se utiliza un multímetro, el cual se conecta en paralelo con el resistor, como se muestra en la siguiente figura, sin importar cuál extremo del mismo se conecte con la terminal negra o roja del multímetro. La magnitud de la resistencia se mide en ohms (Ω), como se explicó anteriormente, por lo que en el multímetro el cable rojo debe de ir conectado al terminal que tenga el símbolo Ω (generalmente, es el mismo terminal que se utiliza para medir Voltaje, dado que la medición de la resistencia se hace a través de la medición de un voltaje dentro del multímetro).

 


Ilustración 1.13: Esquema de conexión para medir resistencia eléctrica

1.3.5 Cálculo matemático de la resistencia

Matemáticamente podemos calcular el valor tanto de la resistencia, como de la corriente y voltaje, mediante la ley de Ohm,

El análisis de los circuitos está basado en la Ley de Ohm, la cual se define así:

El flujo de corriente en ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado, e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada.

Y matemáticamente se escribe: $V = I \cdot R$

Ejemplo 1

Calcular el valor de la resistencia (ohmios en R) del circuito si se le aplica un voltaje de 60V (voltios en V) y se produce una corriente de 3 A (amperios en I)

 


Ilustración 1.14: Ejemplo de circuito para cálculo de resistencia

Solución

Por la ley de Ohm, tenemos que: $V = I \cdot R$, despejando la variable que necesitamos encontrar tenemos que:

$$R = V / I$$

Y sustituimos los datos en la ecuación

$$R = (60 \text{ v}) / (3 \text{ A}) = 20 \text{ ohm}$$

R// La resistencia tiene un valor de 20 Ω

Ejemplo 2

Si el foco del circuito tiene una resistencia de $100\ \Omega$ y una corriente de $2\ \text{A}$, ¿Cuál será el voltaje que tiene que producir la batería?

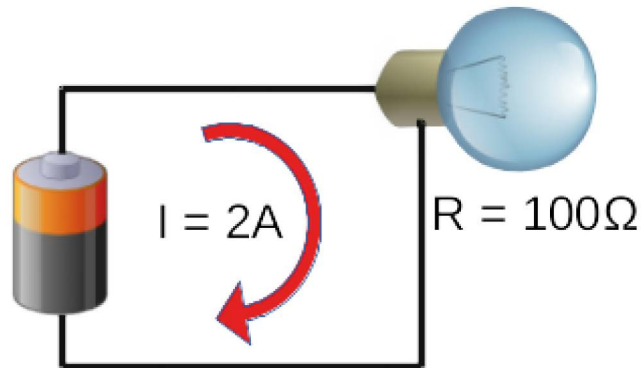


Ilustración 1.15: Ejemplo 2

Solución

En este caso la incógnita es V y tenemos que:

$$V = I.R$$

Entonces:

$$V = (100\ \Omega) (2\ \text{A}) = 200\ \text{V}$$

Actividad Práctica 3: Medir resistencias con multímetro

Objetivos:

- Leer el valor de resistencias por medio del código de colores.
- Medir el valor de resistencias utilizando un multímetro.

Materiales a utilizar:

- ✓ 5 Resistencias eléctricas de diferente resistencia eléctrica (100Ω, 330Ω, 1kΩ, 10kΩ, 1MΩ).
- ✓ Multímetro digital.

Procedimiento:

1. Leer el valor de cada resistencia utilizando la tabla de código de colores y anotar los resultados en la tabla 1.
2. Con el multímetro en el rango correspondiente, medir cada resistencia y anotar los resultados en la tabla 1.
3. Antes de cada medición, es necesario asegurarse que los cables del multímetro estén conectados en los jacks correctos. Para medir resistencias, hay que colocar el cable negro en el jack COM, y el rojo en terminal con el símbolo Ω (omega), que representa la unidad Ohm de medición de la resistencia eléctrica.
4. Seleccionar el resistor con franjas color CAFE-NEGRO-CAFE (100Ω). Tocar los dos extremos de la resistencia con las puntas de los cables rojo y negro del multímetro, uno a cada lado, asegurándose de que el contacto sea firme en ambos puntos.
5. Leer el valor desplegado en la pantalla y anotarlo en la tabla 1. (La pantalla del multímetro debe desplegar el valor de 100 o uno cercano, si se seleccionó el resistor correcto. El resultado significa que la escala fue correcta y que el valor de la resistencia es de 100Ω).
6. En caso de que la pantalla despliegue un número 1, será necesario aumentar la escala, porque esa resulta muy pequeña para la resistencia. Cuando se desconoce por completo el rango de la resistencia, colocar el multímetro en la escala más grande y repetir el paso 3. Si el multímetro despliega un 1 nuevamente, reducir la escala y repetir el paso 3 hasta que se obtenga un valor diferente. La escala se utilizará como multiplicador para el resultado. Por ejemplo, si se tiene la escala de 2kΩ y la pantalla despliega un 1.009, la resistencia medida será de 1.009kΩ ~ 1kΩ.

7. Repetir los pasos del 3 al 5 con cada una de las resistencias proporcionadas.
8. Comparar el resultado de la lectura y de la medición de cada resistencia y decidir si corresponden o no (recordando que los resistores tienen un margen de error especificado en la cuarta franja).

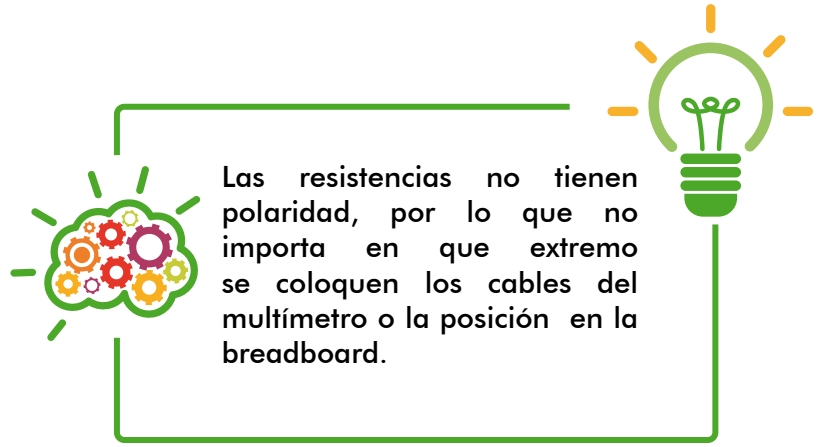


Tabla 1

R	R1	R2	R3	R4	R5
Valor según franjas (L)					
Medición multímetro (M)					
¿L = M?					

1.3.6 Tarjeta breadboard

Objetivos

- Definir el elemento denominado breadboard.
- Identificar cada una de las zonas de trabajo en una breadboard.
- Utilizar la breadboard para simular un circuito.

1.3.7 Introducción al diseño de circuitos eléctricos

El tema de circuitos eléctricos se explicará con mayor profundidad en capítulos siguientes, pero es importante, a esta altura del manual, hacer una breve definición de ellos. En síntesis, un circuito eléctrico es un arreglo de componentes electrónicos que cuenta con al menos una trayectoria cerrada para un flujo continuo de corriente eléctrica (flujo de electrones). La construcción que se hizo en la Actividad práctica #3, es un ejemplo de circuito eléctrico simple, compuesto por una fuente de voltaje y un motor.

Muchas veces, cuando se quiere diseñar un circuito eléctrico que desempeñe alguna función en particular, es necesario hacer primero un bosquejo del mismo, ya sea en papel o en algún simulador digital de circuitos. De esa manera, se puede hacer un análisis previo para determinar si el circuito cumple o no la función especificada, o para establecer el valor de las características eléctricas de los componentes que lo conforman. Una vez superada esta etapa (teórica), se arma el circuito en físico, con todos los componentes, para observar su funcionamiento real (etapa práctica).

1.3.8 Tarjeta breadboard

La función principal de una breadboard (placa de pruebas) es facilitarnos la construcción de circuitos eléctricos previamente diseñados, además nos permiten verificar el comportamiento de cada elemento que componen dicho circuito, si los datos medidos son iguales o aproximados a los valores calculados en el análisis del circuito, se procede al siguiente paso que es elaborar una tarjeta impresa con todos los elementos soldados. Pero si los valores no son los esperados, la breadboard nos facilita el poder re-diseñar el circuito cambiando los elementos, ya que estos a veces bien mal fabricados es por eso que este tipo de herramienta nos ayuda a mejorar el diseño de circuitos eléctricos.

Las breadboard, también llamadas proto-board, están compuestas de plástico y de numerosas láminas delgadas que permiten el flujo de corriente, y están conformadas por 3 secciones principales: dos filas laterales y una sección más grande al centro. Cada una de las filas laterales tiene, a su vez, dos filas paralelas; cada agujero dentro de las filas laterales están conectados entre sí, pero no con los de la fila adyacente. Estas dos secciones se utilizan generalmente para conectar las terminales positivas y negativas de la fuente de alimentación del circuito.

La sección del centro está compuesta por varias hileras de puntos, separados en dos bloques, uno a cada mitad de la breadboard. En cada bloque, todos los puntos de una misma columna están conectados entre sí, y esto es lo que permite unir dos puntos de un circuito eléctrico al colocarlos en una misma columna.

La ilustración siguiente explica la estructura de la breadboard descrita anteriormente, se pueden identificar:

 


Ilustración 1.16: Disposición de la conexión en una breadboard

- 1 – La columna con el símbolo más (+) es utilizada normalmente para conectar el polo positivo de la fuente, y a lo largo de la columna la corriente fluye.
- 2 – La columna con el símbolo más (-) es utilizada comúnmente para conectar el polo negativo de la fuente, y a lo largo de la columna hay continuidad de la corriente.
- 3 – Los nodos se ubican en filas, la continuidad de la corriente fluye de manera horizontal a lo largo de toda la fila y se interrumpe por la canaleta central.

Actividad Práctica 4: Diseño de circuitos en breadboard

Objetivos

- Utilizar la tarjeta breadboard para armar un circuito eléctrico.
- Identificar las partes de la tableta breadboard y su modo de uso.

Materiales a utilizar

- ✓ 1 Led rojo.
- ✓ 1 Breadboard.
- ✓ 1 Pushbutton.
- ✓ 1 Resistor de 470 Ohms.
- ✓ 1 Fuente de alimentación de 9 voltios.
- ✓ 1 Multímetro.

Procedimiento

1. Utilizar el multímetro y verificar en la escala de continuidad las secciones de unión en una breadboard.
2. Armar el circuito mostrado en ilustración:

 


Ilustración 1.17: practica par elaborar circuito simple

- i. 1 – Fuente de 9 voltios
- ii. 2 – Pushbutton
- iii. 3 – Resistor de Ohmios
- iv. 4 – Diodo emisor de luz color

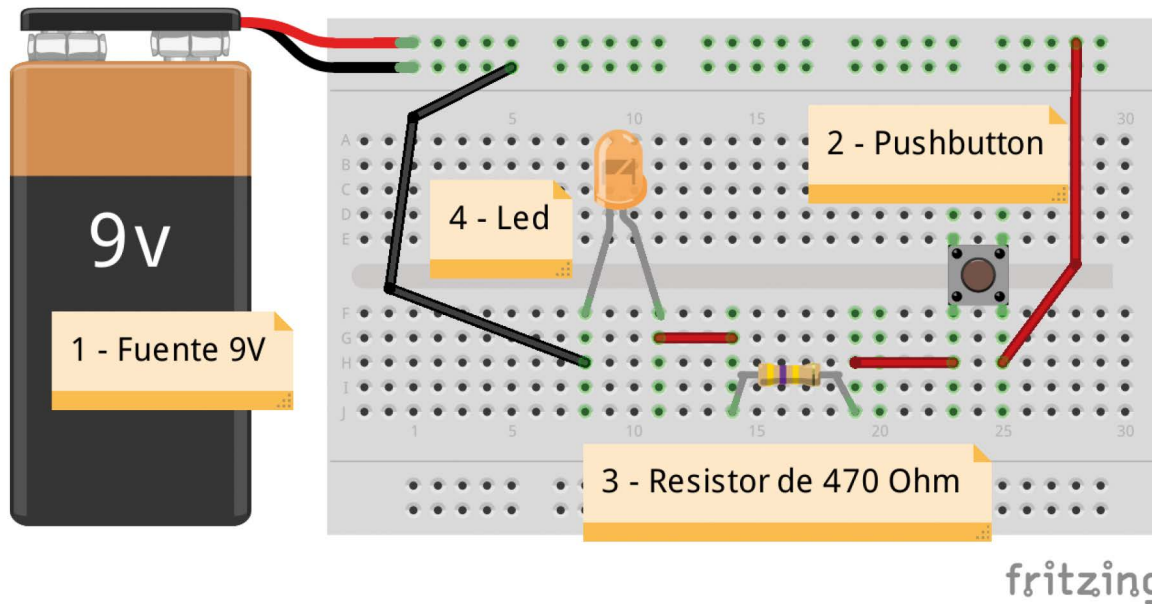


Ilustración 1.18: Practica de elaboración de circuito simple

- 3. Observar lo que ocurre antes de pulsar el botón y después de pulsar el botón.
- 4. Explicar ¿Por qué ocurre ese fenómeno?

1.4 Corriente Eléctrica y Diferencia de Potencial

Objetivos

- Definir Corriente Eléctrica y su funcionamiento.
- Identificar las unidades de medición de la corriente eléctrica.
- Conocer los diferentes tipos de corriente que se emplean en los circuitos electrónicos.
- Medir la corriente eléctrica en un circuito.

1.4.1 Corriente eléctrica

Al movimiento de una o más cargas a través de un material como un cable de cobre (así como fluye el agua por un río), se le denomina corriente eléctrica. De la misma forma que hay ríos que transportan mucha agua, hay unos que parecen estar a punto de secarse debido al poco caudal del líquido. Lo mismo pasa con la corriente eléctrica, pues en dicha corriente pueden transitar muchas o pocas cargas eléctricas por segundo. Para cuantificar este flujo se utiliza la unidad de medida Amperio (A), que mide la intensidad con la que fluyen las cargas eléctricas a través de un circuito eléctrico cerrado.

Las cargas eléctricas, como se mencionó anteriormente, pueden ser positivas (protones) o negativas (electrones). Sin embargo, debido a la física dentro de los átomos, sólo a estos últimos se les es permitido abandonar los átomos para fluir dentro de un material conductor. De esta forma, las cargas eléctricas en movimiento dentro de una corriente eléctrica son los electrones, y la dirección de la corriente aceptada por convención es la opuesta al flujo de los electrones. Así, por ejemplo, una corriente eléctrica de 1A de norte a sur implica un flujo de 1 Coulomb de electrones en dirección de sur a norte.

Amperio:

Es la cantidad de Coulombs que fluye por un segundo a través de un circuito eléctrico, y se simboliza con la letra A.

¿Qué es un Coulomb? Para los fines de esta guía, basta con decir que 1 Coulomb es el equivalente a 6.25×10^{18} electrones. El porqué de ese número, quedará para otra lección, en otra guía o manual, pero el lector es libre (y se le invita) a que investigue al respecto en otras fuentes bibliográficas.

Para diferentes escalas o rangos de corriente, también están los múltiplos y submúltiplos del amperio, que permiten simplificar el resultado de algunas mediciones:

Kiloamperio	= 10^3	= 1000A
Amperio	= 1	= 1A
Miliamperio	= 10^{-3}	= 0.001A
Microamperio	= 10^{-6}	= 0.000001A
Nanoamperio	= 10^{-9}	= 0.000000001A

1.4.2 Tipos de corriente

Existen dos tipos de corriente: la corriente continua (DC) y la corriente alterna (AC). Para los objetivos de este manual, es necesario únicamente el estudio de la corriente continua, y de la alterna bastará decir que su diferencia con la anterior es que ésta cambia de dirección y de magnitud en el tiempo, mientras que la continua fluye siempre en el mismo sentido, si bien puede variar su magnitud.

1.4.3 Medición de la corriente

El instrumento utilizado para medir la corriente se denomina Amperímetro. Para que el amperímetro pueda medir correctamente, debe de estar colocado de tal forma que toda la corriente eléctrica a medir pase a través él, del mismo modo en que se coloca un medidor de caudal de agua dentro de una cañería para medir su flujo. Esta manera de conectar un amperímetro se llama conexión en serie.⁴

 


Ilustración 1.19: Medir corriente con multímetro

Los bornes del amperímetro destinados a la medición de la corriente continua tienen un signo (+) (cable conector rojo), y el otro un signo (-) (cable conector negro). Cuando se conecta el amperímetro para medir DC, se debe procurar que la polaridad del instrumento coincida con la polaridad de la fuente de alimentación (recordando la convención de que la corriente fluye en

⁴ Fuente de imagen: www.asifunciona.com

dirección opuesta a la de los electrones, la corriente se considera positiva cuando fluye del terminal positivo de la fuente de alimentación hacia el terminal negativo. El borne rojo del amperímetro deberá ir conectado, entonces, en el punto más cercano al polo positivo de la batería, y el borne negro, al negativo de la batería). Esta precaución es necesaria porque algunos amperímetros no están diseñados para medir corrientes en el otro sentido (corrientes negativas) y podrían dañarse. En el caso de corrientes alternas, esta precaución no es necesaria porque el instrumento ya “sabe” que la corriente cambia de dirección constantemente, y por tanto no hay terminal positivo y negativo fijo.

 


Ilustración 1.20: Conexión de un amperímetro a un circuito eléctrico. La corriente que fluye a través del foco fluye también a través del amperímetro, pues es un solo cable o camino posible para que circulen los electrones.

1.4.4 Diferencia de potencial

La diferencia de potencial (o tensión) entre dos puntos es la energía que hay que dar a una carga positiva para desplazarla desde un punto al otro. La unidad de medida es el voltio (V). Este concepto puede ser un poco complicado de entender, pero se ilustra mejor en el video “¿Qué es el Voltaje?”, subido por el usuario Charly Labs en su canal de YouTube, y que se puede encontrar en el siguiente enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=pgxoB9g4s9o>

Es debido al voltaje que los electrones se mueven dentro de un conductor, saltando de un átomo a otro. Del mismo modo que se necesita una presión para que circule agua por una tubería, se necesita tensión eléctrica (debida a una diferencia de potencial) para que circule la corriente eléctrica por un conductor.

Para diferentes escalas o rangos de voltaje, también están los múltiplos y submúltiplos del voltio, simplificando el resultado de algunas mediciones:

Kilovoltio (KV)	= 10^3	= 1000V
Voltio (V)	= 1	= 1V
Milivoltio (mV)	= 10^{-3}	= 0.001V
Microvoltio (μ V)	= 10^{-6}	= 0.000001V

1.5 Medición de voltaje

Para medir voltaje en un circuito se utiliza el Voltímetro, que se conecta entre los extremos del elemento a medir, en paralelo, como se muestra en la Figura 3. El voltaje que acompaña a una corriente continua también es continuo, y el que acompaña a una corriente alterna, también es alterno. Por eso es posible medir voltaje de DC o de AC. La precaución con la conexión de las terminales es el mismo que en el caso de medición de corriente.

El amperímetro y el voltímetro son aparatos que funcionan por acción de la corriente eléctrica.

 


Ilustración 1.21: Conexión de un voltímetro a un circuito eléctrico. Las terminales del voltímetro están conectadas a los mismos puntos que las terminales de la bombilla o foco

Actividad Práctica 5: Medición de Voltaje y Corriente Eléctrica

Objetivo:

- Medir Voltaje y Corriente eléctrica en un circuito utilizando el multímetro digital.
- Armar en una tableta breadboard un circuito eléctrico.

Materiales a utilizar:

- ✓ 1 Resistencia de $1k\Omega$
- ✓ 1 Resistencia de $10k\Omega$
- ✓ 1 Multímetro digital.
- ✓ 1 Breadboard.
- ✓ 1 batería cuadrada de 9v.

Procedimiento

1. Armar el circuito mostrado en la ilustración.

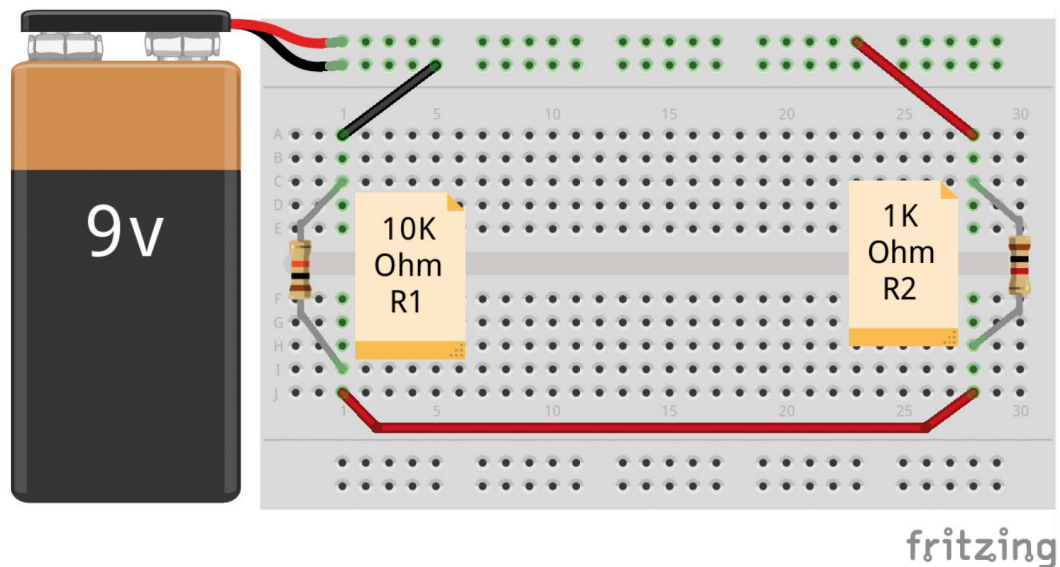


Ilustración 1.22: Resistencias en serie

2. Colocar el multímetro en la escala de voltios DC, en un rango acorde a la fuente de alimentación eléctrica utilizada en el circuito.

3. Colocar las puntas del multímetro sobre los pines del resistor 1 (R1) en paralelo, y anotar la medición en la tabla de la actividad.
4. Colocar las puntas del multímetro sobre los pines del resistor 2 (R2) en paralelo, y anotar la medición en la tabla de la actividad.
5. Interrumpir el circuito en cualquier punto entre las dos resistencias.
6. Colocar el multímetro en la escala de amperios, en un rango cercano a 1A.
7. Conectar las puntas del multímetro en la parte interrumpida del circuito, en conexión en serie, y anotar la medición obtenida en la tabla de la actividad.
8. Interrumpir el circuito en un punto diferente. Esta vez, entre la fuente de alimentación y la resistencia R1.
9. Conectar las puntas del multímetro en la parte interrumpida del circuito, en conexión en serie, y anotar la medición obtenida en la tabla de la actividad.

Revisar bien el proceso (escala y forma de colocar el multímetro) antes de hacer las mediciones para evitar quemar el fusible del multímetro.



Medición	Resultado
Voltaje en R1	
Voltaje en R2	
Corriente 1	
Corriente 2	

10. Responder las siguientes preguntas:
 - i. ¿En cuál de las dos resistencias se encontró un mayor voltaje?
 - ii. ¿Cómo era la Corriente 1 en comparación con la Corriente 2?
 - iii. ¿Qué conclusión se puede obtener de la relación entre las corrientes?

1.6 Circuitos eléctricos simples en serie y paralelo

Objetivos

- Definir que es un circuito.
- Conocer los tipos de circuitos dependiendo de la forma en la que se conectan sus elementos.
- Calcular resistencia, voltaje y corriente en un circuito.

1.6.1 Introducción a circuitos eléctricos

Un circuito eléctrico es la integración de partes electrónicas. Para que exista un circuito eléctrico deben existir por lo menos tres componentes: una fuente que nos generará el voltaje, cables de cobre que trazaran el camino de la corriente y una resistencia para evitar que se acelere demasiado el flujo de corriente.

En años anteriores los estudiantes de electrónica tenían que crear sus circuitos partiendo de cero, es decir, comenzaban por hacer su propia tarjeta de cobre usando ácido y otros elementos para crear las pistas y posteriormente soldaban cada uno de los componentes, en la actualidad hay formas más sencillas de hacer tu propio circuito, pero hasta la fecha lo indispensable es, como primer paso, hacer un esquema detallando los elementos según la función de dicho circuito.

1.6.2 Circuitos en Serie

Imaginemos una cadena de depósitos con agua que están conectados, entonces la salida de uno es la entrada del siguiente, de esta misma forma se conectan las terminales de los elementos eléctricos en un circuito en serie.

 


Ilustración 1.23: Circuito en Serie

En un circuito en serie los voltajes se cumple lo siguiente:

- El voltaje total es la suma de todos los voltajes, es decir: $V_t = V_1 + V_2 + \dots + V_n$
- La corriente es igual en todo el circuito, $I_{total} = I_1 = I_2$
- La resistencia es la suma de cada una de ellas, así: $R_t = R_1 + R_2 + \dots + R_n$

Ejemplo 1

En el siguiente circuito en serie se pide encontrar:

 


Ilustración 1.24: Ejemplo 1

- El valor de la resistencia total o equivalente,
- La corriente.
- La diferencia de potencial o voltaje en los extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad o corriente que pasa por medio de ellas.

Solución

a) Ya que las resistencias se encuentran en serie, tenemos que:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 = (5 + 10) \Omega$$

$$R_{eq} = 15 \Omega$$

b) La intensidad o corriente la encontramos mediante Ley de Ohm

$$I = V / R_{total}$$

$$I = (10 \text{ V}) / (15 \Omega) = 0.67 \text{ A}$$

c) Ya que es un circuito en serie tenemos que $I = I_1 = I_2 = 0.67 \text{ A}$

En cuanto a la diferencia de potencial, las calcularemos a través de la Ley de Ohm $V = I \cdot R$

$$V_1 = I \cdot R_1 = (0.67 \text{ A}) (5 \Omega) = 3.35 \text{ V}$$

$$V_2 = I \cdot R_2 = (0.67 \text{ A}) (10 \Omega) = 6.7 \text{ V}$$

1.6.3 Circuitos en Paralelo

Los circuitos conectados en paralelo tienen las entradas de los elementos conectadas entre sí y las salidas también conectadas entre sí, como se puede ver en la ilustración.

 


Ilustración 1.25: Circuito en Paralelo

Para un circuito se cumple lo siguiente:

- El voltaje en cada elemento es el mismo, es decir: $V_t = V_1 = V_2 = V_n$
- La corriente o intensidad total es la suma de cada una de ellas, $I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + I_3$
- La Resistencia total se calcula en la siguiente fórmula:

Ejemplo 1

Encontrar la corriente del circuito mostrado:

 


Ilustración 1.26: Ejemplo 1

Datos:

R1: 4.7 k Ω

R2: 1.5 k Ω

R3: 10 k Ω

R4: 100 k Ω

V = 16 V

Solución

Existen dos maneras de resolver el circuito planteado

1. Calcular la corriente total, ya que se encuentra en paralelo podemos calcular cada corriente de forma individual y luego sumarlas, así:

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + I_3 + I_4.$$


$$I_1 = V/R_1 = (16 \text{ V}) / (4.7 \text{ k } \Omega) = 3.4 \text{ mA}$$

$$I_2 = V/R_2 = (16 \text{ V}) / (1.5 \text{ k } \Omega) = 10.67 \text{ mA}$$

$$I_3 = V/R_3 = (16 \text{ V}) / (10 \text{ k } \Omega) = 1.6 \text{ mA}$$

$$I_4 = V/R_4 = (16 \text{ V}) / (100 \text{ k } \Omega) = 0.16 \text{ mA}$$
 
$$\mathbf{I_{\text{total}} = 15.8 \text{ mA}}$$



2. Calcular la resistencia total.

$$R_t = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}}$$
$$R_t = \frac{1}{\frac{1}{4.7\text{k}\Omega} + \frac{1}{1.5\text{k}\Omega} + \frac{1}{10\text{k}\Omega} + \frac{1}{100\text{k}\Omega}}$$
$$R_t = 1.01\text{k}\Omega$$

Por ley de Ohm

$$I = \frac{V}{R} = \frac{16\text{V}}{1.01\text{k}\Omega} = 15.8\text{mA}$$



Actividad Práctica 6: Circuito en serie

Objetivos:

- Medir corriente y caídas de tensión (voltaje) para un circuito en serie.
- Hacer uso adecuado del amperímetro y voltímetro.

Materiales a utilizar:

- ✓ 3 Resistencias de diferentes valores mayores a 100 ohmios
- ✓ Multímetro digital.
- ✓ Breadboard
- ✓ Fuente de alimentación de 9Voltios

Procedimiento:

1. Seleccionar tres resistencias R1, R2 y R3. Anotar el valor de cada una (tabla 1).

Tabla 1	Valor por código de colores	Lectura con multímetro
R1		
R2		
R3		

2. En la breadboard armar el circuito que se muestra en la ilustración.

 


Ilustración 1.27: Circuito de tres resistencias en serie

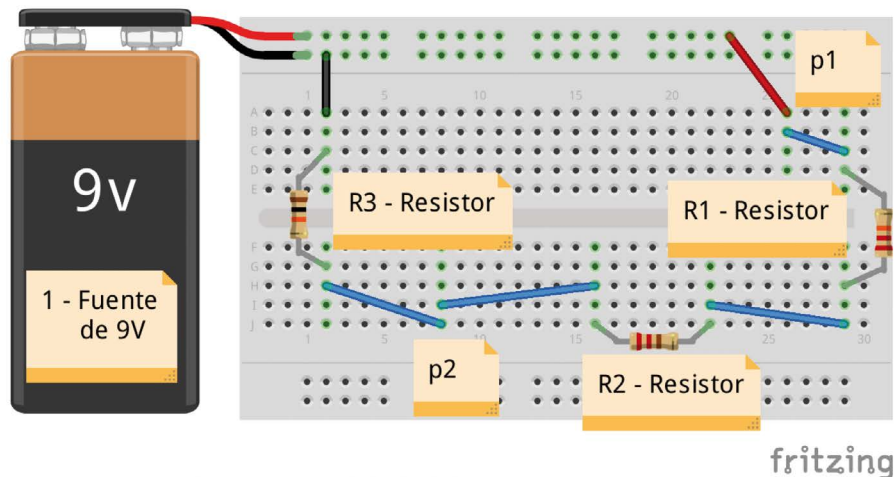


Ilustración 1.28: Esquema de conexión en breadboard de tres resistencias en serie

3. Haciendo uso del multímetro medir la corriente en los puntos p1 y p2. (tabla 2)
4. Determinar la corriente en los puntos 1 y 2 mediante la Ley de Ohm:

Tabla 2	Medir con multímetro la corriente I (A)	Por Ley de Ohm
Punto 1		
Punto 2		

5. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la corriente del punto 1 con la corriente del punto 2?.
Explique:

6. Para medir las caídas de tensión (voltaje) en cada resistencia, desconectamos los cables del multímetro y los colocamos en las borneras correspondientes para medir voltaje, con la perilla seleccionamos voltaje DC y colocamos la escala adecuada, luego procedemos a medir y colocamos los valores en la tabla 3.

 


Ilustración 1.29: Medir voltaje en un circuito en serie

7. Utilizando la Ley de Ohm calculamos los voltajes de cada resistencia para poder comparar los valores medidos con los calculados.

Tabla 3	Medir con voltímetro la caída de tensión (V)	Por ley de Ohm
Voltaje en R1		
Voltaje en VR2		
Voltaje en VR3		
	Sumatoria de Voltaje total =	

8. ¿Qué diferencia encuentran entre los valores medidos y los valores calculados?.

Explique: _____

Actividad Práctica 7: Circuito en paralelo

Objetivos:

- Medir la corriente que pasa por un circuito paralelo.
- Hacer uso adecuado del amperímetro.

Materiales a utilizar:

- ✓ 3 Resistores de diferentes valores
- ✓ Multímetro digital.
- ✓ Breadboard
- ✓ Fuente de alimentación de 9 Voltios

Procedimiento:

1. Escoger tres resistencias de diferentes valores R_1 , R_2 y R_3 . Anotar el valor de cada una en la (tabla 1).

Tabla 1	Valor por código de colores	Lectura con multímetro
R1		
R2		
R3		

2. En la breadboard armar el circuito que se muestra en la ilustración

 


Ilustración 1.30: Circuito de resistencias en paralelo

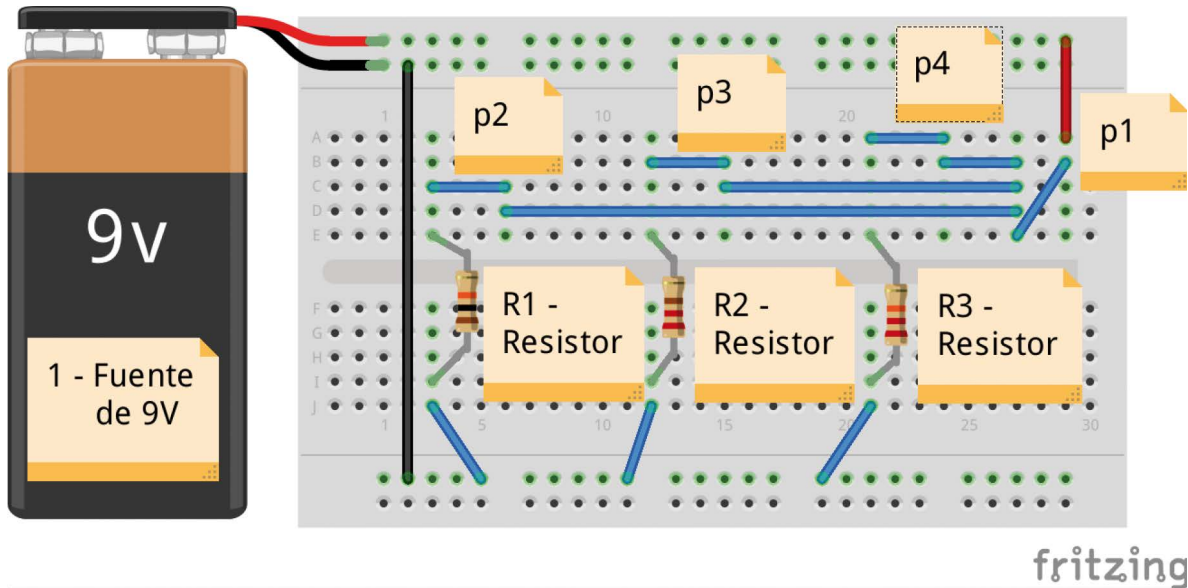


Ilustración 1.31: Conexión de resistencias en paralelo sobre breadboard

3. Haciendo uso del multímetro medir la corriente que pasa por R1, R2, R3 y la corriente total del circuito I_t , anotar las lecturas en la (tabla 2).
4. Utilizar la Ley de Ohm para calcular la corriente I_1 en el punto P2, I_2 en el punto P3, I_3 en el punto P4 e I_t que fluye por el circuito en el punto P1.

Tabla 2	Medir con Amperímetro la corriente I (A)	Por ley de Ohm
Corriente I_1 en p2		
Corriente I_2 en p3		
Corriente I_3 en p4		
Corriente I_t en p1		

5. De acuerdo a las lecturas obtenidas de la corriente, en que afecta si cambiamos el valor de la resistencia R2.

Explique: _____

1.7 Reciclabot I

En la actualidad el reciclaje se utiliza como medida para evitar la contaminación del planeta, pero hay unos desechos que son más tóxicos que otros por ejemplo los componentes electrónicos que contienen sustancias químicas nocivas para la salud como lo es el plomo, mercurio entre otros. Para ayudar a erradicar en alguna medida estos desechos se puede reutilizar algunos y poner en práctica un reciclaje creativo y aplicar un enfoque pedagógico.

Podría entonces realizarse este cuestionamiento: ¿Qué elementos se puede reutilizar de cada componente eléctrico o electrónico?


Algunos componentes que se puede extraer de aparatos eléctricos y electrónicos son:

Impresoras: motores paso, cables, switches, engranes, resistencias.

Fax: sensores, teclado.

Monitores: potenciómetros, resistencias, capacitores, bobinas.

 Laptop: ventilador, capacitores, resistencias, cables de conexión, imán, motores de paso, sensor óptico.



Actividad Práctica 8: Reciclabot 1 (Construcción de un carro con motor)

Objetivo

- Construir un carro empleando los conocimientos adquiridos de circuitos eléctricos.
- Utilizar componentes del kit de electricidad y electrónica básica añadiendo materiales reciclados para aplicarlos en un proyecto.

Materiales a utilizar:

- ✓ 1 Breadboard.
- ✓ 2 LED(rojo y amarillo).
- ✓ 2 resistencias 330 Ω
- ✓ Cables UTP Cat 5 y conectores.
- ✓ 1 Interruptores.
- ✓ Receptáculo para 6 baterías
- ✓ 6 batería de 1.5 Voltios equivale a 9 Voltios
- ✓ Motor CC
- ✓ 2 Tornillos largos, 4 pernos, arandela.
- ✓ Cartón o madera, tapones de plástico palillos de pincho.
- ✓ Tijera, Cuchilla, pegamento, silicona, pistola de silicona y otros materiales que el participante estime convenientes de acuerdo a su creatividad.

Procedimiento.


El proyecto que se realizará radica en la construcción de un coche utilizando motor de corriente continua para su movilidad, esto se realizará en tres fases:

1. Fabricar base de chasis

- Cortar dos trozos de madera o cartón resistente de 20x 10 cm
- Hacer cuatro agujeros a dos centímetros de cada extremo(ver ilustración 1.29: Base del Chasis con eje de rueda).



Ilustración 1.32: Base del chasis

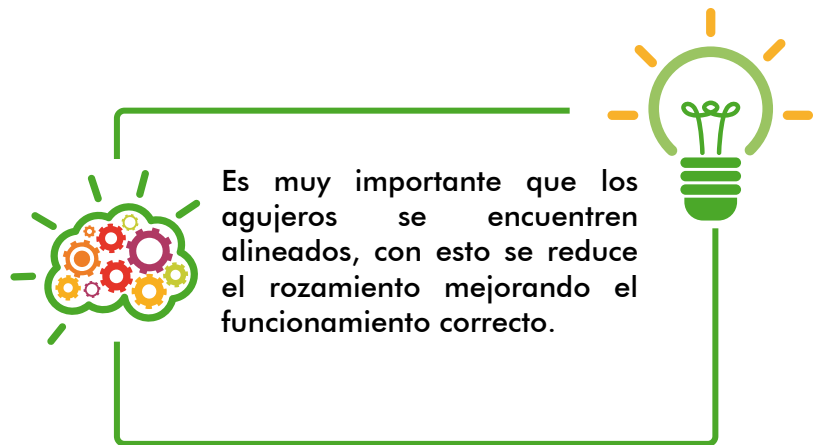

Pegar los laterales a la base del coche en la carrocería de cartón como se ve en la siguiente ilustración:

 


Ilustración 1.33: Carrocería completa

2. Fabricar polea:

- Dibujar y cortar dos círculos de cartón de igual diámetro (menor al de la rueda).
- Dibujar y cortar un círculo de menor diámetro que el anterior.
- Pegar los círculos colocando el pequeño al interior de los dos grandes.



Ilustración 1.34: Polea

3. Carrocería con motor

Integrar las ruedas de tapones plásticos, el motor, hule, conexiones y demás elementos tal como se aprecia en la siguiente ilustración:

4. Montaje Breadboard

En la siguiente ilustración se muestra la interconexión del circuito eléctrico en la tarjeta breadboard que permitirá activar el vehículo mediante un interruptor, además se le puede incorporar luz mediante la conexión de leds en paralelo.

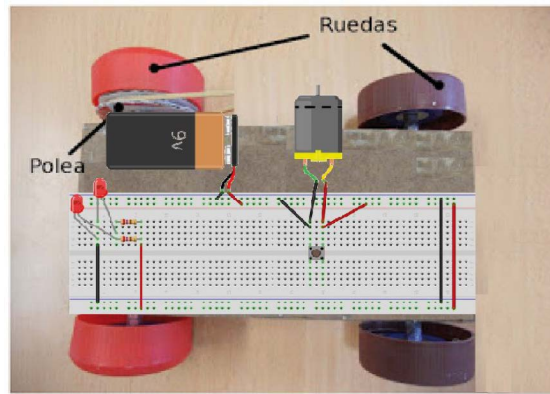


Ilustración 1.35: Coche con circuito en breadboard

Agregarle cubierta al coche haciendo uso de la creatividad con materiales reciclables.

 



Ilustración 1.36: Diseño final de carro con motor DC

1.8 Electrónica digital

Objetivos

- Conocer los conceptos básicos de la electrónica digital.
- Crear un circuito para demostrar las operaciones básicas booleanas

 1.8.1 Conceptos básicos de la electrónica digital



La electrónica digital es la parte de la electrónica que se encarga de tratar con valores discretos, o sea, que sus variables toman valores fijos y que en la actualidad esta rama va avanzando rápidamente.

En casi todos los sistemas de electrónica digital se utilizan solo dos estados discretos, a estos estados se les denomina niveles lógicos. Los niveles se representan por dos valores de voltaje, uno cercano al valor de referencia del circuito que normalmente se le denomina 0, por acercarse a 0 voltios, también identificado como tierra o "GND", y otro cercano al valor emitido por la fuente de alimentación del circuito.

Los estados discretos reciben muchas denominaciones, siendo los más comunes "0" y "1", "falso" y "verdadero", "false" y "true", "off" y "on" o "bajo" y "alto" entre varios otros.

Tener estos dos valores nos permiten usar el Álgebra Booleana y códigos binarios, los que nos proporciona herramientas muy potentes para realizar cálculo sobre las señales de entrada y los resultados esperados en nuestros circuitos.

Los circuitos lógicos se arman pensando en que es un sistema de entradas y salidas, de manera que el circuito recibe una entrada de voltaje y éste lo procesa para dar una salida de voltaje, a las conformaciones más básicas se les denomina compuertas, las cuales actúan como válvulas de corriente, y su simplicidad se basa en recibir dos entradas de corriente para producir una posible salida.

Cada entrada puede ser un valor ALTO o un valor BAJO, y para facilitar su análisis es que se usan valores cero y uno, es así como se relaciona directamente con el álgebra booleana y el sistema numérico binario pues sólo se puede contar con unos y con ceros.

Eso significa que amerita conocer lo que es el sistema numérico binario y las operaciones básicas del álgebra booleana.

1.8.2 Sistema numérico binario

En nuestro sistema educativo empezamos conociendo las matemáticas con el sistema numérico decimal, en el cual tenemos diez dígitos para contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, la secuencia para contar mas de diez dígitos hace que empecemos a usar una posición diferente y combinar en orden los únicos diez dígitos del sistema numérico, de manera que después del 9 se escribe un 1 y a su lado el número del inicio de la secuencia, el 0, o sea que se forma el 10, y se continua la secuencia para 11, 12, 13, 14... y así hasta llegar a la combinación 99 para empezar con 100 y así hasta el infinito.

Supongamos que solo se tienen dígitos el 0 y el 1, ¿cómo se contaría? Pues 0, 1 y se acaba la secuencia, por lo tanto se empieza la combinación 10, 11... y se vuelve a terminar la secuencia, continuando en 100, 101, 110, 111 y así hasta el infinito también.

Para hacerlo un poco más fácil podemos comparar el conteo de ambos sistemas:

Sistema Binario	Sistema Decimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	10
1011	11
1100	12
1101	13
1110	14
1111	15

Lo anterior aplica para sistemas digitales complejos, donde los valores a usar y procesar son grandes, y en si son la unión de muchas operaciones sencillas y básicas, pero éstas operaciones se realizan de una manera distinta a la que acostumbramos en el sistema decimal, porque son operaciones lógicas las cuales se abordan en la lógica binaria.

1.8.3 Principios de la lógica binaria



Los elementos a usar en las operaciones de la lógica binaria son ceros y unos; pero una manera más cómoda de entenderlo es con “hay corriente” y “no hay corriente”.

La primera regla es la negación, entiéndase como “lo contrario a”, nuestra manera coloquial de comunicación impide que podamos en ocasiones resolver aseveraciones o dudas expresadas de manera negativa, y la respuesta coloquial pareciera de una manera ser incorrecta, por ejemplo: si alguien pregunta ¿No desea tomar agua?, la respuesta común es “si”; pero analizando la construcción del cuestionamiento deja una duda lógica, una manera de comprobar el resultado de la respuesta es colocando la oración de pregunta después de la respuesta en forma de admiración, por ejemplo en este caso

sería: “si, no desea tomar agua”, por lo tanto está afirmando la negación y se le debe negar el agua a quien responde “si”.

Existen casos en donde son complejas las preguntas por incluir mas de una negación, un ejemplo sería ¿No hay nadie en casa?, nadie significa la carencia de alguien, o sea, la negación de alguien, y la construcción empieza con una negación, como resultado la pregunta sería ¿No hay carencia de alguien en casa? Y por lo tanto, si no hay carencia de alguien significa que ser reformula la pregunta como ¿Hay alguien en casa?, y teniendo esa pregunta analicemos la respuesta: al responder “si”, la comprobación es “si hay alguien en casa” y al responder “no” es “no hay alguien en casa”; pero es en nuestro cotidiano hablar, y en el caso de la lógica binaria es simple:

El no de 1 es 0: $1 = 0$ $\neg 1 = 0$

Y el no de 0 es uno: $0 = 1$ $\neg 0 = 1$

Luego está la operación “O” la cual se puede entender como una suma, solo que hay que recordar los valores de ayuda “hay corriente” y “no hay corriente”, porque el resultado de “hay corriente” mas “hay corriente” es que siempre “hay corriente” por lo tanto las reglas básicas son:

Cero ó Cero: $0 \vee 0 = 0$ $0 + 0 = 0$ $0 \text{ or } 0 = 0$

Cero ó Uno: $0 \vee 1 = 1$ $0 + 1 = 1$ $0 \text{ or } 1 = 1$

Uno ó Cero: $1 \vee 0 = 1$ $1 + 0 = 1$ $1 \text{ or } 0 = 1$

Uno ó Uno: $1 \vee 1 = 1$ $1 + 1 = 1$ $1 \text{ or } 1 = 1$

Se tiene también la operación "Y", esta se interpreta como una multiplicación de los valores digitales, siendo la mas fácil de comprender:

Cero y Cero:	$0 \wedge 0 = 0$	$0 \times 0 = 0$	$0 \text{ and } 0 = 0$
Cero y Uno:	$0 \wedge 1 = 0$	$0 \times 1 = 0$	$0 \text{ and } 1 = 0$
Uno y Cero:	$1 \wedge 0 = 0$	$1 \times 0 = 0$	$1 \text{ and } 0 = 0$
Uno y Uno:	$1 \wedge 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	$1 \text{ and } 1 = 1$

Pero todas estas operaciones se pueden combinar y eso hace que la lógica digital se vuelva interesante, donde la agrupación de prioridad se hace mediante paréntesis y de lo contrario se resuelven de izquierda a derecha.

Un ejemplo sería combinar la negación con el "O":

$$\neg (1 \vee 0) = \neg (1) = 0$$

O por ejemplo combinar la negación con el "Y":

$$\neg (1 \wedge 0) = \neg (0) = 1$$

O mejor aún, combinar todo en expresiones mucho mas grandes

$$\begin{aligned} &(\neg(1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1)) \wedge (1 \vee \neg 1) \\ &(\neg(0) \vee (1)) \wedge (1 \vee 0) \\ &(1 \vee 1) \wedge 1 \\ &1 \wedge 1 \\ &1 \end{aligned}$$

Actividad Práctica 9: Elaboración de un circuito para demostrar el "Y" lógico

Objetivo

- Comprobar experimentalmente la construcción de un circuito para demostrar como se comporta un "Y" lógico con comprobación visual.

Materiales a utilizar: 1 Breadboard.

- ✓ 3 LED.
- ✓ 3 Resistencias de 470 ohmios.
- ✓ 6 Cables conectores.
- ✓ 2 Interruptores.
- ✓ Una batería de 9 Voltios.

Procedimiento.

Cuando se trabaja con LED se debe tomar en cuenta el voltaje que soportan.

LED	Voltaje	Amperaje
Rojo std	1.5	0.015
Verde std	1.8	0.015
Amarillo std	1.8	0.015
Blanco	2.8	0.020
Amarillo brillante	2.0	0.020
Verde brillante	3.0	0.020
Azul brillante	3.0	0.020
Rojo Brillante	2.0	0.020

Ilustración 1.37: Característica de leds

1. Armar el siguiente circuito:

 


Ilustración 1.38: Circuito de comprobación del "Y" lógico

Para conectar un LED en la breadboard debe introducir las terminales correctamente. La patilla mas larga es normalmente la conexión positiva, pero esto puede variar en algunos casos.

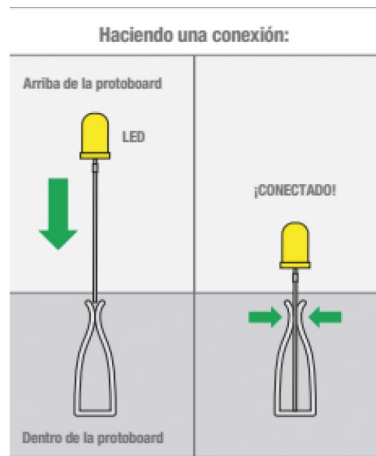


Ilustración 1.39: Conexión de un Led en la breadboard

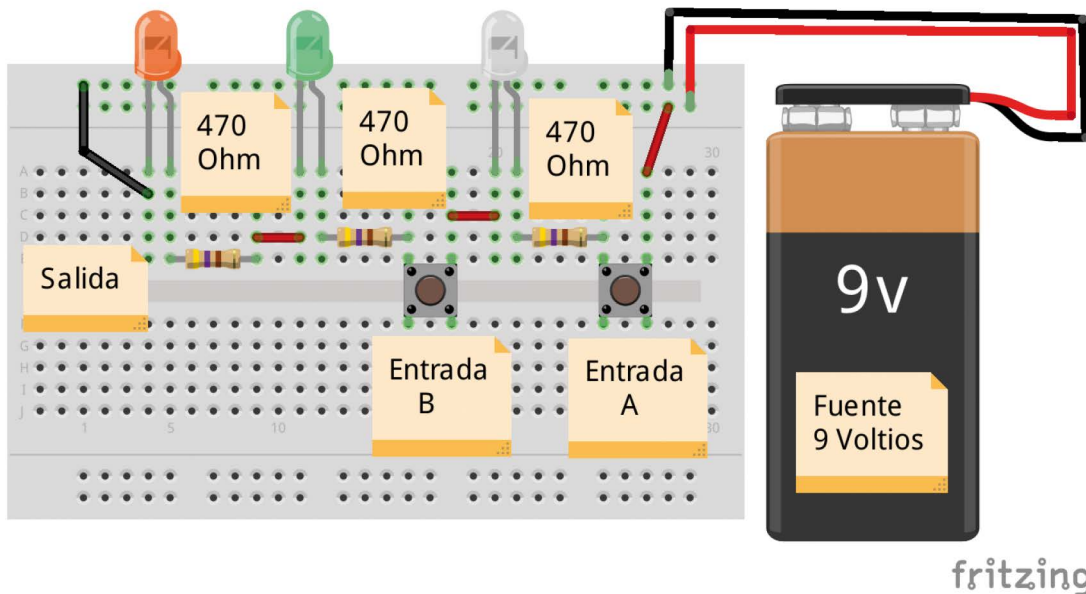


Ilustración 1.40: Montaje en breadbaord para comprobación del "y" lógico

2. Presionar el primer interruptor y verificar si el último foco se encendió
3. Presionar el segundo interruptor y verificar si el último foco se encendió.
4. Presionar el primer y segundo interruptor al mismo tiempo, verificar si el último foco se encendió.

Actividad Práctica 10: Elaboración de un circuito para demostrar el "O" lógico

Objetivo

- Comprobar experimentalmente la construcción de un circuito para demostrar como se comporta un "O" lógico con comprobación visual.

Materiales a utilizar:

- ✓ 1 Breadboard.
- ✓ 3 LED.
- ✓ 3 Resistencias de 470 ohmios.
- ✓ 6 Cables conectores.
- ✓ 2 Interruptores.
- ✓ Una fuente de 9 Voltios.

Procedimiento.

1. Armar el siguiente circuito:

 


Ilustración 1.41: Circuito de comprobación del "O" lógico

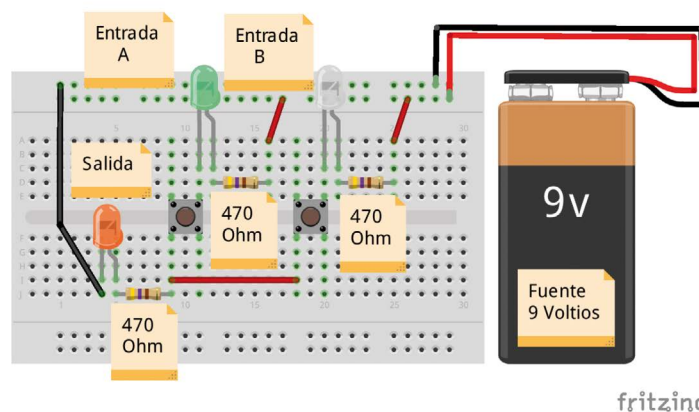


Ilustración 1.42: Montaje en breadboard para comprobación del "O" lógico

2. Presionar el primer interruptor y verificar si el último foco se encendió
3. Presionar el segundo interruptor y verificar si el último foco se encendió.
4. Presionar el primer y segundo interruptor al mismo tiempo, verificar si el último foco se encendió.

2. Arduino



Objetivos de Aprendizaje

A continuación se detallan los objetivos que se deben lograr en este módulo:

Habilidades Tecnológicas

- Definir que es un microcontrolador y su uso.
- Identificar diferentes tipos de actuadores.
- Saber para que es necesario un Puente H y un Controlador
- Explicar como se conectan los actuadores y sus complementos.
- Reconocer los sensores mas utilizados en un robot y su funcionamiento.
- Unir componentes para realizar una tarea específica.

Habilidades académicas

- Realizar trabajo colaborativo, eliminando los paradigmas de género.
- Completar exitosamente una actividad mediante la prueba y error,
- Aplicar la lógica al solucionar un reto.
- Expresarse de manera clara al explicar sucesos.
- Compartir experiencias entre equipos para ampliar los conocimientos de todos.
- Poner a prueba su creatividad al elaborar un proyecto que cumpla con las expectativas del equipo.

Descripción del módulo

En esta sección se estudiará el microcontrolador llamado Arduino y diversos actuadores y sensores que se pueden conectar a él, los cuales son elementos que al integrarlos vienen a constituir un robot, para poder armar un circuito que haga funcionar un robot debemos tener claro los conceptos básicos de eléctrica y electrónica que se trabajaron en la sección pasada, ahora vamos a añadir entradas (sensores) y salidas (actuadores) por medio de los cuales se recibirá información y se ejecutarán acciones.

Otro elemento sumamente importante al que le daremos espacio en esta sección es la programación que se debe realizar para cada grupo de componentes que sean conectados para realizar una tarea en específico, se darán algunos ejemplos de librerías que nos permitirán tener una experiencia con cada elemento electrónico.

Resumen de contenido

ARDUINO

- Introducción** • Concepto, partes y software
- Sensores**
 - Sensor de luz
 - Sensor de temperatura
 - Sensor de color
 - Sensor ultrasónico
 - Sensor de Control IR
 - Sensor Giroscopio
- Actuadores**
 - Motor DC
 - Servomotor
 - Motor Paso a Paso

2.1 Arduino Uno

Objetivos

- Definir Arduino y sus usos.
- Conocer las partes de un Arduino
- Descargar e instalar IDE de Arduino.

2.1.1 Introducción a Arduino

Arduino es una placa que posee un microcontrolador que utiliza un código abierto (open-source) basado en hardware y software flexibles, fáciles de usar y de adquirir. A partir de Arduino se pueden crear ambientes y objetos interactivos, estableciendo una nueva forma de expresar las ideas tanto de profesionales como de aficionados.

Arduino tiene entradas que le permiten recolectar información del ambiente como también salidas de las que puede transformar ordenes en acciones realizadas por nuestras construcciones. Por medio de Arduino podemos manejar luces, sensores, aplicaciones web, cámaras, entre otros. Las construcciones o proyectos que se elaboren a partir de un Arduino pueden funcionar de una forma autónoma y también se pueden comunicar con algún programa en ejecución en tu computadora.

Un Arduino puede ser adquirido en una tienda de electrónica o si se prefiere puede ser fabricado uniendo componentes electrónicos y el software que lo controla puede ser descargado gratuitamente y bajo licencia GPL desde la página oficial de Arduino.⁵

2.1.2 Partes del Arduino Uno

Este modelo de placa Arduino esta compuesto de 14 pines que pueden ser configurados como entradas o salidas, en ellos pueden ir conectados cualquier dispositivo que sea capaz de transmitir o recibir señales digitales de 0 y 5 V. Cada uno de los 14 pines puede suministrar hasta 40 mA, la intensidad máxima de entrada también es de 40 mA.

También dispone de 6 pines que pueden ser configurados como entradas analógicas, mediante las cuales podemos obtener datos de sensores en forma de variaciones continuas de voltaje.⁶

⁵ Fuente: www.uco.es

⁶ Fuente: www.tiendaderobotica.com

 


Ilustración 2.1: Partes de la placa Arduino UNO

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Conector USB para el cable tipo AB 2. Pulsador de Reset. 3. Pines de E/S digitales y PWM (señal de modulación por ancho de pulso) 4. Led verde de placa encendida. 5. Led naranja conectado al pin 13. 6. ATmega 16 U2 encargado de la comunicación con la PC. 7. Led TX (Transmisor) y RX (receptor) de la comunicación serial. | <ul style="list-style-type: none"> 8. Puerto ICSP para programación serial. 9. Microcontrolador ATmega 328, cerebro del Arduino. 10. Cristal de cuarzo de 16 Mhz 11. Regulador de Voltaje. 12. Conector hembra 2.1 mm con centro positivo. 13. Pines de voltaje y tierra. 14. Entradas análogas. |
|---|---|

En las entradas y salidas que posee la placa de Arduino Uno se da una conversión de analógico a digital, es decir se convierte una magnitud física como un voltaje, corriente, temperatura, etc. en un número binario (o señal digital) compuestos de ceros y unos, que es el lenguaje en el cual se comunican las computadoras.

2.1.3 Fuente de Alimentación

La placa Arduino puede tomar la energía necesaria para funcionar directamente de su cable de conexión USB conectado a la computadora o también la energía puede ser suministrada externamente mediante una fuente o bien una batería de 9v. El voltaje para la placa está limitado por el rango de 6 a 12V, si la placa se alimenta con menos voltaje la salida del regulador de tensión a 5V puede entregar menos que esa tensión con lo cual se verán afectados los componentes conectados y si se sobrepasa los 12V podemos quemar la placa.

2.1.4 Programar en Arduino

⁷Para programar la placa Arduino el primer paso es contar con una computadora con su respectivo sistema operativo (Windows, Linux o MacOS) en la cual conectamos la placa a través del cable USB.

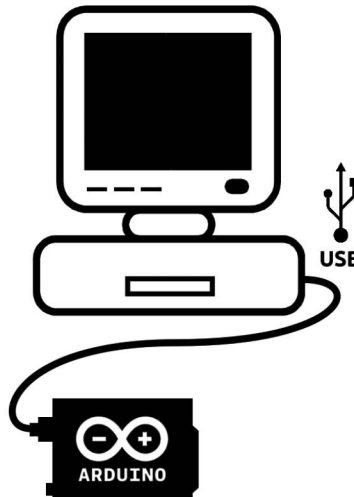


Ilustración 2.2: Arduino conectado a la computadora

Un programa de Arduino puede ser ejecutado de dos maneras:

1. Directamente en el Arduino.
 2. En la computadora conectada al Arduino.
1. Directamente en Arduino, en la computadora se desarrolla y compila el programa para producir un archivo ejecutable que se descarga posteriormente al Arduino a través de la conexión USB. Dicho archivo no debe sobrepasar el espacio de la memoria flash del microcontrolador (32 Kbytes en el caso del Arduino Uno).

2. En la computadora conectada al Arduino, por medio del software de Arduino IDE se puede controlar las acciones y descargarlas a la placa a través de un cable USB.

2.1.5 Software de programación

El software que se utiliza para la programación de la placa Arduino es al que se conoce con el nombre de IDE "Integrate Development Enviroment" (Entorno de Desarrollo Integrado). Este se puede descargar de forma gratuita de la página oficial de Arduino.

Para instalar IDE Arduino:

Linux

Visitar el sitio oficial de descarga: <https://www.arduino.cc/en/Main/Software>

Descargar el archivo de la versión correspondiente para la arquitectura del kernel que se tenga instalado, puede ser de 32 o 64 bits.

32 bits : <https://downloads.arduino.cc/arduino-1.6.7-linux32.tar.xz>

64 bits : <https://downloads.arduino.cc/arduino-1.6.7-linux64.tar.xz>

 


Ilustración 2.4: Opción descargar sin hacer donación

Luego de visitar el enlace de descarga aparecerá un mensaje donde solicita colaborar con el proyecto, lo cual es opcional; pero si usted lo desea puede donar para apoyar el desarrollo. En caso de querer descargarlo sin donar solamente se debe dar clic donde dice "JUST DOWNLOAD"

El archivo descargado tendrá extensión tar.xz este se podrá descomprimir sin dificultad desde el entorno gráfico o desde una terminal.

En este punto se debe escoger si se desea instalar de manera que sea accesible para todos los usuarios del sistema operativo o solamente para su usuario actual. Como requisito se requiere java para su funcionamiento, el proceso de instalación de java no se verá en esta guía.

Si se escoge la instalación para el usuario actual, se deberá decidir en que carpeta ubica el archivo antes de descomprimirlo, si se desea hacerlo para todos los usuarios hay que recordar que esto requiere que se tengan permisos de superusuario (root) para la escritura en carpetas del sistema, dependiendo del entorno gráfico que esté usando puede que también se requiera la contraseña del superusuario, la recomendación es que se ubique el archivo en a carpeta /opt/

Luego se deberá descomprimir el archivo, al hacerlo resultará una carpeta con el programa, para instalarlo en el usuario que se está usando solamente se deberá ejecutar el guión instalador que contiene la carpeta, aparece nombrado como install.sh, pero si se desea instalarlo para todos los usuarios el sistema operativo deberá ejecutar el guión install.sh y después copiar el archivo arduino.desktop en la carpeta del sistema /usr/share/applications/

Luego para asegurar que el usuario podrá acceder al hardware del Arduino deberá ser agregado al grupo del sistema operativo llamado dialout, en la mayoría de los casos este proceso requiere que se tengan permisos de superusuario, para que este cambio surta efecto habrá que reiniciar la sesión (o el sistema operativo), en caso de haberlo dispuesto para todos los usuarios del sistema operativo, habrá que agregar al grupo dialout a todos los usuarios que se desee que puedan escribir programas en la placa Arduino.

Si se le es mas cómodo ejecutar comandos desde la terminal para instalar este programa, esta es la secuencia de instrucciones para realizar la instalación para todos los usuarios del sistema. Deberá recordarse que debe hacerse como superusuario, y teniendo acceso a internet para realizar la descarga del software.

```
cd /opt/  
wget -c http://downloads.arduino.cc/arduino-1.6.7-linux32.tar.xz  
tar xvfj arduino-1.6.7-linux32.tar.xz  
rm -f arduino-1.6.7-linux32.tar.xz  
chown -R root.root arduino-1.6.7  
cd arduino-1.6.7  
./install.sh  
cp arduino.desktop /usr/share/applications/  
adduser usuario01 dialout  
adduser usuario02 dialout
```

- En caso de ser un equipo de 64 bits habrá que cambiar en la instrucción de descarga el nombre del archivo a la descarga correspondiente, o sea, arduino-1.6.7-linux64.tar.xz.
- Habrá que sustituir en la secuencia usuario01 y usuario02 por los nombres de las cuentas de usuario de su sistema operativo correspondiente, por ejemplo si el usuario de sistema operativo es david tendrá que ejecutarse así:

```
adduser david dialout
```

Windows

Si el sistema operativo es Windows, después de descargar la carpeta Arduino sigue los siguientes pasos⁸:

3. Descomprimir carpeta.
4. Conectar la placa Arduino Uno a la PC y ver el siguiente aviso.

 


Ilustración 2.5: Aviso de instalación de controlador

5. Ir a Panel de Control y luego a Administrador de Dispositivos, ahí buscar la siguiente opción.

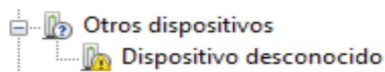


Ilustración 2.6: Ubicación de dispositivo desconocido

6. Clic derecho sobre el dispositivo desconocido y luego en la opción Actualizar software del controlador.
7. Ingresar a la opción buscar Software del controlador en el equipo.
8. Examinar y buscar la carpeta de Arduino previamente descomprimida, en la carpeta acceder a la carpeta Drivers y dar clic en aceptar.
9. Clic en siguiente y aparecerá un cuadro de diálogo :

⁸ Fuente: www.tiendaderobotica.com

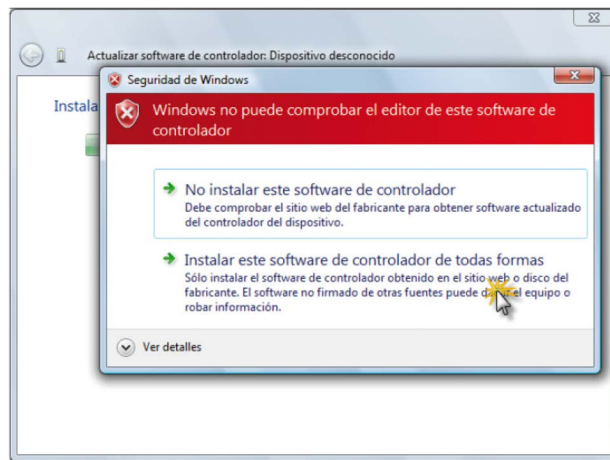


Ilustración 2.7: Aceptación del aviso de seguridad.

10. Se recibirá la información del Puerto COM asignado, este número de puerto es necesario tenerlo en cuenta a la hora de programar.

 


Ilustración 2.8: Aviso de puerto COM asignado

Nota: para saber a qué Puerto Serial está conectado al Arduino, hay que seguir estos pasos⁹:

1. Desconectar el Arduino del ordenador.
2. Comprobar en 'Herramientas ↳ Puerto Serial' para ver si está disponible.
3. Conectar el Arduino al ordenador.
4. Entrar en 'Herramientas ↳ Puerto Serial' de nuevo y comprobar si hay un puerto nuevo, de ser así ése es el de Arduino.
5. Seleccionar ese puerto.

⁹ Fuente: arduino verkstad education

2.1.6 Estructura de un programa en Arduino IDE¹⁰

Como toda programación la estructura de un programa en Arduino IDE no es distinto siempre se comienza colocando dos funciones necesarias una que contiene las declaraciones y otra que contiene las instrucciones.

```
void setup() { //Primera Parte
  instrucciones;
}
void loop() { //Segunda Parte
  instrucciones;
}
```

En donde **setup()** es la parte encargada de recoger la configuración principal y **loop()** es la que contiene el programa que se ejecutará repetidas veces (de ahí el término loop –bucle–). Ambas funciones son necesarias para que el programa trabaje.

La función de configuración (**setup**) debe contener la declaración de las variables. Es la primera función a ejecutar en el programa, se ejecuta al iniciar y sólo una vez, y se utiliza para configurar o inicializar **pinMode** (forma de utilización de los pines de entrada y salida del Arduino), configuración de la comunicación en serie y otras.

La función bucle (**loop**) siguiente contiene el código que se ejecutara continuamente (lectura de entradas, activación de salidas, etc) Esta función es el núcleo de todos los programas de Arduino y la que realiza la mayor parte del trabajo.

Inicialización: función setup()

La función **setup()** se invoca una sola vez cuando el programa empieza. Se utiliza para inicializar los modos de trabajo de los pines, o el puerto serie. Debe ser incluido en un programa aunque no haya declaración que ejecutar. Así mismo se puede utilizar para establecer el estado inicial de las salidas de la placa.

```
void setup() {
  pinMode(pin, OUTPUT); // configura el 'pin' como salida
  digitalWrite(pin, HIGH); // pone el 'pin' en estado HIGH
}
```

Ciclo principal: función loop()

Después de llamar a **setup()**, la función **loop()** hace precisamente lo que sugiere su nombre, se ejecuta de forma cíclica, lo que posibilita que el programa esté respondiendo continuamente ante los eventos que se produzcan en la placa.

```
void loop() {
  digitalWrite(pin, HIGH); // pone en uno el 'pin'
  delay(1000); // espera un segundo (1000 ms)
  digitalWrite(pin, LOW); // pone en cero el 'pin'
  delay(1000); // espera otro segundo (1000 ms)
}
```

¹⁰ Fuente: www.playground.arduino.cc

Funciones creadas por el usuario

Una función es un bloque de código que tiene un nombre y un conjunto de instrucciones que son ejecutadas cuando se llama a la función. Son funciones **setup()** y **loop()** de las que ya se ha hablado. Las funciones de usuario pueden ser escritas para realizar tareas repetitivas y para reducir el tamaño de un programa. Las funciones se declaran asociadas a un tipo de valor "type". Este valor será el que devolverá la función, por ejemplo 'int' se utilizará cuando la función devuelve un dato numérico de tipo entero. Si la función no devuelve ningún valor entonces se colocará delante la palabra "void", que significa "función vacía". Después de declarar el tipo de dato que devuelve la función se debe escribir el nombre de la función y entre paréntesis se escribirán, si es necesario, los parámetros que se deben pasar a la función para que se ejecute.

```
tipo_de_datos Nombre_De_Función(parámetros) {  
    instrucciones;  
}
```

La función siguiente devuelve un número entero, **delayVal()** se utiliza para poner un valor de retraso en un programa que lee una variable analógica de un potenciómetro conectado a una entrada de Arduino. Al principio se declara como una variable local, 'v' recoge el valor leído del potenciómetro que estará comprendido entre 0 y 1023, luego se divide el valor por 4 para ajustarlo a un margen comprendido entre 0 y 255, finalmente se devuelve el valor 'v' y se retornaría al programa principal. Esta función cuando se ejecuta devuelve el valor de tipo entero 'v'.

```
int delayVal() {  
    int v;           // crea una variable temporal 'v'  
    v = analogRead(pot); // lee el potenciómetro indicado en 'pot'  
    v = v / 4;       // convierte 0-1023 a 0-255  
    return v;       // devuelve el valor final  
}
```


Bloques de código: entre llaves {}

Las llaves sirven para definir el principio y el final de un bloque de instrucciones. Se utilizan para los bloques de programación setup(), loop(), if., etc.

```
tipo_de_datos Nombre_De_Función(parámetros) {  
    instrucciones;  
}
```

Una llave de apertura "{" siempre debe ir seguida de una llave de cierre "}", si no es así el programa dará errores.

 El entorno de programación de Arduino incluye una herramienta de gran utilidad para comprobar el total de llaves. Sólo tienes que hacer click en el punto de inserción de una llave abierta e inmediatamente se marca el correspondiente cierre de ese bloque (llave cerrada).



Finalización de instrucciones: punto y coma ;

El punto y coma “;” se utiliza para separar instrucciones en el lenguaje de programación de Arduino. También se utiliza para separar elementos en una instrucción de tipo “bucle for”.

```
int x = 13; /* crea la variable 'x' de tipo entero de valor 13 */
```

Nota: Si se olvida de poner fin a una línea con un punto y coma o se producirá en un error de compilación. El texto de error puede ser obvio, y se referirá a la falta de una coma, o puede que no. Si se produce un error raro y de difícil detección lo primero que debemos hacer es comprobar que los puntos y comas están colocados al final de las instrucciones.

Documentación del código: bloque de comentarios /*... */

Los bloques de comentarios, o comentarios multi-línea son áreas de texto ignorados por el programa que se utilizan para las descripciones del código o comentarios que ayudan a comprender el programa. Comienzan con /* y terminan con */ y pueden abarcar varias líneas.

```
/* esto es un bloque de comentario no se debe olvidar  
cerrar los comentarios estos deben estar equilibrados */
```

Debido a que los comentarios son ignorados por el compilador y no ocupan espacio en la memoria de Arduino pueden ser utilizados con generosidad. También pueden utilizarse para “comentar” bloques de código con el propósito de anotar informaciones para depuración y hacerlo mas comprensible para cualquiera.

Nota: Dentro de una misma línea de un bloque de comentarios NO se puede escribir otro bloque de comentarios (usando /*..*/).

Documentación de las instrucciones: línea de comentarios //


Una línea de comentario empieza con // y terminan con la siguiente línea de código. Al igual que los comentarios de bloque, los de línea son ignoradas por el programa y no ocupan espacio en la memoria.

```
// esto es un comentario
```

Una línea de comentario se utiliza a menudo después de una instrucción, para proporcionar más información acerca de lo que hace ésta o para recordarla más adelante.

 2.1.7 Ardublock

Ardublock es un complemento que se instala en Arduino IDE para poder hacer nuestra programación de una forma más visual por medio de bloques que representan las variables que tenemos disponibles para la programación.



Algunas de las características que se pueden mencionar de Ardublock:

- Es completamente gratis.
- El software es muy intuitivo.
- Ofrece una forma gráfica para programar.

Como requisito inicial para instalar Ardublock es tener el IDE de Arduino en la computadora.

2.1.8 Instalación de Ardublock

1. Para instalar Ardublock tenemos que ir primero a la página de referencia: <http://blog.ardublock.com>. Luego allí ir donde pone download o ir directamente al enlace de descarga. Se recomienda usar la versión beta pues trae mas funciones, el enlace de descarga es el siguiente:

<http://skylineservers.dl.sourceforge.net/project/ardublock/ardublock-beta-20140702.jar>

2. Se abre el IDE de Arduino y se verifica la ruta del Sketchbook. Para ello se abre el menú de Arduino y hacemos "Archivo" -> "Preferencias".

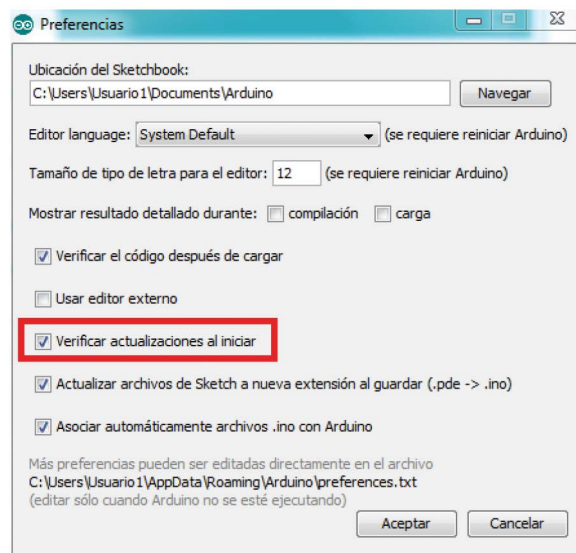


Ilustración 2.9: Preferencias de IDE Arduino

Según el Sistema Operativo con el que se trabaja se puede tener el Sketchfolder en:

- Linux: /home/ (Esto dependerá del nombre de usuario y la versión de Arduino, por ejemplo /home/usuario/Arduino)
- Macintosh: "Documents/Arduino".
- Windows: "Documents/Arduino"

3. Cerrar el IDE de Arduino.

4. Se debe ubicar el sketchfolder y se crea una carpeta que se llame "tools". Luego dentro de ésta se crea otra nombrada "ArduBlockTool", y dentro de ésta, otra una carpeta más nombrada "tool". Finalmente, dentro de esta carpeta se deberá depositar el archivo .jar que se ha descargado.

5. Se abre nuevamente el IDE de Arduino y dentro del menú de herramientas deberá aparecer Ardublock.

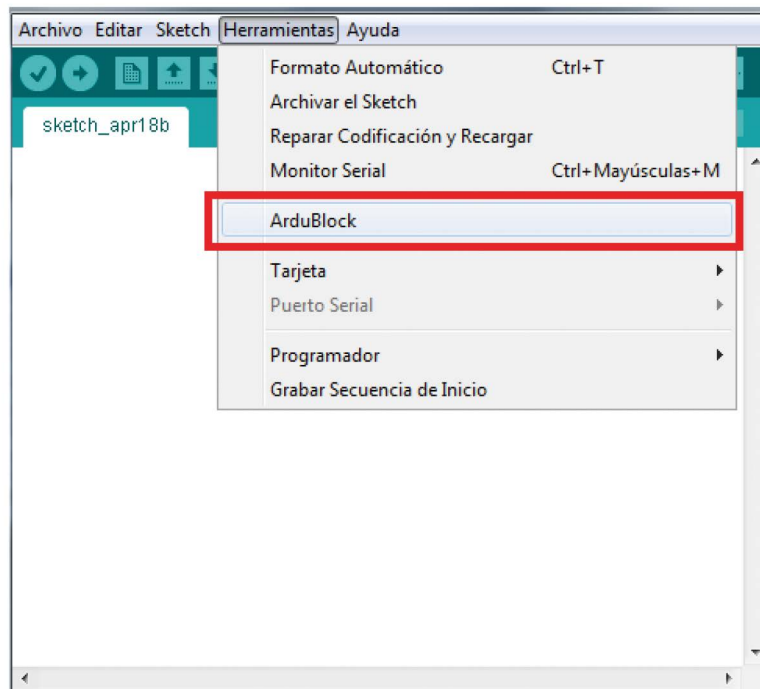


Ilustración 2.10: Ardublock en IDE

2.1.9 Primeros pasos con Ardublock

Una vez se arranca Ardublock se nos abrirá una ventana en el que tendremos el entorno de programación de Ardublock.

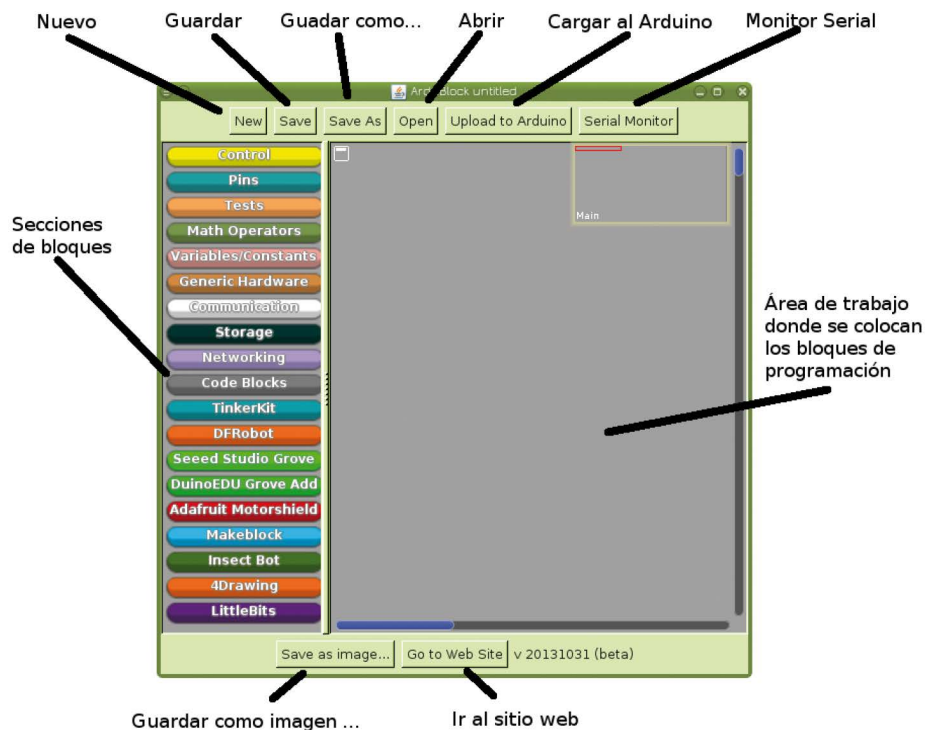


Ilustración 2.11: Entorno Ardublock beta

IDE de Ardublock

Ardublock presenta en la parte derecha las librerías y funciones disponibles para programar. Cuando se desee usar alguna de ellas, se tendrá que acceder a alguna de las secciones (por ejemplo, Control), y arrastrar la función deseada hasta el área de trabajo.

Dependiendo de la versión de Ardublock se encontrarán diferentes funciones en las secciones, la versión beta posee muchas mas opciones para diferentes componentes y algunas funciones se encuentran en secciones diferentes, por ejemplo la mas común es el delay milliseconds, la cual en la versión norma está en la sección utilities y en la versión beta está en la sección control.

Se recomienda tomarse su tiempo para explorar las secciones e ir reconociendo los elementos con los que se puede contar, en las guías de trabajo se irá indicando en donde podrá encontrar cada elemento a ocupar para desarrollar el ejercicio.

Actividad Práctica 11: Hola Mundo

Objetivos:

- Realizar un pequeño programa conectado a Arduino.

Materiales a utilizar:

- ✓ Computadora con Ardublock instalado.
- ✓ Placa Arduino UNO.
- ✓ Conector USB A-B
- ✓ 1 Led

Procedimiento:

1. Armar el Arduino con un led de la siguiente manera

 


Ilustración 2.12: Arduino con LED

2. Conectar la placa Arduino vía USB a la computadora, abrir Arduino IDE.
3. Elegir el puerto Serial en:

Windows: Herramientas/ Puerto Serial/ con 1 (puede ser con 2, para comprobar se puede desconectar la placa y el puerto que desaparezca es el indicado)

Mac: Herramientas/ Puerto Serial luego un texto que contenga /dev/tty.usbmodem o /dev/tty.usbserial.

Linux: Normalmente es identificado automáticamente; pero se puede revisar que esté seleccionado correctamente en Herramientas/ Puerto: "/dev/ttyACM0 (Arduino/Genuino Uno)" la opción de /dev/ttyACM0 (Arduino/Genuino Uno)

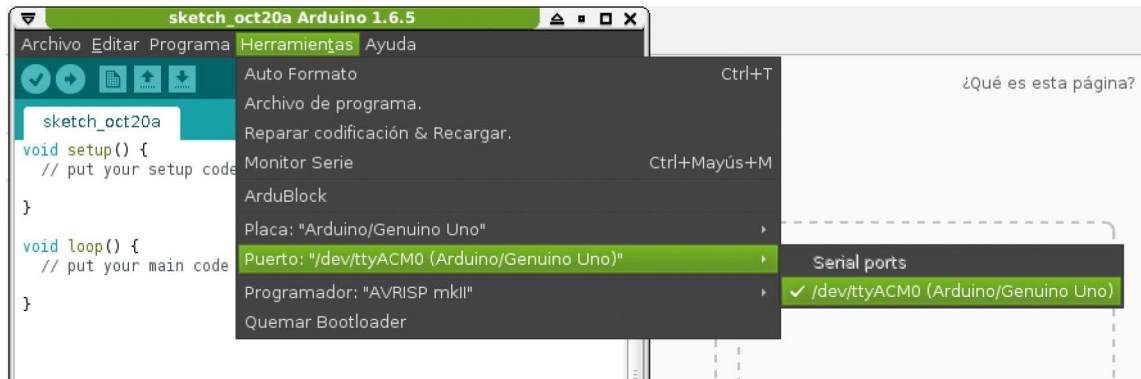


Ilustración 2.13: Captura de pantalla de Arduino IDE en GNU/Linux


4. En el menú herramientas buscar y elegir Ardublock.
5. En primer lugar, en cualquier programa, colocar la instrucción `loop()`, que se encuentra en la carpeta *Control*. Abrir dando clic con el ratón y arrastrar la función `loop()` al área de trabajo.
6. Incluir después dentro de `loop()` la función `delay milliseconds` y asignarle el valor de 1000 (un segundo), la función `delay milliseconds` se encuentra en la sección *control* en Ardublock beta.
7. En la sección *pins* de Ardublock se encuentra la opción `set digital pin` (asignar valor en el pin digital). Deberán colocar el bloque y asignar el valor 13, a la par del símbolo "#" indicando el pin 13 y luego el valor `HIGH` se deja intacto.
8. Nuevamente incluir una función `delay milliseconds` con 1000.
9. Colocar un bloque más de `set digital pin`, indicando el pin 13 nuevamente pero el valor a indicar será `LOW`, para que finalmente quede como en la imagen siguiente:



Ilustración 2.14: Código fuente hola mundo en Ardublock beta

10. Presionar el botón Save para guardar el archivo, asignar un nombre y guardarlo, como sugerencia se le podría poner de nombre "Hola mundo con Ardublock".
11. Luego presionar el botón de Upload to Arduino, de esta manera se le indica que el programa deberá ser grabado en el Arduino y se verá que en la pantalla del código en modo texto aparecerá el programa escrito y pedirá que se guarde.
12. Habrá que guardar también el programa de texto para que finalmente se escriba el programa en la placa Arduino, se puede asignar el nombre que desee.
13. Una vez cargado el software se podrá comprobar el parpadeo del led.

Hoja de apuntes para la práctica

 

A large rectangular area containing 25 horizontal lines for writing, spaced evenly down the page.

Actividad Práctica 12: Encender un Led

Objetivos:

- Realizar un pequeño programa que permita encender un diodo Led.

Materiales a utilizar:

- ✓ Computadora.
- ✓ Placa Arduino UNO
- ✓ Led anaranjado
- ✓ Resistencia de 330 ohmios

Los LEDs son diodos emisores de luz que tienen una forma particular de conectarse para que puedan funcionar. Tienen un ánodo y un cátodo, por lo que debe respetarse su polaridad para que puedan encender. La polaridad del LED puede determinarse a simple vista de tres formas diferentes:

- El pin más corto corresponde a la terminal negativa, y el más largo a la positiva
- Internamente, el filamento más grueso correspondiente a la terminal negativa, y el más delgado a la positiva.
- En el exterior, el LED tiene una pequeña muesca que indica cuál es el pin de la terminal negativa.


Procedimiento:

1. Abre Arduino IDE
2. Elige tu Arduino en: herramientas/ tarjeta/ Arduino Uno
3. Elige el puerto Serial en:

Windows: Herramientas/ Puerto Serial/ com 1 (puede ser com 2, para comprobar se puede desconectar la placa y el puerto que desaparezca es el indicado)

Mac: Herramientas/ Puerto Serial luego un texto que contenga /dev/tty.usbmodem o /dev/tty.usbserial.

Linux: Normalmente es identificado automáticamente; pero se puede revisar que esté seleccionado correctamente en Herramientas/ Puerto: "/dev/ttyACM0 (Arduino/Genuino Uno)" la opción de /dev/ttyACM0 (Arduino/Genuino Uno)

 

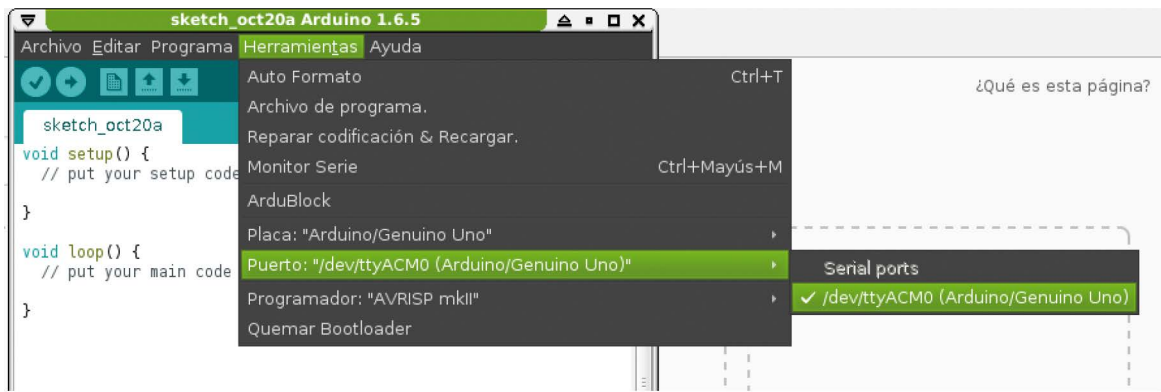


Ilustración 2.15: Ejemplo de selección de puerto de la placa en Arduino IDE


4. Abre un nuevo proyecto y digita el siguiente código:

Código de programación

```
void setup() {
    pinMode(13, OUTPUT); // Inicializar el pin 13 digital como salida.
}

void loop() {
    delay(1000); // Esperar por un segundo
    digitalWrite(13, HIGH); // Ejecutar encendido al LED en 13
    delay(1000); // Esperar por un segundo
    digitalWrite(13, LOW); // Ejecutar apagado al LED en 13
}
```


Hoja de apuntes para la práctica

 

A large rectangular area containing 20 horizontal lines for writing, intended for taking notes during a practical session.



2.1.10 Pantalla LCD

Una pantalla de cristal líquido o LCD (sigla del inglés liquid crystal display) es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas de energía eléctrica¹¹.

Las pantallas LCD son un instrumento que permite formar caracteres, textos, imágenes y hasta video, dependiendo de la complejidad de la pantalla y el dispositivo de control.

En este caso el modelo de pantalla LCD que usaremos es GDM1602K de Sparkfun, la cual es una matriz de 16 columnas por 2 filas, lo cual equivale a 32 caracteres, por lo que solo podemos mostrar textos en el visualizador.



Ilustración 2.16: Vista frontal Pantalla LCD modelo GDM1602K



Ilustración 2.17: Vista trasera de de la pantalla LCD modelo GDM1602K

Para conectar una pantalla LCD es necesario conocer algunos parámetros de configuración y distribución de pines, en la siguiente imagen se representa la función de cada pin para la pantalla LCD modelo GDM1602K.

 


Ilustración 2.18: Representación de los pines del LCD GDM1602K

11 https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_cristal_l%C3%ADquido

Representación de la función y simbología de cada pin de la pantalla LCD GDM1602K en la siguiente tabla¹².

Número de PIN	Símbolo	Función
1	VSS	GND, conexión a tierra
2	VDD	+5V, entrada de cinco voltios
3	V0	Voltaje para el ajuste de contraste
4	RS	H/L Señal de selección de registro
5	R/W	H/L Señal de lectura o escritura
6	E	H/L Señal de habilitado
7	DB0	H/L Bus de datos línea 0
8	DB1	H/L Bus de datos línea 1
9	DB2	H/L Bus de datos línea 2
10	DB3	H/L Bus de datos línea 3
11	DB4	H/L Bus de datos línea 4
12	DB5	H/L Bus de datos línea 5
13	DB6	H/L Bus de datos línea 6
14	DB7	H/L Bus de datos línea 7
15	A	+4.2V para LED
16	K	Alimentación de la luz de fondo (0 Voltios)

El uso de una pantalla LCD de 16 columnas y 2 filas tiene una serie de ventajas:

- La potencia de consumo es baja aproximadamente 7.5 miliVoltios por amperio (Vatio).
- Tiene predefinido un formato para presentar caracteres del estándar de código ASCII, también de caracteres japoneses Kanji, caracteres griegos y símbolos matemáticos.
- Se pueden realizar en ella desplazamientos de caracteres hacia la izquierda o a la derecha, para efectos de usar como una marquesina.
- Posee una memoria de 40 caracteres por cada línea de pantalla, y permite visualizar 16 caracteres por línea.
- Se puede definir el movimiento del cursor para escritura de caracteres y cambiar el aspecto del mismo
- Pueden ser controlado para presentar caracteres de 2 formas principales, ya sea usando 4 líneas del bus de datos u 8 líneas del bus de datos

12 <https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/GDM1602K.pdf>

Actividad Práctica 13: Pantalla LCD

Objetivos:


- Realizar un pequeño programa que permita encender y mostrar textos en la pantalla LCD

Materiales a utilizar:

- ✓ Computadora.
- ✓ Placa Arduino Uno.
- ✓ Breadboard
- ✓ Potenciómetro
- ✓ Pantalla LCD
- ✓ Fuente de alimentación
- ✓ Cables para conexiones

Procedimiento:

 Armar el circuito mostrado en la ilustración



fritzing

Ilustración 2.19: Conexiones para pantalla LCD on Arduino

Sí en la ilustración se hace difícil identificar las conexiones acá está el resumen de como deben ser ubicadas las conexiones a los pines del Arduino:

En la pantalla LCD el pin RS a el pin digital 2
En la pantalla LCD el pin E (enable/habilitar) en el pin 3
En la pantalla LCD el pin DB4 a el pin digital 4
En la pantalla LCD el pin DB5 a el pin digital 5
En la pantalla LCD el pin DB6 a el pin digital 11
En la pantalla LCD el pin DB7 a el pin digital 12

Cada vez que se modifique el circuito, se debe desconectar primero el Arduino de la alimentación de energía, para no provocar daños en el equipo



Código de programación

```
// incluir la librería que facilita el uso de la pantalla
#include <LiquidCrystal.h>

// se inicializa la función indicando donde esta conectada
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 11, 12);

void setup() {

  lcd.begin(16, 2); // Identificar el numero de columnas y filas.

  lcd.print("Hola, mundo!"); // Imprimir un mensaje en la pantalla.

}


void loop() {

  // Colocar el cursor en la columna 0, línea 1
  lcd.setCursor(0, 1);

  // Imprimir la cantidad de segundos que han pasado
  lcd.print(millis() / 1000);

}
```

Hoja de apuntes para la práctica

 

A large rectangular area containing 25 horizontal lines for writing, starting from the top right and extending to the bottom of the page.

2.2 Sensores

Objetivo:

- Conocer algunos diferentes sensores.
- Programar con Arduino utilizando sensores.

2.2.1 Introducción a Sensores

Para entender de una manera sencilla a que se denomina sensores podemos compararlos con los sentidos del cuerpo humano, los sentidos se encargan de recibir información del entorno como el calor o la ausencia de el, esta misma función cumple el sensor de temperatura que se encarga de medir el grado de calor del entorno o de una sustancia en específico. Existen muchos sensores y en este manual daremos a conocer algunos de los más comunes.

2.2.2 Sensor de Luz – LDR (Light-Dependent Resistor)

Un sensor de luz es el que cuantifica la luz del entorno que esta en su rango de medición, en este caso esta función la cumplirá la fotoresistencia LDR la cual es un componente cuya resistencia varía sensiblemente con la cantidad de luz percibida. Su comportamiento es el siguiente:

- Mas luz = menor resistividad
- Menos luz = mayor resistividad

Las fotoresistencias están hechas de material semiconductor, el material semiconductor se puede comportar como aislante o conductor dependiendo de diferentes factores, en este caso el semiconductor se convierte en conductor al estar expuesto a mayor cantidad de luz reduciendo su resistencia en un rango común de $1M\Omega$ a 100Ω , dependiendo la cantidad de luz, entonces los electrones comienzan a moverse en el material y a dar paso a la corriente eléctrica, de esta manera podemos saber la cantidad de luz por medio de este práctico componente

Divisor de tensión

Para poder comprender el comportamiento es importante recordar que es un divisor de tensión. Con un par de resistencias en serie, es posible repartir la tensión suministrada por la fuente entre las terminales de estas, en este caso, el divisor se utiliza con el LDR para obtener un voltaje variable de acuerdo a la cantidad de luz percibida¹³. El Arduino realiza una conversión de analógico a digital para conocer la cantidad de luz percibida por el LDR y luego asignarle un valor numérico para procesarlo.

¹³ Fuente: www.geekfactory.mx

Actividad Práctica 14: Sensor de Luz - LDR

Objetivos:

- Construir un medidor de Luz utilizando un LDR y una placa Arduino UNO.

Materiales a utilizar:

- ✓ 1 Arduino UNO
- ✓ 1 Fotorresistor (LDR)
- ✓ 1 Resistencia de 10 K Ω
- ✓ 3 Resistencias de 330 Ω
- ✓ 3 Leds
- ✓ Cables para breadboard
- ✓ Breadboard

Procedimiento:

El proyecto radica en realizar un medidor de luz, para el cual el circuito a utilizar es el siguiente:

 


Ilustración 2.20: Montaje en breadboard para probar resistencia LDR (sensor de luz)

A continuación se ejecuta un ciclo infinito en el que se lee el valor del voltaje en el pin del LDR y se accionan los leds según correspondan. También se transmite el valor leído por el Conversor de Análogo a Digital (ADC siglas en Inglés) del ATMEGA328 a la computadora a través del puerto serie del Arduino, el cual se puede verificar con el monitor serial.

Código de programación

```
int pinLed1 = 2; // Pin donde se conectan los leds
int pinLed2 = 3;
int pinLed3 = 4;
int pinLDR = 0; // Pin analógico de entrada para el LDR
int valorLDR = 0; // Variable dónde se almacena el valor del LDR
```

```
void setup() {
  // Configuramos como salidas los pines donde se
  // conectan los led
  pinMode(pinLed1, OUTPUT);
  pinMode(pinLed2, OUTPUT);
  pinMode(pinLed3, OUTPUT);

  //Configurar el puerto serial
  Serial.begin(9600);
}
```

```
void loop(){
  // Apagar todos los leds siempre que se inicia el ciclo
  digitalWrite(pinLed1, LOW);
  digitalWrite(pinLed2, LOW);
  digitalWrite(pinLed3, LOW);

  // Guardamos el valor leído del ADC en una variable
  // El valor leído por el ADC (voltaje) aumenta de manera
  // directamente proporcional con respecto a la luz percibida
  // por el LDR
  valorLDR= analogRead(pinLDR);

  // Devolver el valor leído a nuestro monitor serial en
  // el IDE de Arduino
  Serial.println(valorLDR);

  // Encender los leds apropiados de acuerdo al valor de ADC
  if(valorLDR > 256) {
    digitalWrite(pinLed1, HIGH);
  }
  if(valorLDR > 512) {
    digitalWrite(pinLed2, HIGH);
  }
  if(valorLDR > 768) {
    digitalWrite(pinLed3, HIGH);
  }
  // Esperar unos milisegundos antes de actualizar
  delay(200);
}
```

Si se desea hacer la programación con Ardublock acá se dispone el código fuente:


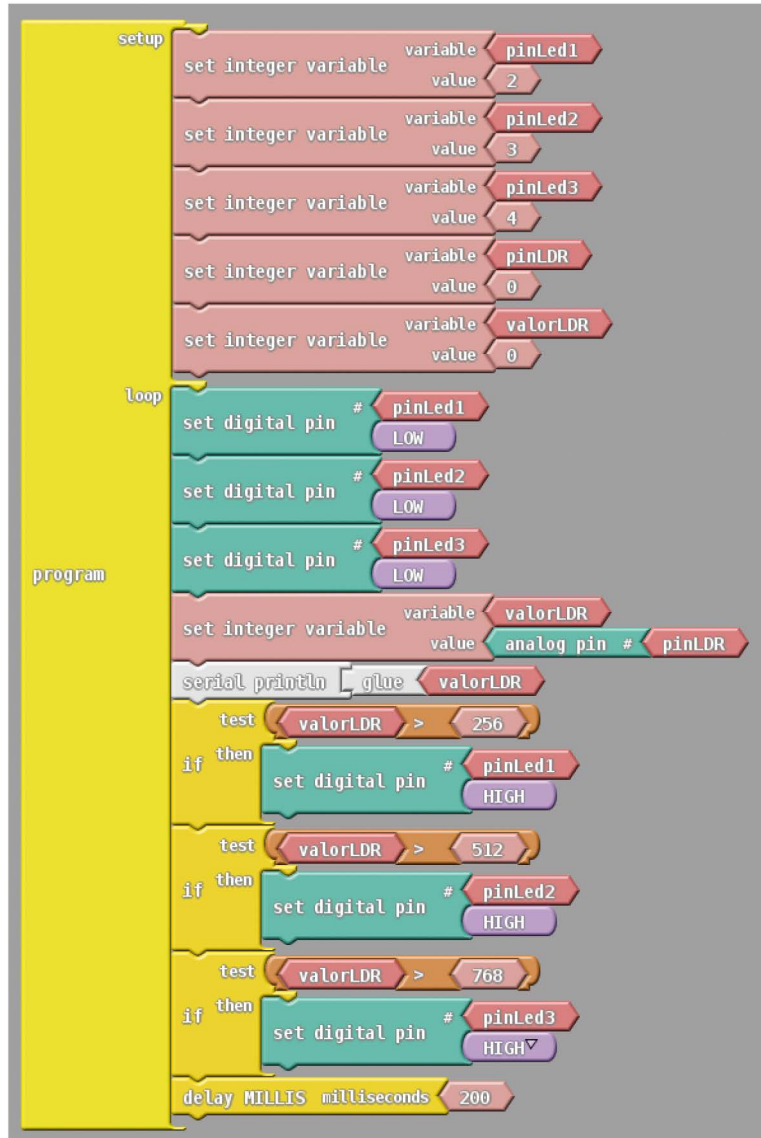


Ilustración 2.21: Código fuente en Ardublock para circuito con LDR

Para probar el circuito se debe colocar o cubrir de fuente de luz la resistencia LDR, al hacerlo se podrá verificar que el arreglo de leds se encienden conforme aumenta la cantidad de luz. Por medio de el monitor serial puede verificar cómo va cambiando el valor de la conversión analógica a digital.

Hoja de apuntes para la práctica

 

A large rectangular area containing 25 horizontal lines for writing, suitable for taking notes or practicing handwriting.

2.2.3 Sensor de Temperatura

El sensor de temperatura es el que mide la cantidad de calor que se encuentra en el ambiente o en una sustancia en específico, al trabajar con Arduino uno de los sensores de temperatura tiene el nombre de LM35. El LM35 viene calibrado con una precisión de 1°C y es capaz de medir entre -55°C y 150°C . Tiene 3 pines de conexión. Uno es para la alimentación, otro para masa (0 Voltios) y otro para la salida de datos.¹⁴

En el transistor Lm35 sucede que a mayor temperatura menor resistencia, es decir en una relación inversamente proporcional, de esta manera el dispositivo puede cuantificar el paso de corriente, esto es permitido por el tipo de material del cual hacen los sensores de temperatura que comúnmente son óxidos semiconductores. Estas medidas que obtenemos del transistor podemos tratarlas digitalmente almacenarla o procesarla con un controlador o similar, conectándolo el Lm35 a un conversor Analógico/Digital.

El sensor de temperatura tiene muchos usos de refrigeración o control de calor, por medio de una programación se pueden lograr cosas sorprendentes incluso es aplicable a la domótica¹⁵.

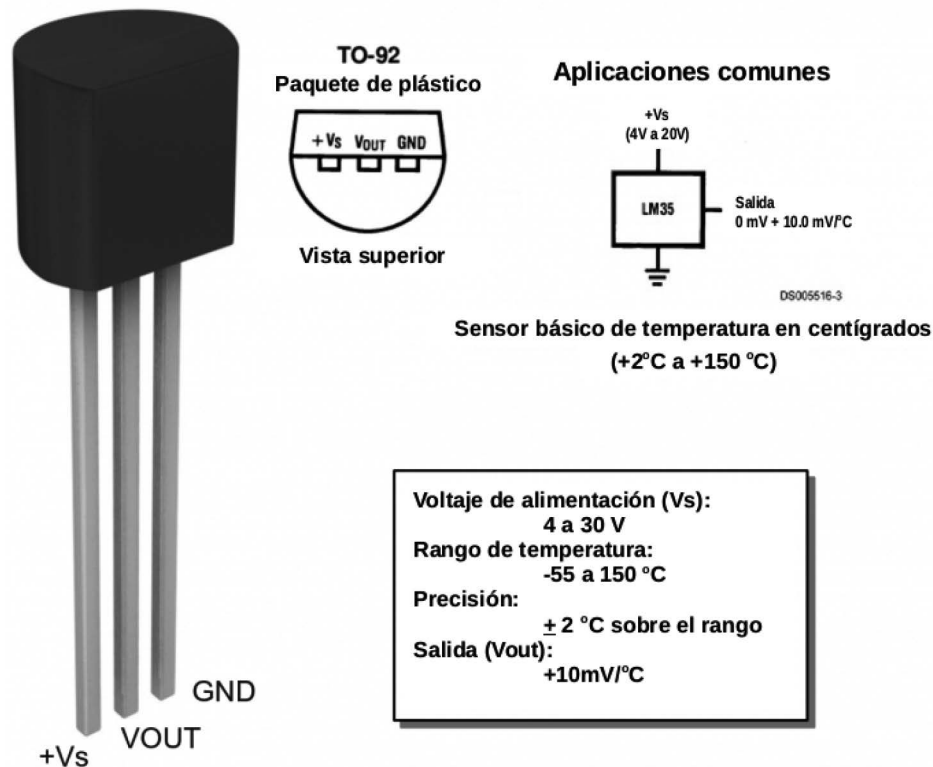


Ilustración 2.22: Hoja de datos del sensor de temperatura LM35

14 Fuente: www.geekytheory.com

15 Domótica: término utilizado para referirse a la integración de la electrónica y electricidad en una vivienda a fin de crear procesos automatizados, que se puedan programar para funcionar bajo circunstancias específicas.

Actividad Práctica 15: Sensor de Temperatura

Objetivos:

- Comprobar la lectura en grados centígrados a través de la programación con Arduino y el sensor de temperatura LM35.

Materiales a utilizar:

- ✓ Circuito integrado Lm35
- ✓ Microcontrolador Arduino UNO
- ✓ Placa de Pruebas o breadboard
- ✓ 4 cables de conexión

Procedimiento:

Se debe armar el siguiente circuito:

 


Ilustración 2.23: Circuito con sensor LM35

Código de programación

```
// Variable que indicará en que pin leerá la temperatura
int pinTemperatura;

// Variable para capturar el valor puro leído de voltaje
int voltajeLeido;

// Variable para ajustar el valor puro de cada voltaje leído
float voltajeAjustado;

// Variable para almacenar la temperatura en grados Celcius
float temperaturaCelcius;

// Variable para almacenar la temperatura en grados Celcius
float temperaturaFahrenheit;

void setup() {
  // Se le indica en que pin se hará la lectura análoga
  pinTemperatura = 0;
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Se lee la temperatura desde el pin del Arduino
  voltajeLeido = analogRead(pinTemperatura);


  // Se ajusta el voltaje leído
  voltajeAjustado = voltajeLeido/205.0;

  // Se calcula la temperatura en Celcius
  temperaturaCelcius = 100.0 * voltajeAjustado - 50;

  // Se transforma la temperatura de Celcius a Fahrenheit
  temperaturaFahrenheit = temperaturaCelcius * 9.0/5.0 + 32.0;

  // Se muestran las temperaturas
  Serial.print(temperaturaCelcius);
  Serial.println("o Celcius");
  Serial.print(temperaturaFahrenheit);
  Serial.println("o Fahrenheit");
  Serial.println("-----");

   // Se espera un segundo y medio para volver a realizar el bucle
  delay(1500);
}
```



Programación en ArduBlock


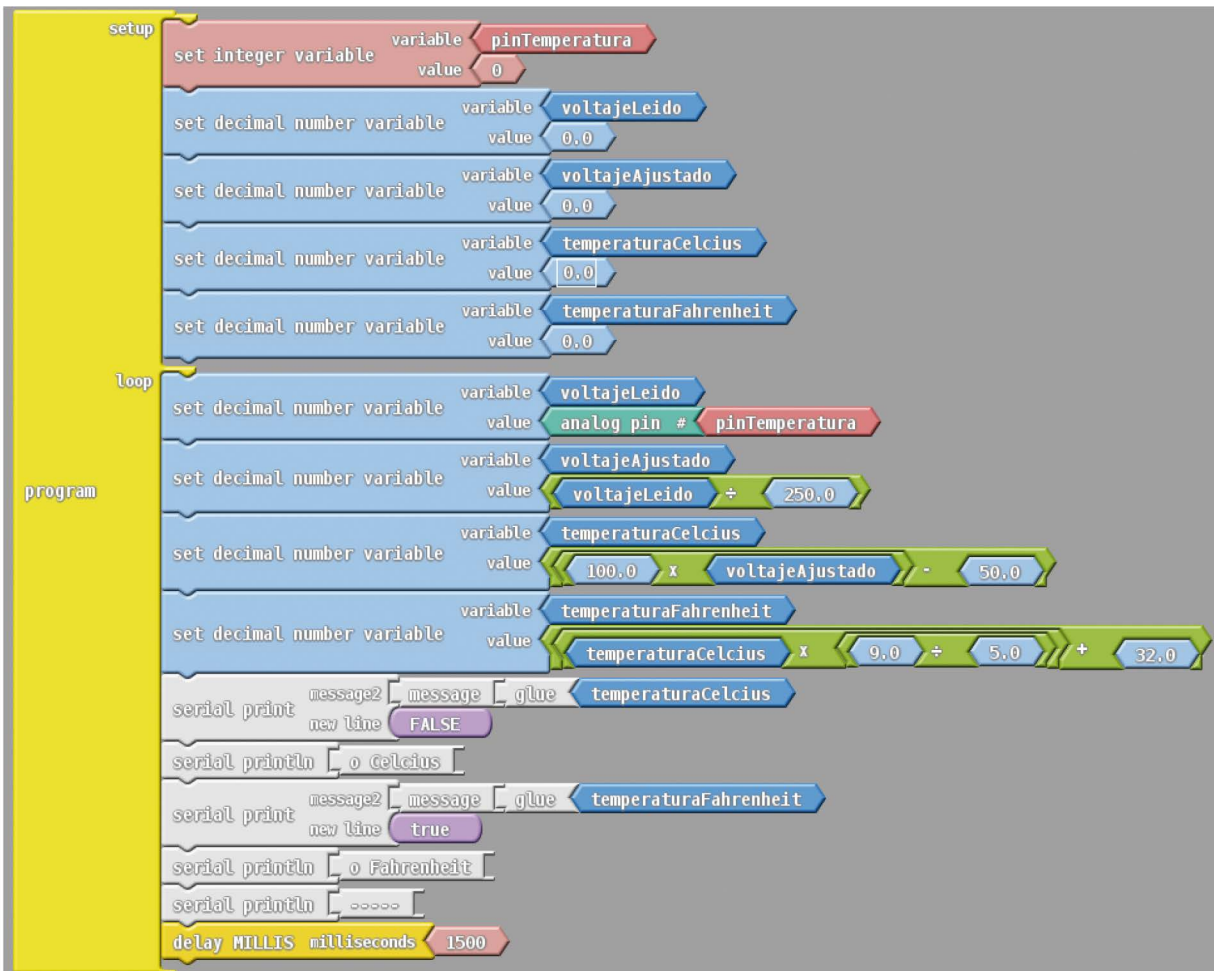


Ilustración 2.24: Código en ArduBlock para sensor LM35

Para poder visualizar las salidas se deberá activar el monitor serie en el Arduino IDE, este se encuentra en el menú Herramientas opción Monitor serie. Y en ArduBlock beta ya se cuenta con un botón para activarlo.

Se puede ir cubriendo el sensor de temperatura con las manos o con un plástico y verificar el cambio en los valores en la terminal.

Hoja de apuntes para la práctica

 

A large rectangular area containing 25 horizontal lines for writing notes.

2.2.4 Sensor de color

El sensor de color es el que se encarga de reconocer los colores a partir de la cantidad de primarios en electrónica podemos identificar al sensor ISL29125 el cual es un detector de color completo, este incluye un chip que es capaz de identificar y cuantificar una amplia variedad de colores.

Los colores están compuestos por tres bases que son rojo, verde y azul; de ahí su nombre RGB, o sea, Red, Green y Blue en sus respectivas traducciones del inglés.

EL Sensor ISL29125 es un detector de color. Mide los colores visibles y luz ambiental. Este sensor utiliza un protocolo especial para comunicarse con la placa Arduino, y trabaja con un analizador de frecuencias de luz para asociarla al color de acuerdo a la intensidad de color. Se sugiere la siguiente conexión.

Actividad Práctica 16: Sensor de Color

Objetivos:


- Verificar la lectura de color utilizando el sensor ISL29125.

Materiales a utilizar:

- ✓ Sensor de color ISL29125
- ✓ Microcontrolador Arduino UNO
- ✓ Placa de Pruebas o breadboard
- ✓ Cables de conexión
- ✓ LED RGB

Procedimiento:

Armar el siguiente circuito:

 

fritzing

Ilustración 2.25: Conexión Arduino y sensor RGB

Código de Programación

```
//Incluir las librerías necesarias
#include <Wire.h>
#include <SFE_ISL29125.h>

// Declarar el sensor como una variable de tipo SFE_ISL29125
SFE_ISL29125 RGB_sensor;

void setup() {
  // Preparar la muestra de datos en el monitor serial
  Serial.begin(9600);

  // Inicializar el sensor ISL29125 con una configuración simple de inicio
  if (RGB_sensor.init()) {
    Serial.println("Sensor inicializado correctamente\n\r");
  }
}

// Leer los valores del sensor e imprimirlos en el monitor serial
void loop() {
  // Leer los valores del sensor (Enteros de 16 bit)
  unsigned int red = RGB_sensor.readRed();
  unsigned int green = RGB_sensor.readGreen();
  unsigned int blue = RGB_sensor.readBlue();

  // Imprimir lo leído, cambiar de HEXADECIMAL (HEX) a DECIMAL (DEC)
  // si se prefiere una salida en decimales
  Serial.print("Red: "); Serial.println(red,HEX);
  Serial.print("Green: "); Serial.println(green,HEX);
  Serial.print("Blue: "); Serial.println(blue,HEX);
  Serial.println();
  delay(333);
}
```

La salida esperada es una serie de valores, que se irán mostrando en la terminal, de acuerdo a lo que va censando, por lo que se deberán poner objetos de colores sobre el sensor para observar los cambios mostrados en pantalla.


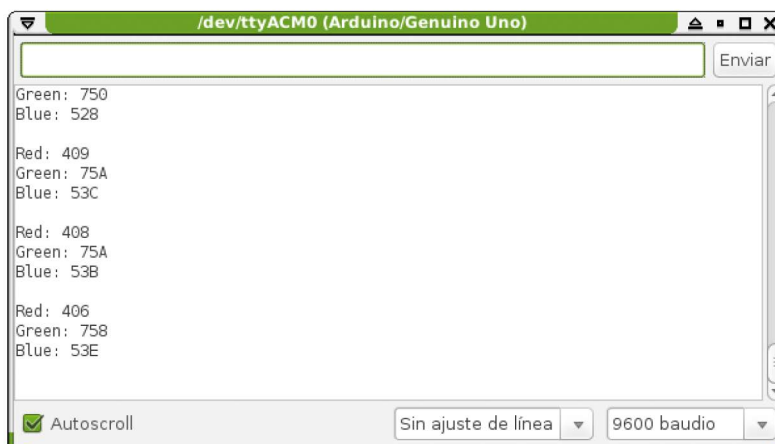


Ilustración 2.26: Captura de valores del sensor RGB

Hoja de apuntes para la práctica

 

A large rectangular area containing 25 horizontal lines for writing notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

2.2.5 Sensor Ultrasónico

El sensor de ultrasonido detecta la distancia de un objeto, se puede comparar al murciélago, un murciélago emite ondas de sonido al volar, si este sonido vuelve a él significa que hay un obstáculo, es así como ellos no chocan contra las paredes.

El sensor ultrasónico, entonces, sirve para que el robot pueda percibir los obstáculos y la distancia que existe entre el sensor y el obstáculo, es importante tener en cuenta la altura a la cual se coloca en el robot, ya que si el obstáculo está en un nivel más bajo que el sensor, se producirá una colisión, debido a que las ondas que emite el sensor viajan de manera horizontal, esto representa un rango en el cual puede medir de 3 cm a 400cm.¹⁶

 


Ilustración 2.27: Funcionamiento del sensor ultrasónico

Este sensor tiene el mismo funcionamiento que un radar ya que envía pulsos a alta frecuencia en este caso ultrasónicos.

Está compuesto por dos piezoeléctricos: un transmisor y un receptor ambos en forma de cilindro. El transmisor se encarga de emitir la señal ultrasónica para luego ser rebotada a través de un objeto llegando al cilindro receptor.

Debido a que la señal se demorará en regresar desde que se emite, es obvio pensar que la velocidad con la cual llegará al receptor está relacionada con la distancia de transmisión y rebote.

La distancia se puede expresar matemáticamente como $d = 170(m/s) * t$

¹⁶ Fuente: www.arduino.cc

Imagen tomada de www.tiendalibre.com

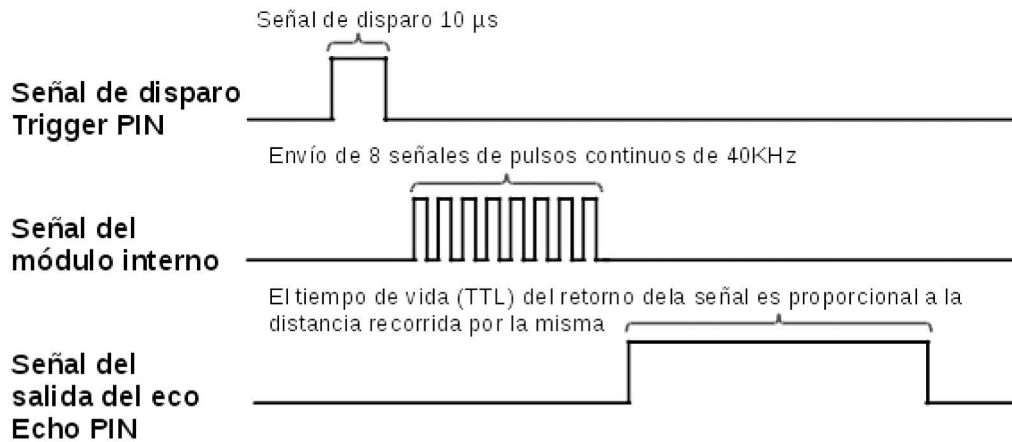


Ilustración 2.28: Gráfico del tiempo de señales del sensor ultrasónico

Dependiendo del fabricante, puede tener desde tres hasta cinco pines. Para este caso se tienen 4 pines y el sensor posee las siguientes características:



Ilustración 2.29: Sensor de ultrasonido HC-SR04

VCC (VDD): Voltaje de alimentación

Medición mínima: 2 cm

GND (VSS): Conexión a tierra

Medición máxima: 5 m

TRIG: Pin de disparo

Señal de disparo: TTL de 10 μ s.

ECHO: Pin de eco

Ángulo de efectividad: 15 ° o menos

Unidades de operación

Parámetros de operación	Min	Típ.	Máx	Unidad
Voltaje de operación	4.5	5	5.5	V
Corriente	10	15	20	mA

Actividad Práctica 17: Sensor Ultrasónico

Objetivo:

- Medir la distancia obtenida por un sensor de ultrasónico en Centímetros utilizando una placa Arduino UNO y el monitor Serial de la consola IDE de Arduino.

Materiales a utilizar:

- ✓ Sensor de ultrasonidos de 4 pines HC-SR04
- ✓ Microcontrolador Arduino UNO
- ✓ Placa de Pruebas o breadboard
- ✓ Cables de conexión

Procedimiento:

Armar el siguiente circuito:

 


Ilustración 2.30: Circuito de prueba para ultrasónico HC-SR04

Código de programación

```
int pinEco = 10;
int pinDisparo = 9;
int rangoMaximoEnCm = 200;
int rangoMinimoEnCm = 0;
long duracion = 0;
long distanciaEnCm = 0;

void iniciarDisparo() {
    digitalWrite(pinDisparo, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(pinDisparo, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(pinDisparo, LOW);
}

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(pinDisparo, OUTPUT);
    pinMode(pinEco, INPUT);
}

void loop() {
    iniciarDisparo();


    duracion = pulseIn(pinEco, HIGH);
    distanciaEnCm = duracion / 58 ;

    if ( distanciaEnCm >= rangoMaximoEnCm || distanciaEnCm <= rangoMinimoEnCm ) {
        Serial.println("Fuera de rango");
    } else {
        Serial.print("Distancia en cm: ");
        Serial.println(distanciaEnCm);
        delay(500);
    }
}
```


Cargar el programa y luego utilizar el monitor serial en la frecuencia de 9600 baudios para observar los mensajes con las distancias calculadas por el sensor.



Ilustración 2.31: Monitor serial con las distancias registradas

 

Hoja de apuntes para la práctica

 

A large rectangular area containing 20 horizontal lines for writing, spaced evenly down the page.

2.2.6 Sensor de Control IR

Particularmente, el sensor infrarrojo es un dispositivo optoelectrónico, un componente optoelectrónico es aquel cuyo funcionamiento está relacionado directamente con la luz para formar parte de un circuito electrónico, en este caso es capaz de medir la radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos en su campo de visión.

Todos los cuerpos emiten una cierta cantidad de radiación, esta resulta invisible para nuestros ojos pero no para estos aparatos electrónicos, ya que se encuentran en el rango del espectro justo por debajo de la luz visible.

Comúnmente son usados para recibir un dato transmitido en una secuencia de pulsos lumínicos emitidos con luz infrarroja desde un dispositivo externo, se puede identificar la implementación mas habitual en el receptor de señales de un televisor manejable por un control remoto, siendo el receptor el que posee el sensor infrarrojo y el control el que posee un LED de emisión de luz infrarroja.

La captación de los datos y la codificación del mismo depende de cada implementación, en la cual se analiza la frecuencia de los pulsos para poder identificar que valor es el que envía y que dispositivo debe interpretar esa serie de pulsos, de manera que esto lo hace un programa que decodifica las señales recibidas y a partir del dato recibido indica que hacer al dispositivo electrónico en el que ha sido integrado.

La tarea del emisor en el control es emanar una luz infrarroja, la que no es perceptible al ojo humano ya que su velocidad es muy alta, esta luz es percibida por el receptor.

Para efectos de este manual se trabajará con un control remoto, el cual es una serie de circuitos abiertos (botones) que al ser presionados se cierran el circuito correspondiente al botón dejando pasar la electricidad, y emiten una frecuencia que es enviada hacia un receptor de una manera en la que codifican el dato del botón pulsado.

La luz infrarroja es adecuada para hacer mandos a distancia porque:

- Utilizan luz en una frecuencia que no tienen consecuencias en los tejidos vivos. Menos impacto que la luz visible.
- Tiene relativamente poco alcance, pero no más allá de 2 o 3 metros.

Actividad Práctica 18: Sensor de Control IR

Objetivos:

- Leer los códigos IR enviado por el control remoto IR a través del receptor IR conectado a una placa Arduino UNO y utilizando la comunicación serial de la consola de programación IDE para Arduino.

Materiales a utilizar:

- ✓ Arduino UNO R3
- ✓ Receptor IR
- ✓ Control remoto IR
- ✓ Cables para breadboard
- ✓ Breadboard

Procedimiento:

El sensor para control infrarrojo, permite al microcontrolador Arduino obtener mandos de forma remota, básicamente se requiere tres elementos: EL receptor IR, el Transmisor IR y el microcontrolador, Conectando el circuito, donde SIG del receptor IR está conectado al pin11 del Arduino

 


Ilustración 2.32: Conexión de Arduino y receptor infrarrojo

En el siguiente código se leerá la información que se obtiene desde el control remoto, será enviada a monitor IDE de Arduino, lo que permitirá identificar los códigos IR, esta información puede utilizarse para ser comparada y realizar diferentes acciones con el microcontrolador¹⁷

¹⁷ Fuente: instructables.com

Código de la programación

```
#include <IRremote.h>
int ReceptorIR = 11;
IRrecv irrecv(ReceptorIR);
decode_results Codigo;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn();
}

void loop() {
  if (irrecv.decode(&Codigo)) {
    Serial.print("0x");
    Serial.println(Codigo.value, HEX);
    delay(50);
    irrecv.resume();
  }
}
```

El resultado obtenido será:


 


Ilustración 2.33: Muestra de datos del receptor IR en el monitor serial

El control IR incluido tiene la particularidad de mandar más de un valor, por lo que se puede identificar un conjunto variado de respuestas en la salida, requerirá un tiempo poder identificar el valor que se asocia a cada uno de los botones.

Hoja de apuntes para la práctica

 

A large rectangular area containing 20 horizontal lines for writing, spaced evenly down the page.

2.2.7 Giroscopio acelerómetro

El acelerómetro es el dispositivo que nos permite medir la aceleración, la cual puede expresarse en 3 ejes: X, Y y Z, las tres dimensiones del espacio.

El giroscopio mide la velocidad angular y se utilizan a menudo en los objetos que no están girando a una velocidad moderada. Los aviones, por ejemplo, no tienden a dar grandes giros solo se desplazan unos pocos grados en cada uno de sus ejes. Al detectar estos pequeños cambios los giroscopios ayudan a estabilizar el vuelo del avión. Además, es preciso analizar que la aceleración o la velocidad lineal del avión, no afecta a la medición del giróscopo ya que estos sólo miden la velocidad angular.¹⁸

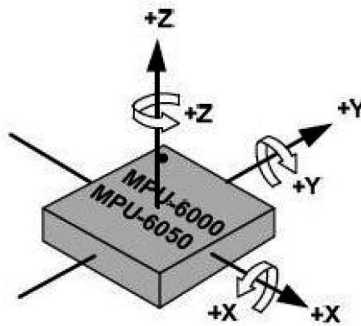


Ilustración 2.34: Orientación de los ejes

Para el caso de encontrar un equilibrio dinámico, es decir en movimiento, podemos utilizar un dispositivo llamado acelerómetro, el cual, nos permite medir la aceleración, la cual puede expresarse en 3 ejes: eje X, eje Y y eje Z, las tres dimensiones del espacio y siendo esta aceleración constante podemos tener un equilibrio del cuerpo.

El sensor que reúne estas dos características antes mencionadas es el denominado MPU-6050 es una unidad de medición inercial (IMU en sus siglas en inglés) de 6 grados de libertad. Esto significa que lleva un acelerómetro y un giroscopio, ambos de 3 ejes ($3+3 = 6$).

Para que un robot tenga equilibrio de sí mismo es necesario ubicar el centro de gravedad¹⁹, y cuanto más cercano esté a la superficie horizontal y más grande sea la base más estable será el equilibrio.

¹⁸ Velocidad Angular: esta definida como el ángulo que gira un objeto por unidad de tiempo.

¹⁹ Centro de gravedad: es el punto en donde se encuentran las fuerzas gravitatorias.

Actividad Práctica 19: Acelerómetro de 3 ejes

Objetivos:


- Presentar la lectura de inclinación del acelerómetro utilizando una placa Arduino UNO y el monitor Serial de la consola IDE de Arduino.

Materiales a utilizar:

- ✓ Sensor MPU6050 o equivalente, Acelerómetro de 3 ejes
- ✓ Microcontrolador Arduino UNO
- ✓ Placa de Pruebas o breadboard
- ✓ Cables de conexión

Procedimiento:

 La conexión con Arduino, se realiza de la siguiente manera:




GY-521	Arduino Uno
VDD	3.3V
VIO	3.3V
GND	GND
SCL	SCL
SDA	SDA

Ilustración 2.35: Conexión del acelerómetro con Arduino

Código fuente para el acelerómetro

```
#include<Wire.h>
const int MPU=0x68; // Dirección de protocolo I2C para el MPU-6050
int16_t AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ;
void setup(){
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(MPU);
  Wire.write(0x6B); // Registro de encendido PWR_MGMT_1
  Wire.write(0); // se coloca en cero (Despierta el MPU-6050)
  Wire.endTransmission(true);
  Serial.begin(9600);
}
void loop(){
  Wire.beginTransmission(MPU);
  Wire.write(0x3B); // Iniciando el registro 0x3B (ACCEL_XOUT_H)
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU,14,true); // Solicitando un total de 14 registros
  AcX=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L)
  AcY=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L)
  AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3F (ACCEL_ZOUT_H) & 0x40 (ACCEL_ZOUT_L)
  Tmp=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x41 (TEMP_OUT_H) & 0x42 (TEMP_OUT_L)
  GyX=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x43 (GYRO_XOUT_H) & 0x44 (GYRO_XOUT_L)
  GyY=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x45 (GYRO_YOUT_H) & 0x46 (GYRO_YOUT_L)
  GyZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x47 (GYRO_ZOUT_H) & 0x48 (GYRO_ZOUT_L)
  Serial.print("AcX = "); Serial.print(AcX);
  Serial.print(" | AcY = "); Serial.print(AcY);
  Serial.print(" | AcZ = "); Serial.print(AcZ);
  //ecuación de transformación en grados C de
  //la hoja de especificaciones del MPU-6050
  Serial.print(" | Tmp = "); Serial.print(Tmp/340.00+36.53);
  Serial.print(" | GyX = "); Serial.print(GyX);
  Serial.print(" | GyY = "); Serial.print(GyY);
  Serial.print(" | GyZ = "); Serial.println(GyZ);
  delay(333);
}
```


Hoja de apuntes para la práctica

 

A large rectangular area containing 25 horizontal lines for writing notes.

2.3 Actuadores

Objetivos

- Conocer que es un actuador y su función.
- Definir que es un motor DC y sus características.
- Entender cual es el beneficio del uso transistor al controlar un motor DC.

2.3.1 Introducción a Actuadores

Los actuadores son los dispositivos mecánicos que producen y transmiten una acción, como el movimiento, a otro dispositivo mecánico, se pueden clasificar según la fuente de la cual proviene la fuerza, neumática, eléctrica o hidráulica. El actuador mas antiguo es el ser humano ya que es capaz de producir un movimiento en un objeto para su funcionamiento.

Actualmente podemos encontrar dos tipos de actuadores clasificados por el tipo de fuerza que producen: rotatorios generan una fuerza que giratoria como los motores o lineal que producen movimiento lineal como por ejemplo un pistón, siempre en línea recta. Para efectos de este manual nos enfocaremos en los actuadores rotatorios, ya que estaremos trabajando con motores DC, motores paso y servomotores.

2.3.2 Motores DC

Un motor DC (del inglés direct-current), es un dispositivo que convierte la energía eléctrica a mecánica, esto gracias al efecto del voltaje y la corriente que activan el electroimán que contiene el motor en su interior generando un giro continuo.

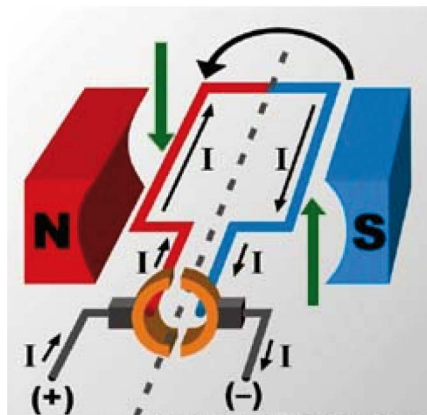


Ilustración 2.36: Funcionamiento de un motor 3

El torque se genera por el rechazo en las polaridades del electroimán, este giro se vuelve constante por el flujo de corriente permanente. Permitiendo que el giro sea permanente, poseen dos cables, uno positivo y el otro negativo (tierra). Normalmente se utilizan para ventiladores, juguetes de carro o ruedas de carro.

El motor que usaremos en esta práctica es el modelo DG01DL el cual trabaja a 4.5 V DC y esta compuesto de un mecanismo que le permite mantener la velocidad de salida por medio de un caja reductora.

Se denomina caja reductora²⁰ a un mecanismo que consiste, generalmente, en un grupo de engranajes, con el que se consigue mantener la velocidad de salida en un régimen cercano al ideal para el funcionamiento del generador.



Ilustración 2.37: Motor DC modelo DG01DL

2.3.3 Transistores

Un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada, que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador.

Este pequeño dispositivo que cierra o abre un circuito o amplifica una señal; se emplea en circuitos integrados para generar bits (ceros y unos). Si el transistor está abierto, la corriente no puede pasar (bit 0) y si está cerrado, la corriente pasa (bit 1); los transistores hacen funcionar los aparatos electrónicos, como la radio o la televisión”.

El Arduino Uno tiene una capacidad limitada para alimentar a algunos elementos por lo cual se necesitan elementos externos que reciban la señal de control de nuestro Arduino y adapten

²⁰ https://es.wikipedia.org/wiki/Caja_reductora

este control a la necesidad del circuito exterior, uno de estos elementos es el transistor.

Un Transistor 2N2222, está fabricado con silicio y tiene baja potencia, sirve para aplicaciones de amplificación lineal y conmutación. Uno de sus principales fabricantes es la Philips Semiconductors. Identificado también como PN2222 por otros fabricantes. Puede amplificar pequeñas corrientes a tensiones pequeñas o medias y trabajar a frecuencias medianamente altas.²¹

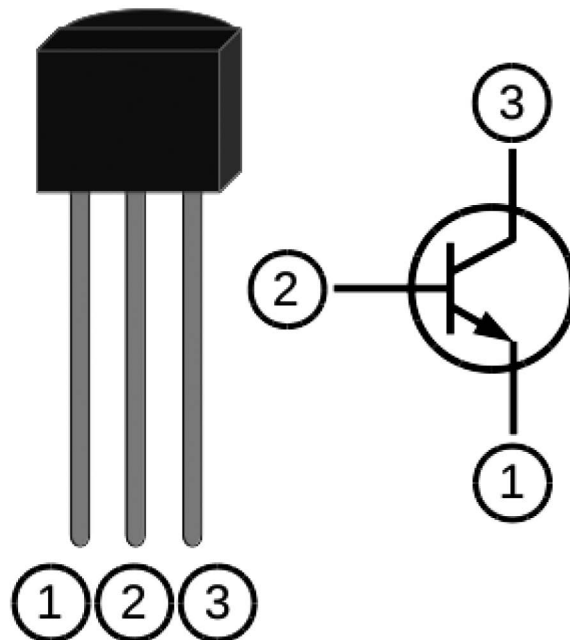
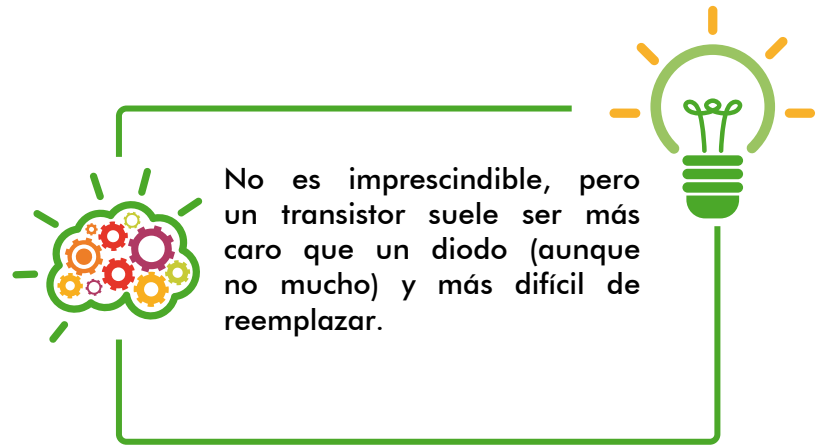


Ilustración 2.38: Transistor 2N2222 1-Emisor, 2-Base, 3-Colector

Para saber que es cada pin, debes sostener el transistor con las patas hacia abajo mirando a la cara plana, donde esta rotulado el nombre. De izquierda a derecha son Emisor, Base y Colector.

21 Fuente: www.electronicoscaldas.com/161-thickbox_default/transistor-2n2222.jpg

Actividad Práctica 20: Transistor y Motor DC

Objetivos:

- Controlar un motor DC utilizando un transistor y el microcontrolador Arduino.

Materiales a utilizar:


- ✓ Transistor 2N2222A
- ✓ Microcontrolador Arduino UNO
- ✓ Placa de Pruebas o BreadBoard
- ✓ Una resistencia de 330 ohmios
- ✓ Motor DC máximo 500mA 6 Vdc
- ✓ 9 cables de conexión
- ✓ Un LED
- ✓ Cable USB

Procedimiento:

La practica consiste en utilizar la tarjeta Arduino para controlar un motor DC un transistor 2N2222A para controlar un motor DC de 6 V

El transistor que se debe utilizar en esta practica permite controlar la velocidad de rotación de un pequeño motor de corriente continua (DC); pero este mismo circuito también permite controlar motores de mayor carga siempre y cuando se verifique que el transistor soporte la carga de la fuente que se pueda emplear.

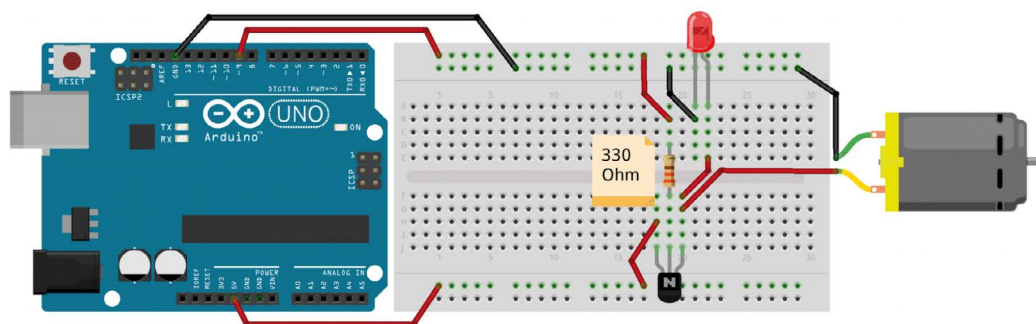Se deberá conectar el circuito con el Arduino de la siguiente manera:



fritzing

Ilustración 2.39: Motor DC conectado a la placa Arduino

Importante: Dado que el motor tiene carga inductiva conviene añadir un diodo que proteja el transistor.

Ver el siguiente diagrama esquemático de interconexiones de los elementos.

 


Ilustración 2.40: Interconexiones de los elementos empleados en el circuito

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1 – pin 5V | 4 – Pin Tierra en el Arduino |
| 2 – transistor | M – Motor CC |
| R1 – Resistencia 330 Ohm | 9 – Pin 9 del arduino |
| 3 – LED | |

Usar el pin 9 que tiene la capacidad PWM (*pulse-width modulation*) permite modificar el ciclo de trabajo de una señal periódica (una senoidal o una cuadrada), para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga, la mayoría de los controladores sólo proveen el ajuste de velocidad y no consideran el torque el cual puede permitir el acelerar/desacelerar a mayor precisión. Normalmente entre más grande y/o pesado sea un motor posee mayor torque.

Código ejemplo para controlar el motor cc partiendo del transistor 2N2222A desde la consola serial del IDE Arduino, con un control de encendido y apagado, donde '0 bit' es apagado y '1 bit' encendido a la máxima velocidad.

Código de Programación Control de encendido y apagado de motor

```
int pinDeControl = 9 ; // Se utiliza una variable para indicar el pin de
                        // control para la señal que activará el transistor
void setup() {
  pinMode(pinDeControl, OUTPUT) ; // Se define el pin en modo de salida
}

void loop() {
  digitalWrite(pinDeControl, HIGH); // Se envía una señal de activado
  delay(2000); // Se espera 2 segundos
  digitalWrite(pinDeControl, LOW); // Se envía una señal de apagado
  delay(1000); // Se espera 1 segundo
}
```

El siguiente código de programación es para controlar la velocidad del motor cc.

Se podrá verificar por medio del sonido emitido por el motor el aumento de la velocidad del motor hasta detenerse y al volver a reanudarse. La razón es que al variar la tensión en la base del transistor, este limita la corriente que lo atraviesa modificando así la velocidad del motor al que esta conectado.


Código de Programación Control de velocidad de motor

```
int pinDeControl = 9 ; // Se utiliza una variable para indicar el pin de
                        // control para la señal que activará el transistor
void setup() {
  pinMode(pinDeControl, OUTPUT) ; // Se define el pin en modo de salida
}

void loop() {
  for ( int n = 0 ; n < 255 ; n++) { // Iterar desde 0 hasta 255
    analogWrite (pinDeControl, n) ; // enviar una señal de pulso variable
    delay(15) ; // esperar 0.15 segundos antes de enviar
                // un pulso de mayor amplitud
  }
}
```



Hoja de apuntes para la práctica

 

A large rectangular area containing 25 horizontal lines, intended for writing notes or practicing handwriting.

2.3.4 Servomotor

Un servomotor (también llamado servo que significa sistema, mecanismo auxiliar) es un dispositivo similar a un motor de corriente continua que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación, y mantenerse estable en dicha posición, el cual permite también controlar la velocidad.

Los servomotores hacen uso de la modulación por ancho de pulsos (PWM) para controlar la dirección o posición de los motores de corriente continua.

La corriente que requiere depende del tamaño del servo. Normalmente el fabricante indica cautna corriente que consume para su funcionamiento. La corriente depende principalmente del par, y puede exceder un amperio si el servo está enclavado.

Con anterioridad los servomotores no permitían que el motor girara 360 grados, solo aproximadamente 180; sin embargo, hoy en día existen servomotores en los que puede ser controlada su posición y velocidad en 360 grados. Los servomotores son comúnmente usados en modelismo como aviones, barcos, helicópteros y trenes para controlar de manera eficaz los sistemas motores y los de dirección.²²

La forma característica de este tipo de elemento es peculiar, son cuadrados, tiene un consumo de energía reducido y se podría decir que es el hermano inteligente del motor DC, ya que poseen internamente un motor DC, un sistema de engranajes que reducen o aumentan la velocidad, una resistencia variable y un circuito que funciona como un sensor de rotación para determinar una posición específica en la que debe estar el motor según la programación proporcionada, es por esto que en el campo de la robótica, y la aeronáutica son muy útiles al permitir al usuario tener una mayor precisión en la rotación del motor. Por lo general posee tres cables el rojo que es de alimentación, el negro que es el negativo o tierra y el cable por el cual se le manda la instrucción al servomotor que puede ser amarillo o blanco.

 


Ilustración 2.41: Partes internas de un servomotor

22 <https://es.wikipedia.org/wiki/Servomotor>

23 <http://goo.gl/XEw6AO>

A continuación se muestran las partes internas del motor servo análogo FITEC modelo FS5106B1 que se usará para la práctica, éste tiene un voltaje de operación de entre 4.8 y 6 voltios, con un de hasta 180 grados.



Ilustración 2.42: Servo Motor FS5106B con sus accesorios de piñonería.

 


Ilustración 2.43: Detalle del sistema de engranaje



Ilustración 2.44: Tarjeta de control y motor CC

Actividad Práctica 21: Servomotor

Objetivos:

- Controlar el giro de un motor DC utilizando un potenciómetro.

Materiales a utilizar:

- ✓ Servomotor estándar 180°
- ✓ Microcontrolador Arduino UNO
- ✓ Placa de Pruebas o BreadBoard
- ✓ Un potenciómetro de 100k Ohm
- ✓ 10 cables de conexión

Procedimiento:

Armar el siguiente circuito:

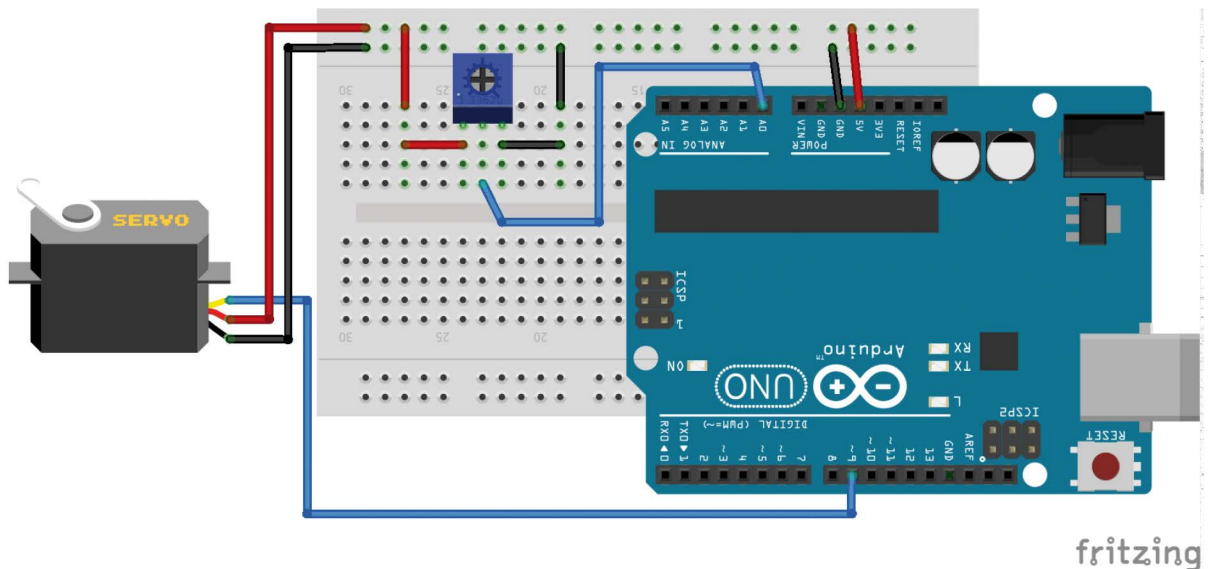


Ilustración 2.45: Conexión Arduino con Servomotor

Código de Programación (Servomotor usando potenciómetro)

```
#include <Servo.h> // Se incluye la librería especial para controlar

Servo ServoP; // Se declara una clase de datos especial
              // para manipular un Servomotor

int pot = 0; // Se define una variable para el pin del potenciómetro
int val;     // Se prepara una variable para transferir el valor


void setup() {
  ServoP.attach(9); // Con la clase especial se le indica a que
                  // pin se conectará el control del servomotor
}

void loop() {
  // Primero se lee el valor resistivo desde el potenciómetro
  val = analogRead(pot);


  // El valor recibido oscila entre 0 y 1023
  // Se traduce la lectura análoga (0, 1023) a grados (0°, 180°)
  val = map(val, 0, 1023, 0, 180);

  // Se le indica al servo que se mueva según el valor recibido
  // desde el potenciómetro y transformado en la variable val
  ServoP.write(val);

   // Se hace una breve espera antes de leer y escribir nuevamente
  delay(15);
}
```



Hoja de apuntes para la práctica

 

A large rectangular area containing 20 horizontal lines for writing, spaced evenly down the page.

2.3.5 Motores Paso a Paso (PAP)

Como su nombre lo indica son motores que funcionan un paso a la vez por cada pulso que se le aplique, además esta clase de motor tiene una excelente respuesta ante los cambios bruscos de dirección, aunque es muy difícil de controlar a altas velocidades a bajas velocidades se puede controlar posición, velocidad y sentido de giro.

Un motor PAP gira en función de una secuencia de pulsos aplicados a sus bobinas. El eje del motor gira un determinado ángulo por cada impulso de entrada. Cada pulso provoca la rotación del motor en un incremento de ángulo preciso, denominado paso (de ahí el nombre motor "Paso a Paso"). El resultado de este movimiento, fijo y repetible, es un posicionamiento preciso y fiable.

El motor de pasos bipolar posee internamente el mecanismo de dos motores de corriente directa, y un par de cables para cada motor, de manera que para completar un giro debe energizarse cada motor un momento a la vez, y de acuerdo a una secuencia de pasos se puede realizar un giro completo.

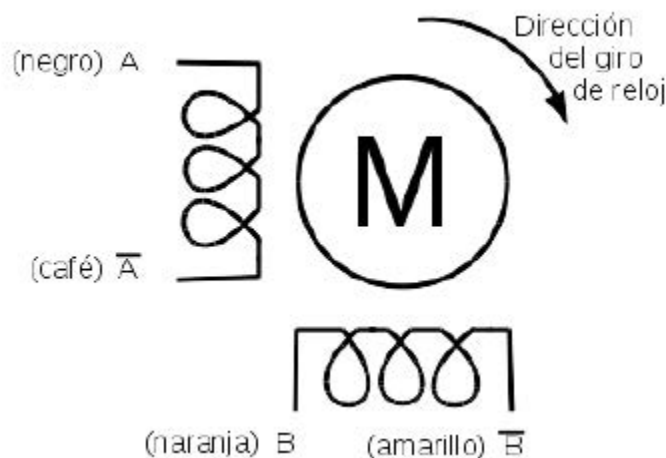


Ilustración 2.46: Diagrama de conexiones y bobinas de motor de paso bipolar

Cada bobina interna tiene dos conexiones, se identifican como A, A la negación de A, B y B la negación de B, correspondiente a cada uno de los cables de colores. La secuencia para hacer un giro en el motor bipolar ST-PM35-15-11C se define en la tabla a continuación:

Color del cable	Código de terminal	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4
Negro	1 - A	V +	V +	V -	V -
Naranja	3 - B	V -	V +	V +	V -
Café	2 - A	V -	V -	V +	V +
Amarillo	4 - B	V +	V -	V -	V +

Una rotación completa necesita 48 pasos (360/7.5), repitiendo 12 veces la secuencia.

Actividad Práctica 22: Uso del motor paso a paso

Objetivos:

- Controlar el giro de un motor Paso a paso (Stepper) utilizando el puente con microcontrolador Arduino

Materiales a utilizar:

- ✓ Breadboard
- ✓ Microcontrolador Arduino UNO
- ✓ Motor paso bipolar de 4 entradas
- ✓ Integrado L293D
- ✓ Cables de conexión
- ✓ Fuente de 9 Voltios

Procedimiento:

Armar el siguiente circuito:

 


Ilustración 2.47: Circuito para controlar motor paso a paso bipolar

Código de programación (motor paso a paso)

```
// Se utiliza la librería especial para manejar motores de paso
#include <Stepper.h>

int control1 = 6; // El pin 6 del arduino en pin 2 del l293d
int control2 = 5; // El pin 5 del arduino en pin 7 del l293d
int control3 = 10; // El pin 10 del arduino en pin 10 del l293d
int control4 = 11; // El pin 11 del arduino en pin 15 del l293d
int pasos = 48; // Cantidad de pasos para una rotación completa

// Se inicializa la clase que manejará el motor
Stepper motor( pasos, control1, control2, control3, control4 );

void setup() {

  Serial.begin(9600); // Se prepara las salida al monitor de datos

  motor.setSpeed(50); // Establecer la velocidad en 50 rpm
}


void loop() {

  Serial.println("Hacia adelante");
  motor.step( pasos ); // se indica mover 48 pasos
  delay(500);

  Serial.println("En reversa");
  motor.step( -pasos ); // se indica mover -48 pasos
  delay(500);
}
```



Hoja de apuntes para la práctica

 

A large rectangular area containing 20 horizontal lines for writing, spaced evenly down the page.

2.4 Reciclabot II

En la actividad reciclabot I se elaboró un carro a base de material reciclable y poniendo en práctica conocimientos del módulo I "Conceptos Fundamentales de Electricidad y Electrónica", en este apartado se realizará una actividad agregando componentes estudiados en el módulo II "Arduino", siempre con un reciclaje creativo se diseñara un proyecto con la placa Arduino, con sensores y motores.

Actividad Práctica 23: Reciclabot II Construcción de una puerta automática con materiales reciclables y placa Arduino

En la actividad reciclabot I se indicó como construir un carro a base de material reciclable y poniendo en práctica conocimientos del módulo uno, en este apartado se realizará una actividad agregando componentes estudiados en el módulo II del presente manual, siempre con un reciclaje creativo se diseñará un proyecto con la placa Arduino, con sensores y motores.

Objetivos:

- Construir una puerta automática empleando los conocimientos adquiridos con la placa Arduino.
- Utilizar componentes del kit de Electricidad y Electrónica básica añadiendo materiales reciclados para aplicarlos en un proyecto.
- Crear interés en los participantes sobre el beneficio de utilizar la plataforma Arduino y materiales reciclados para la elaboración de proyectos educativos.

Materiales a utilizar:

- ✓ Un pliego de cartón o madera.
- ✓ Cortar las siguientes piezas con base a las indicaciones del facilitador(a) para construir la fachada de la casa con puerta corrediza.
- ✓ Una Breadboard
- ✓ Dos LED(rojo y amarillo)
- ✓ Dos resistencias de 330 ohm
- ✓ Una Fuente de poder ATX de PC
- ✓ Un Cable de poder para fuente ATX
- ✓ Una lectora de CD o DVD de equipo informático que ya no lea
- ✓ Un metro de Cable UTP CAT 5E
- ✓ Cables de conexión macho y hembra.
- ✓ Un interruptor pequeño
- ✓ Un Cable USB para conectar la placa Arduino
- ✓ Una sierra
- ✓ Una cuchilla
- ✓ Una tijera
- ✓ Silicona
- ✓ Pistola de silicona
- ✓ Pegamento
- ✓ Otros materiales que el participante estime conveniente



Procedimiento:

El proyecto que a realizar consiste en la construcción de una puerta automática utilizando materiales reciclables, placa Arduino y otros componentes del kit que el participante identifique.

A continuación se muestran las diferentes imágenes que intuirán el proceso de construcción de la puerta automática controlada por la placa Arduino.

Procedimiento desarrollado: descargar del canal de Edmodo de Robótica Educativa.

En un pliego de cartón o madera con medidas de 1.2 x 1 m, marcaremos las medidas de la pared, puerta y soportes para puerta según se muestran a continuación.

 


Ilustración 2.48: Medidas de la pared para la puerta de Reciclabot II

 


Ilustración 2.49: Medidas de la puerta Reciclabot II

 


Ilustración 2.50: Medidas para los dos soportes de la puerta Reciclabot II

Después de trazar las medidas se procede a cortar las piezas.

Se pegan los dos trozos que servirán como soportes de la pared en la parte trasera, para garantizar que la pared se sostenga.

 


Ilustración 2.51: Medidas de pared con puerta y soporte para Reciclabot II

Luego vamos a pegar las piezas que servirán como soporte en una base de cartón que será la base o piso. Una vez unidas las piezas, quedará de la siguiente forma.

 


Ilustración 2.52: Foto con puerta y pared ensamblada para Reciclabot II

Para construir la puerta se desarmará la unidad lectora de CD/DVD dado que tiene una estructura mecánica y electrónica funcional para realizar la tarea de abrir y cerrar una puerta con un sólo switch.

Nota: A continuación se describirá como desarmar paso a paso el lector de CD/DVD pueden, se debe tomar en cuenta que estos pasos pueden variar dependiendo de la marca y el modelo del dispositivo, por lo que se debe considerar el contexto de lo que se busca hacer, que es sacar la carcasa de la unidad para identificar la conexión interna del switch activador.

Extraer los tornillos de la parte inferior y laterales de la lectora de CD.

 


Ilustración 2.53: Desarmar lectora CD/DVD paso 1

Remover tapadera inferior de la Lectora de CD.



Ilustración 2.54: Desarmar lectora CD/DVD paso 2

Presionar con un destornillador plano las pestañas en la parte inferior y laterales para retirar la carátula frontal de la lectora de CD.



Ilustración 2.55: Desarmar lectora CD/DVD paso 3

Una vez retiradas las pestañas, extraer carátula



Ilustración 2.56: Desarmar lectora CD/DVD paso 4

Luego extraer la cubierta que hace falta, levantándola.



Ilustración 2.57: Desarmar lectora CD/DVD paso 5

Soldar dos cables en las pistas que indica el switch de abrir y cerrar la bandeja del lector de CD como se muestra en la figura.

 


Ilustración 2.58: Soldadura del switch de la lectora de CD/DVD

Observar las siguientes imágenes para hacer el montaje sobre la bandeja de entrada del lector de CD la puerta que recortada en los pasos anteriores considerando las medidas.

 


Ilustración 2.59: Empotrado de la lectora de CD/DVD sobre estructura de puerta

Ubicación de la puerta automática en la maqueta de vista de frente y atrás.



Ilustración 2.60: Vista frontal de la puerta automática armada



Ilustración 2.61: Vista trasera de la puerta automática armada

Para hacer funcionar la lectora de CD/DVD se usará una fuente de poder ATX, hay que tomar en cuenta el tipo de conector por si es para una unidad tipo IDE o tipo SATA.

La fuente ATX debemos conectarla con un voltaje de 110 Voltios.



Ilustración 2.62: Fuente conectada a lectora de CD/DVD

Para encender la fuente de poder ATX sin interruptor debemos hacer un puente entre los cables de color verde y negro como se muestra en la imagen siguiente.

 


Ilustración 2.63: Puente de conexión para encender fuente ATX sin interruptor

Conexiones físicas entre la placa Arduino, sensor de ultrasonido, fuente de poder ATX de PC y unidad lectora de CD o DVD.

 


Ilustración 2.64: Arduino conectado a sensor y a unidad lectora

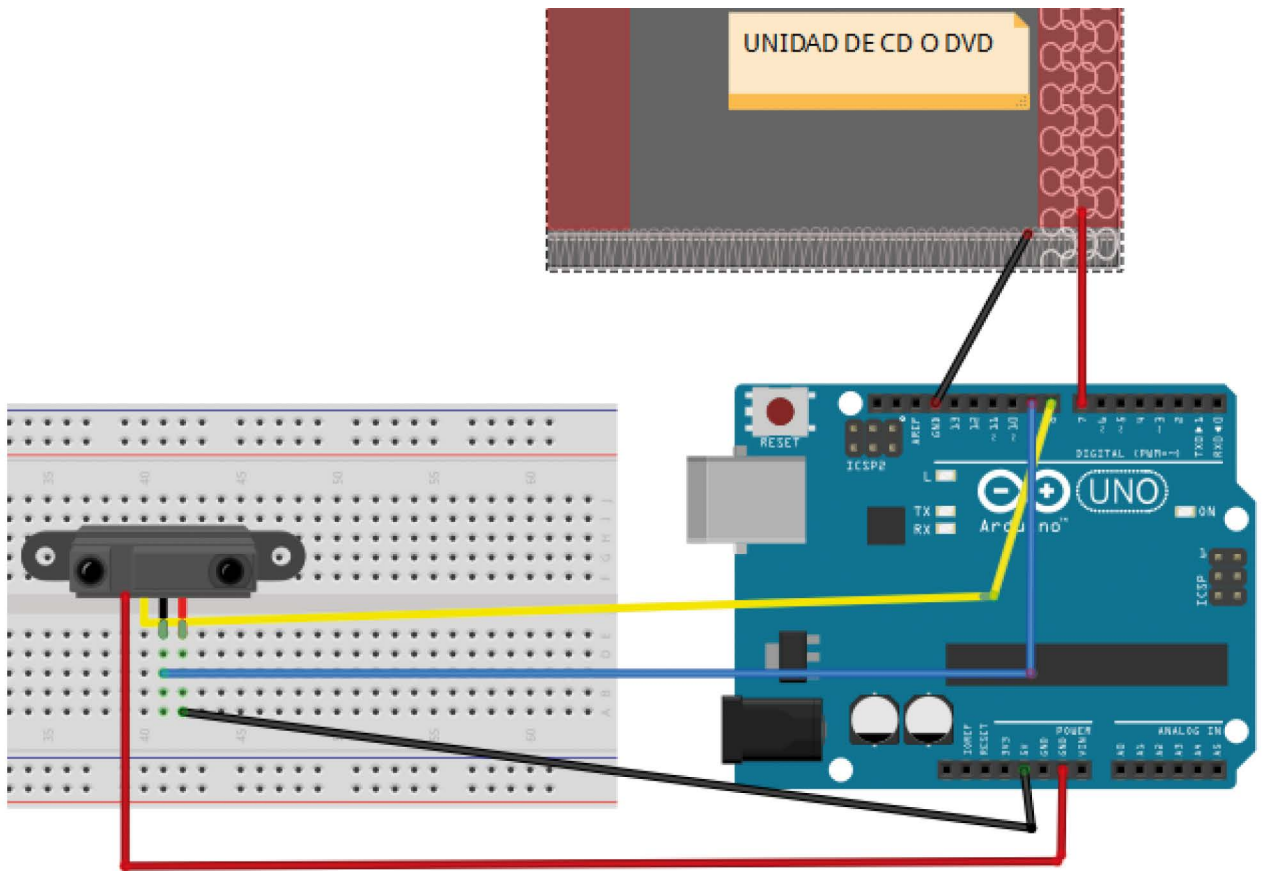


Ilustración 2.65: Diagrama de conexión del Arduino con el lector y el sensor ultrasónico.

Código de programación (puerta automática)

Para activar la puerta automática por medio del sensor ultrasónico, la puerta deberá abrirse cuando detecte a una persona u objeto a una distancia mayor o igual a 5 cm y menor o igual a 10 cm. En caso contrario se cerrará o mantendrá cerrada.

```
int interruptorCD = 7; // El interruptor del cd se conecta en el pin 7
int pinEco = 9;
int pinDisparo = 8;
long distanciaEnCm = 0; // Se almacenará globalmente la captura de distancia

void iniciarDisparo() {
    // Esta función es la que activa la captura de distancia
    digitalWrite(pinDisparo, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(pinDisparo, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(pinDisparo, LOW);
}


void setup() {
    pinMode(interruptorCD, OUTPUT); // El pin conectado al cd será de salida
    pinMode(pinDisparo, OUTPUT);
    pinMode(pinEco, INPUT);
    Serial.begin(9600); // Se inicializa la salida serial para ver mensajes
    digitalWrite(interruptorCD, 0);
}

void loop() {
    iniciarDisparo(); // Se activa el ultrasónico para realizar la captura
    distanciaEnCm = pulseIn(pinEco, HIGH) / 58 ; // se lee y ajusta la distancia

    if(distanciaEnCm >=5 && distanciaEnCm <= 10) {
        // Si la distancia esta entre 5 y diez centimetros
        // Se manda una señal para apagar el interruptor del CD
        Serial.println( "apagar" );
        digitalWrite(interruptorCD, 0);
        digitalWrite(interruptorCD, 0);
        delay(300); // se hace una pausa de casi un tercio de segundo
        // Se manda una señal para encender el interruptor del CD
        Serial.println( "encender" );
        digitalWrite(interruptorCD, 1);
        digitalWrite(interruptorCD, 1);
        delay(300); // se hace otra pausa de casi un tercio de segundo
        // Se manda una señal para volver a apagar el interruptor del CD
        Serial.println( "apagar" );
        digitalWrite(interruptorCD, 0);
        digitalWrite(interruptorCD, 0);
    }

    Serial.print("Distancia captada: ");
    Serial.println(distanciaEnCm);
    delay(333); // se hace otra pausa de casi un tercio de segundo
}
```

Hoja de apuntes para la práctica

 

A large rectangular area containing 20 horizontal lines for writing, spaced evenly down the page.

Rúbrica final del proceso de formación en electrónica y electricidad básica



Antes de iniciar el proceso de incursión al mundo de electricidad y electrónica básica, se propone suministrar un documento de auto-diagnóstico dirigido a participantes del proyecto Chunchebot con el objetivo de conocer sus habilidades y disponer de elementos que servirán como línea base para el proyecto.

DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO FINAL

Identificación

Nombre completo:							
CARGO:							
Docente	<input type="checkbox"/>	Director/a	<input type="checkbox"/>	Asesor/a Técnico/a pedagógico/a	<input type="checkbox"/>	Coordinador/a de informática	<input type="checkbox"/>
Imparte clases en el grado de:							
GRADO DE ESTUDIO/ ESPECIALIDAD							
Profesor (a):	<input type="checkbox"/>						
Técnico (a):	<input type="checkbox"/>						
Licenciado (a)	<input type="checkbox"/>						
Ingeniero (a)	<input type="checkbox"/>						
Otro (especifique)	<input type="checkbox"/>						
Centro educativo u organización a la que pertenece:							
Nombre de la institución:							
Código de infraestructura:							
Contacto:							

Indicaciones:

Seleccione el nivel en el que usted se encuentra en las siguientes categorías de la Rúbrica. De acuerdo al nivel elegido, marque en la columna Puntaje los puntos que usted se asigna a usted mismo que puede ser desde 1 a 4. Asigne puntaje 0 a aquellas categorías en las cuales usted considera que no cumple con ninguna de las opciones.

Categoría	Identificador	1	2	3	4	Puntaje
Electrónica	Ha estado previamente involucrado en temas de electrónica	Nunca he estado en una formación de electrónica	He recibido una formación de electrónica básica	Participo continuamente en formaciones de electrónica	Doy formaciones de electrónica en mi entorno laboral	
	Ha conocido algún instrumento de medición en electrónica	Nunca he utilizado un instrumento de medición electrónica	He utilizado algún instrumento de medición	Utilizo a menudo un instrumento de medición electrónica	Trabajo con instrumentos de medición electrónica todos los días	
	Conoce elementos electrónicos	Desconozco cuales son los elementos electrónicos	Reconozco algunos elementos pero no los he utilizado	He utilizado algunos elementos electrónicos	Imparto talleres de electrónica	
Electricidad	Ha estado previamente involucrado en temas de electricidad básica	Nunca he estado en una formación de electricidad básica	He recibido una formación de electricidad básica	Participo continuamente en formaciones de electricidad básica	Doy formaciones de electricidad básica en mi entorno laboral	
	Ha elaborado circuitos eléctricos	No sé que es un circuito eléctrico	He escuchado el término pero nunca he elaborado un circuito eléctrico	He creado circuitos sencillos	Doy formaciones de electricidad en mi entorno laboral	
	Identifica aparatos eléctricos de electrónicos	No sé cual es la diferencia	Puedo identificar algunos	Puedo clasificarlos fácilmente	Fabrico aparatos eléctricos y electrónicos	
Arduino	Ha estado previamente involucrado con el microcontrolador Arduino	No sé que es Arduino	He oído acerca de Arduino y su uso	He experimentado en ocasiones con este material.	Construyo robots que son controlados con Arduino.	
	Ha usado algún lenguaje de programación por código	Desconozco que es una programación por código	He utilizado código para hacer programas de computación	Realizo programaciones sencillas para controlar circuitos	Modifico programaciones a fin de completar una tarea específica	
	Conoce sensores y actuadores	Los he visto en funcionamiento	Identifico algunos sensores y actuadores	He programado sensores y actuadores en un circuito electrónico	Construyo circuitos electrónicos que llevan sensores y actuadores	






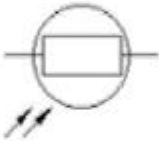





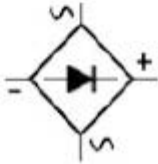
Categoría	Identificador	1	2	3	4	Puntaje
Robótica	Ha estado en contacto con tecnologías de robótica	Nunca he utilizado tecnologías de robótica aunque tengo noción de que se trata	He trabajado solo una tecnología de robótica	He trabajado con más de una tecnología de robótica.	Domino más de una tecnología de robótica educativa	
	Conoce ambientes de programación para robots	Nunca he utilizado software para programar robots	He utilizado al menos un software para programar un robot	Puedo programar un robot en dos software diferentes	Domino más de dos software para programar un robot	
	Ha elaborado robots a partir de circuitos electrónicos	Nunca he construido un circuito para un robot	Solo he elaborado robots sin circuitos electrónicos.	He elaborado circuitos sencillos para manejar partes de un robot.	He construido un robot a partir de elementos electrónicos	


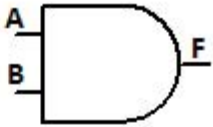

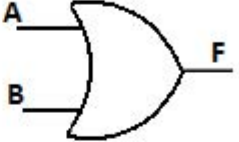

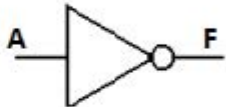

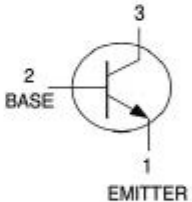

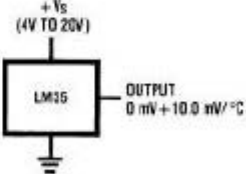

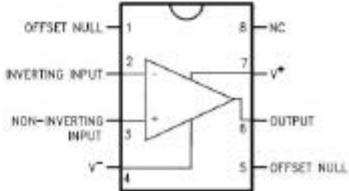
Puntaje Total


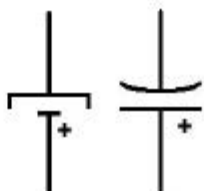

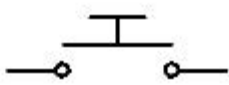



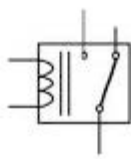

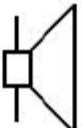
Interpretación de puntaje total:

- 0 a 33 puntos: tiene un gran desafío: interiorizarse y aprender aspectos básicos de electrónica y electricidad.
- 34 a 38 puntos: si bien tiene algunos conocimientos es necesario que siga aprendiendo de electricidad y electrónica en sus aspectos básicos.
- 39 a 43 puntos: usted tiene los conocimientos suficientes para pasar al siguiente nivel de formación.
- 44 a 48 puntos: felicidades por sus resultados. Usted se encuentra en excelentes condiciones para pasar al siguiente nivel de formación.

3. Simbología

ELEMENTOS	SIMBOLOGÍA
<p>Resistencia</p> 	
<p>Potenciometro</p> 	
<p>Foto Resistencia LDR</p> 	
<p>Led</p> 	
<p>Diodo</p> 	
<p>Puente Rectificador</p> 	

<p style="text-align: center;">AND</p> 	
<p style="text-align: center;">OR</p> 	
<p style="text-align: center;">NOT</p> 	
<p style="text-align: center;">Transistor NPN 2N2222</p> 	
<p style="text-align: center;">Sensor de Temperatura LM35</p> 	
<p style="text-align: center;">Amplificador LM741</p> 	

<p>Capacitador Electrolítico</p> 	
<p>Push Button</p> 	
<p>Switch</p> 	
<p>Relé</p> 	
<p>Bocinas</p> 	

3.1 GLOSARIO

Amperio

Es la cantidad de Coulombs que fluye por un segundo a través de un circuito eléctrico, y se simboliza con la letra A.

Ánodo

Polo positivo de una pila eléctrica.

Borne

Es cada una de las partes metálicas de una máquina o dispositivo eléctrico donde se produce la conexión con el circuito eléctrico exterior al mismo.

Capacitancia

La capacitancia o capacidad eléctrica es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica.

Cátodo

Polo negativo de una pila eléctrica.

Código abierto

Es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente.

Colisión

Encuentro violento de dos o más cuerpos, de los cuales al menos uno está en movimiento.

Conductancia

En electricidad, valor inverso de la resistencia.

Corriente alterna (AC)

Tipo de corriente eléctrica que se caracteriza porque la magnitud y la dirección presentan una variación de tipo cíclico.

Corriente directa (CD) o continua (CC)

Corriente cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose del

polo negativo hacia el polo positivo de una fuente de fuerza electromotriz (FEM), tal como ocurre en las baterías, las dinamos o en cualquier otra fuente generadora de ese tipo de corriente eléctrica.

Coulomb

Unidad de carga eléctrica del Sistema Internacional, de símbolo C, que equivale a la cantidad de electricidad que transporta una corriente de intensidad de 1 ampere en 1 segundo.

Domótica

Término utilizado para referirse a la integración de la electrónica y electricidad en una vivienda a fin de crear procesos automatizados, que se puedan programar para funcionar bajo circunstancias específicas.

Electroimán

Barra de hierro dulce que se imanta artificialmente por la acción de una corriente eléctrica que pasa por un hilo conductor arrollado a la barra.

Escala

Serie de divisiones con que se marcan el valor, grado o magnitud que puede medir un instrumento.

Estática

Que permanece en un mismo estado y no experimenta cambios.

Inercia

Capacidad que tiene un cuerpo de permanecer en su estado de reposo.

Kernel

Se puede definir como el corazón de este sistema operativo. Es el encargado de que el

software y el hardware del ordenador puedan trabajar juntos.

Magnitud

Propiedad de los cuerpos que puede ser medida, como el tamaño, el peso o la extensión.

Onda Senoidal

Señal de corriente alterna que varía su polaridad a través del tiempo, siendo positiva o negativa.

Partícula

Definimos la partícula como una masa que ocupa un volumen tan pequeño en el espacio que podemos decir que es puntual (es decir, no ocupa ningún volumen, simplemente está en un punto del espacio).

Piezoeléctrico

Propiedad que exhiben ciertos minerales de producir una diferencia de potencial cuando son sometidos a compresión, tracción o torsión.

Polaridad

Tendencia de las moléculas a ser atraídas o repelidas por cargas eléctricas.

Potencia (P)

Es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo.

Rango

Intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo.

Resistor

Es un término genérico para cualquier objeto que posea una resistencia eléctrica significativa.

Terminal

Borne o hembra en el extremo de un hilo conductor para facilitar la conexión con un aparato.

Valencia

Poder o capacidad de combinación de un elemento, medido por el número de átomos de hidrógeno, cloro o potasio con que se combina un átomo de dicho elemento o por el que puede sustituirse en un compuesto.

Velocidad Angular

Está definida como el ángulo que gira un objeto por unidad de tiempo.

3.2 Índice de ilustraciones

Ilustración 1.1: Modelo de partes de un átomo	4
Ilustración 1.2: Forma de sujetar los globos	6
Ilustración 1.3: Resultado en segundo ejercicio.....	6
Ilustración 1.4: Multímetro Digital.....	9
Ilustración 1.5: Multímetro Análogo.....	9
Ilustración 1.6: Multímetro Digital.....	10
Ilustración 1.7: Cables del multímetro.....	11
Ilustración 1.8: Los resistores son ampliamente utilizados en circuitos eléctricos. Son pequeños cilindros con códigos de bandas de colores que indican su resistencia eléctrica....	14
Ilustración 1.9: Materiales conductores	16
Ilustración 1.10: Materiales no conductores	16
Ilustración 1.11: Tabla con el código de colores para los resistores de cuatro franjas	17
Ilustración 1.12: Resistor de 1 kilo ohm de resistencia.....	17
Ilustración 1.13: Esquema de conexión para medir resistencia eléctrica	18
Ilustración 1.14: Ejemplo de circuito para cálculo de resistencia	19
Ilustración 1.15: Ejemplo 2	20
Ilustración 1.16: Disposición de la conexión en una breadboard.....	24
Ilustración 1.17: practica par elaborar circuito simple.....	25
Ilustración 1.18: Practica de elaboración de circuito simple.....	26
Ilustración 1.19: Medir corriente con multímetro.....	28
Ilustración 1.20: Conexión de un amperímetro a un circuito eléctrico. La corriente que fluye a través del foco fluye también a través del amperímetro, pues es un solo cable o camino posible para que circulen los electrones.....	29
Ilustración 1.21: Conexión de un voltímetro a un circuito eléctrico. Las terminales del voltímetro están conectadas a los mismos puntos que las terminales de la bombilla o foco	30
Ilustración 1.22: Resistencias en serie.....	31
Ilustración 1.23: Circuito en Serie	33
Ilustración 1.24: Ejemplo 1	34
Ilustración 1.25: Circuito en Paralelo	35
Ilustración 1.26: Ejemplo 1	36
Ilustración 1.27: Circuito de tres resistencias en serie.....	38
Ilustración 1.28: Esquema de conexión en breadboard de tres resistencias en serie39	
Ilustración 1.29: Medir voltaje en un circuito en serie.....	40
Ilustración 1.30: Circuito de resistencias en paralelo.....	41
Ilustración 1.31: Conexión de resistencias en paralelo sobre breadboard	42
Ilustración 1.32: Base del chasis.....	45
Ilustración 1.33: Carrocería completa.....	45
Ilustración 1.34: Pole	45
Ilustración 1.35: Coche con circuito en breadboard.....	46
Ilustración 1.36: Diseño final de carro con motor DC	46
Ilustración 1.37: Característica de leds.....	51
Ilustración 1.38: Circuito de comprobación del "Y" lógico	51
Ilustración 1.39: Conexión de un Led en la breadboard.....	52
Ilustración 1.40: Montaje en breadbaord para comprobación del "y" lógico.....	52
Ilustración 1.41: Circuito de comprobación del "O" lógico	53

Ilustración 1.42: Montaje en breadboard para comprobación del "O" lógico	53
Ilustración 2.1: Partes de la placa Arduino UNO	59
Ilustración 2.2: Arduino conectado a la computadora	60
Ilustración 2.3: Opciones de Linux	61
Ilustración 2.4: Opción descargar sin hacer donación	61
Ilustración 2.5: Aviso de instalación de controlador	63
Ilustración 2.6: Ubicación de dispositivo desconocido	63
Ilustración 2.7: Aceptación del aviso de seguridad.....	64
Ilustración 2.8: Aviso de puerto COM asignado	64
Ilustración 2.9: Preferencias de IDE Arduino	68
Ilustración 2.10: Ardublock en IDE.....	69
Ilustración 2.11: Entorno Ardublock beta	70
Ilustración 2.12: Arduino con LED.....	71
Ilustración 2.13: Captura de pantalla de Arduino IDE en GNU/Linux	72
Ilustración 2.14: Código fuente hola mundo en Ardublock beta	72
Ilustración 2.15: Ejemplo de selección de puerto de la placa en Arduino IDE	76
Ilustración 2.16: Vista frontal Pantalla LCD modelo GDM1602K	78
Ilustración 2.17: Vista trasera de la pantalla LCD modelo GDM1602K.....	78
Ilustración 2.18: Representación de los pines del LCD GDM1602K	78
Ilustración 2.19: Conexiones para pantalla LCD on Arduino	80
Ilustración 2.20: Montaje en breadboard para probar resistencia LDR (sensor de luz).....	84
Ilustración 2.21: Código fuente en Ardublock para circuito con LDR.....	86
Ilustración 2.22: Hoja de datos del sensor de temperatura LM35	88
Ilustración 2.23: Circuito con sensor LM35.....	89
Ilustración 2.24: Código en Ardublock para sensor LM35.....	91
Ilustración 2.25: Conexión Arduino y sensor RGB	94
Ilustración 2.26: Captura de valores del sensor RGB	95
Ilustración 2.27: Funcionamiento del sensor ultrasónico.....	97
Ilustración 2.28: Gráfico del tiempo de señales del sensor ultrasónico.....	98
Ilustración 2.29: Sensor de ultrasonido HC-SR04.....	98
Ilustración 2.30: Circuito de prueba para ultrasónico HC-SR04.....	99
Ilustración 2.31: Monitor serial con las distancias registradas.....	100
Ilustración 2.32: Conexión de Arduino y receptor infrarrojo	103
Ilustración 2.33: Muestra de datos del receptor IR en el monitor serial.....	104
Ilustración 2.34: Conexión de Arduino y receptor infrarrojo	106
Ilustración 2.35: Conexión del acelerómetro con Arduino	107
Ilustración 2.36: Funcionamiento de un motor	110
Ilustración 2.37: Motor DC modelo DG01DL	111
Ilustración 2.38: Transistor 2N2222 1-Emisor, 2-Base, 3-Colector	112
Ilustración 2.39: Motor DC conectado a la placa Arduino.....	113
Ilustración 2.40: Interconexiones de los elementos empleados en el circuito.....	114
Ilustración 2.41: Partes internas de un servomotor.....	117
Ilustración 2.42: Servo Motor FS5106B con sus accesorios de piñonería	118
Ilustración 2.43: Detalle del sistema de engranaje.....	118
Ilustración 2.44: Tarjeta de control y motor CC	118
Ilustración 2.45: Conexión Arduino con Servomotor	119
Ilustración 2.46: Diagrama de conexiones y bobinas de motor de paso bipolar	122

Ilustración 2.47: Circuito para controlar motor paso a paso bipolar	123
Ilustración 2.48: Medidas de la pared para la puerta de Reciclabet II	128
Ilustración 2.49: Medidas de la puerta Reciclabet II	128
Ilustración 2.50: Medidas para los dos soportes de la puerta Reciclabet II	128
Ilustración 2.51: Medidas de pared con puerta y soporte para Reciclabet II	129
Ilustración 2.52: Foto con puerta y pared ensamblada para Reciclabet II.....	130
Ilustración 2.53: Desarmar lectora CD/DVD paso 1	130
Ilustración 2.54: Desarmar lectora CD/DVD paso 2	130
Ilustración 2.55: Desarmar lectora CD/DVD paso 3	130
Ilustración 2.56: Desarmar lectora CD/DVD paso 4	131
Ilustración 2.57: Desarmar lectora CD/DVD paso 5	131
Ilustración 2.58: Soldadura del switch de la lectora de CD/DVD	131
Ilustración 2.59: Empotrado de la lectora de CD/DVD sobre estructura de puerta.....	132
Ilustración 2.60: Vista frontal de la puerta automática armada	132
Ilustración 2.61: Vista trasera de la puerta automática armada.....	132
Ilustración 2.62: Fuente conectada a lectora de CD/DVD	133
Ilustración 2.63: Puente de conexión para encender fuente ATX sin interruptor.....	133
Ilustración 2.64: Arduino conectado a sensor y a unidad lectora	133
Ilustración 2.65: Diagrama de conexión del Arduino con el lector y el sensor ultrasónico	134

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER



**Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación
Gerencia de Tecnologías Educacivas / Tel: 2592-4304**

**Correo electrónico: roboticaeducativa@mined.gob.sv
roboticaeducativaes@gmail.com**