

FLIP-FLOP JK
(Tugas Sistem Digital)

Oleh

Riza Amelia (0917041048)


Zaitun (0917041017)



JURUSAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2013

FLIP-FLOP JK

Flip-flop JK mempunyai masukan J dan K. flip-flop ini dipicu oleh suatu pinggiran pulsa clock positif atau negatif. Flip-flop JK merupakan rangkaian dasar untuk menyusun sebuah pencacah. Flip flop JK dibangun dari rangkaian dasar flip-flop-SR dengan menambahkan dua gerbang AND pada masukan R dan S serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator pembentuk denyut pulsa clock seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

 


Rangkaian Flip-Flop JK

Pada flip-flop JK ini, masukan J dan K disebut masukan pengendali karena kedua masukan ini yang menentukan keadaan yang harus dipilih oleh flip-flop pada saat pulsa clock tiba (dapat pinggiran positif atau negatif, tergantung kepada jenis flip-flopnya). flip-flop ini berbeda dengan flip-flop-D karena pada flip-flop-JK masukan clock adalah masukan yang dicacah, dan masukan J serta K adalah masukan yang mengendalikan flip-flop tersebut.

J-K flip-flop atau Jump-Kill Flip-flop merupakan penyempurna flip-flop dasar RS, yang mana. flip-flop ini mengatasi kelemahan flip-flop RS yang tidak mengizinkan pemberian masukan $R=S=1$, dengan meng-AND-kan masukan dari luar dengan keluaran seperti yang dilakukan oleh flip-flop T. Penyempurnaan

yang dilakukan flip flop JK ini yaitu mengganti mode keluaran (Q) dari mode ambigu menjadi toggle atau beralih. Pada flip-flop JK, input merupakan satu-satunya masukan sedangkan keluarannya tetap dua. Jika keadaan keluaran flip-flop 0, maka setelah adanya sinyal pemicu keadaan berikutnya menjadi 1, dan bila keadaan keluarannya 1 maka setelah ada pemicu keadaannya akan menjadi 0. Berikut ini adalah Gambar simbol dan tabel kebenaran dari Flip-flop J-K

 

J	K	Q
0	0	TidakBerubah
0	1	Reset or Kill \Rightarrow Untuk mempermudah mengingat mode Reset, ketika K = 1 berarti mode output Q adalah Kill.
1	0	Set Or Jump \Rightarrow
1	1	Toggle \Rightarrow Untuk mempermudah mengingat mode Set, ketika J= 1 berarti mode output Q adalah Jump.


J = 1 dan K = 1 dinamakan mode Toggle.

Jika Q dimulai dari 0, maka setelah mode toggle menjadi high.


- Jika Q dimulai dari 1, maka setelah mode toggle menjadi low.

Prinsip kerja dari flip-flop JK adalah sebagai berikut :

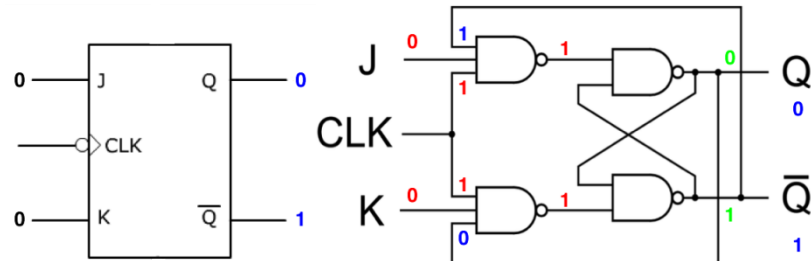
1. Pada saat $J = 0$ dan $K = 0$ atau keduanya berlogika low, gerbang AND tidak memberikan tanggapan sehingga keluaran Q tetap bertahan pada keadaan terakhirnya



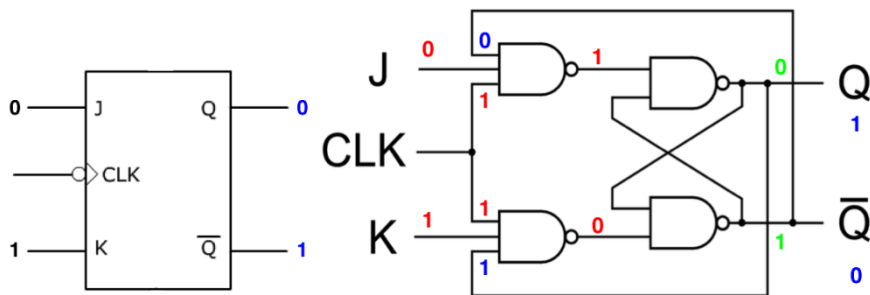2. Pada saat $J = 0$ atau berlogika low dan $K = 1$ atau berlogika high, maka flip-flop akan direset hingga diperoleh keluaran $Q = 0$ (kecuali jika flip-flop memang sudah dalam keadaan reset atau Q memang sudah pada keadaan rendah).



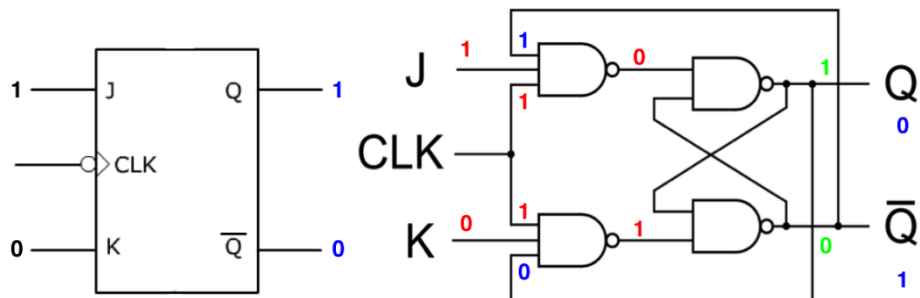3. Pada saat $J = 1$ dan $K = 0$ atau ketika J berlogika high dan K berlogika low, maka masukan ini akan mengeset flip-flop hingga diperoleh keluaran $Q = 1$ (kecuali jika flip-flop memang sudah dalam keadaan set atau Q sudah dalam keadaan tinggi).



4. Pada saat J dan K kedua-duanya tinggi, maka flip-flop berada dalam keadaan toggle, artinya keluaran Q akan berpindah pada keadaan lawan jika pinggiran pulsa clocknya tiba. Berikut ini merupakan bentuk diagram konstruksi dari JK Flip-Flop dan bagaimana mode toggle bekerja.



 


Diagram konstruksi Flip-Flop JK

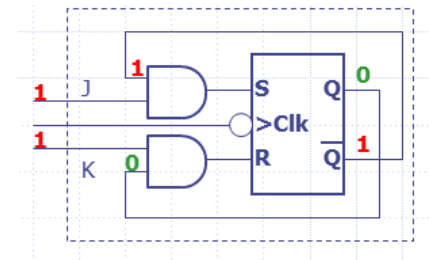
Kita memberi masukan $J = 1$ dan $K = 1$, kita asumsikan bahwa keadaan awal $Q = 0$, sehingga menghasilkan output $Q = 0$ dan $\bar{Q} = 1$.



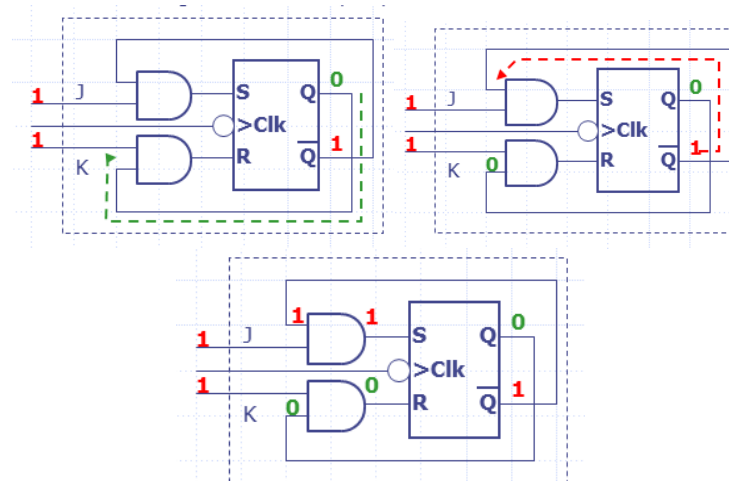Tinjau kembali logika pada gerbang AND. Pada gerbang AND pertama akan menghasilkan logika output 1, sedangkan pada gerbang AND kedua akan menghasilkan logika output 0.



 Dalam flip-flop JK, terdapat flip-flop SR yang siap mengatur output berlogika 1 jika clock atau detak diberikan. Pada proses tersebut dapat kita lihat logika output Q berubah menjadi 1.




Contoh Soal

1. Sebutkan Gerbang penyusun Flip-Flop JK!
2. Gambarkan rangkaian Flip-Flop JK
3. Tuliskan tabel kebenaran dari Flip-Flop JK!
4. Mengapa masukan J K disebut masukan pengendali?
5. Apakah yang dimaksud dengan keadaan Toggle pada Flip-Flop JK?

Jawaban

 1. Flip flop JK dibangun dari rangkaian dasar flip-flop-SR dengan menambahkan dua gerbang AND pada masukan R dan S serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator pembentuk denyut pulsa clock
- 2.



Rangkaian Flip-Flop JK

3. Tabel Kebenaran Flip-Flop JK

MODE OPERASI	MASUKAN			KELUARAN	
	CK	J	K	Q	Q'
TETAP	1	0	0	TIDAK BERUBAH	
RESET	1	0	1	0	1
SET	1	1	0	1	0
TOGGLE	1	1	1	KEADAAN BERLAWANAN	

- J dan K disebut masukan pengendali karena kedua masukan ini yang menentukan keadaan yang harus dipilih oleh flip-flop pada saat pulsa clock tiba
- Keadaan toggle, artinya keluaran Q akan berpindah pada keadaan berlawanan jika pinggiran pulsa clocknya tiba