

Tema 1

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES

1.1. SISTEMAS DIGITALES

Se puede definir un *sistema digital* como cualquier sistema de transmisión o procesamiento de información en el cual la información se encuentre representada por medio de cantidades físicas (señales) que se hayan tan restringidas que sólo pueden asumir valores discretos. En contraposición a los sistemas digitales están los sistemas *analógicos* en los cuales las señales tanto de entrada como de salida no poseen ningún tipo de restricción y pueden asumir todo un continuo de valores (es decir, infinitos).

La principal ventaja de los sistemas digitales respecto a los analógicos es que son más fáciles de diseñar, de implementar y de depurar, ya que las técnicas utilizadas en cada una de esas fases están bien establecidas. Por lo tanto, es más sencillo y flexible realizar un diseño digital que uno analógico. Las operaciones digitales también son mucho más precisas y la transmisión de señales dentro del circuito y entre circuitos es más fiable porque utilizan un conjunto discreto de valores, fácilmente discernibles entre sí, lo que reduce la probabilidad de cometer errores de interpretación. Los sistemas digitales tienen también una gran ventaja cuando nos referimos al almacenamiento. Por ejemplo, cuando la música se convierte a formato digital puede ser almacenada de una forma mucho más compacta que en modo analógico. El mejor argumento a favor de la mayor flexibilidad de los sistemas digitales se encuentra en los actuales ordenadores o computadoras digitales, basados íntegramente en diseños y circuitos digitales.

Los sistemas digitales se definen a través de *funciones digitales* que son, ni más ni menos, que aplicaciones entre dos conjuntos discretos: el conjunto de todas las entradas posibles X y el conjunto de todas las salidas posibles Y . Es decir,

$$F : X \mapsto Y$$

Sin embargo, para nosotros los sistemas que tienen mayor interés, por ser los que se pueden implementar electrónicamente, son los sistemas binarios. Un *sistema binario* es aquel en el que tanto las señales de entrada como de salida así como las señales internas sólo pueden ser “0” o “1”. Por lo tanto, una *función digital binaria*, o simplemente *función binaria*, de n variables binarias, $F(x_{n-1}, \dots, x_0)$, se define como la aplicación del producto cartesiano K^n en el conjunto K , donde $K = \{0, 1\}$. Al contar el mencionado producto cartesiano con 2^n combinaciones, existirán un total de 2^{2^n} funciones binarias distintas de n variables.

Para poder implementar una función digital como una función binaria es preciso utilizar señales con solo dos valores “0” ó “1”. Para ello es necesario hacer que las señales pasen de tomar valores de un conjunto arbitrario (pero finito) a tomar solo 2 valores. La única forma de conseguirlo es agrupar un conjunto de señales binarias (*bits*¹) y que, juntas, codifiquen todos o parte de los elementos del conjunto discreto de entrada y de salida. A ese conjunto de señales o bits le llamaremos una *variable numérica* o simplemente *variable*.

Para entender mejor este concepto supongamos que tenemos un sistema digital cuyas entradas son las 5 vocales del alfabeto. Está claro que ese conjunto es discreto y que con una sola variable binaria no se puede codificar (con un bit solo podemos codificar dos valores). Para poder representar los 5 elementos es necesario utilizar 3 señales binarias (bits) y agruparlas formando una variable binaria, por ejemplo A . En este caso, A estará formada por 3 bits, es decir, $A = A_2A_1A_0$, con lo cual es capaz de representar hasta 8 elementos diferentes (2^3). En el caso general una variable de n bits $A = A_{n-1}A_{n-2}\dots A_1A_0$ puede codificar hasta 2^n posibilidades diferentes. La codificación utilizada, es decir, que representa cada combinación de bits, es totalmente arbitraria y no influirá en el resultado final. En el caso de las vocales podemos escoger, por ejemplo, la siguiente codificación:

A_2	A_1	A_0	<i>Vocales</i>
0	0	0	(no usada)
0	0	1	<i>a</i>
0	1	0	<i>e</i>
0	1	1	(no usada)
1	0	0	<i>u</i>
1	0	1	<i>i</i>
1	1	0	<i>o</i>
1	1	1	(no usada)

Una función digital se puede representar de muchas formas diferentes. La representación más usual son las Tablas de Verdad que consisten en una tabla en donde se indica la salida para todas y cada una de las combinaciones de los bits de entrada. Otras posibles representaciones son los diagramas de Karnaugh y las expresiones booleanas.

¹La palabra *bit* procede de la contracción de *binary digit*

 


Figura 1.1: Ejemplo de un sistema combinacional.

1.2. SISTEMAS COMBINACIONALES Y SECUENCIALES

Un sistema digital *combinacional* se define, en general, como aquel sistema en el que las salidas son solamente función de las entradas actuales, es decir, dependen únicamente de las combinaciones de las entradas, de ahí su nombre. Estos sistemas se pueden representar a través de una función del tipo:

$$F : X \mapsto Y$$

donde X es el conjunto (discreto) de entradas e Y el conjunto (también discreto) de salidas. Se suele representar como en la figura 1.1.

Un ejemplo sencillo de sistema combinacional es un portaminas. En este sistema solo son posibles dos acciones o entradas: pulsar o no pulsar, y solo son posibles dos salidas: salir la mina o no hacer nada. El sistema es combinacional porque, siempre que se aplique una entrada, la respuesta del sistema solo depende de esa entrada, es decir, depende de las combinaciones de las entradas actuales. En nuestro ejemplo del portaminas, siempre que se pulsa sale la mina mientras que si no se pulsa no pasa nada. Estos sistemas pueden ser formalizados matemáticamente mediante *Álgebras de Boole*.

Existe un tipo más general de sistemas, llamados *secuenciales*, que además de entradas y salidas poseen unas variables adicionales llamadas variables internas o variables de estado (o bien simplemente estado). El estado hace que la salida del sistema dependa de las entradas anteriores además de la entrada actual. Físicamente, el estado va a representar una propiedad del sistema que, aunque no es observable directamente desde el exterior, va a determinar la salida que presente dicho sistema ante una entrada determinada. Es decir, para una misma entrada van a ser posibles distintas salidas, dependiendo del estado actual del sistema.

Un sistema secuencial se va representar, tal y como se ve en la figura 1.2, por dos funciones combinacionales (F_1 y F_2) y un nuevo tipo de función o módulo (Δ) que se encarga de almacenar el valor de los estados. Las funciones F_1 y F_2 son aplicaciones entre el conjunto de todas las entradas (X), todas las salidas (Y) y todos los estados internos (S). La primera función (F_1) calcula el estado siguiente del sistema según el estado y la entrada actuales.

$$F_1 : S \times X \mapsto S$$

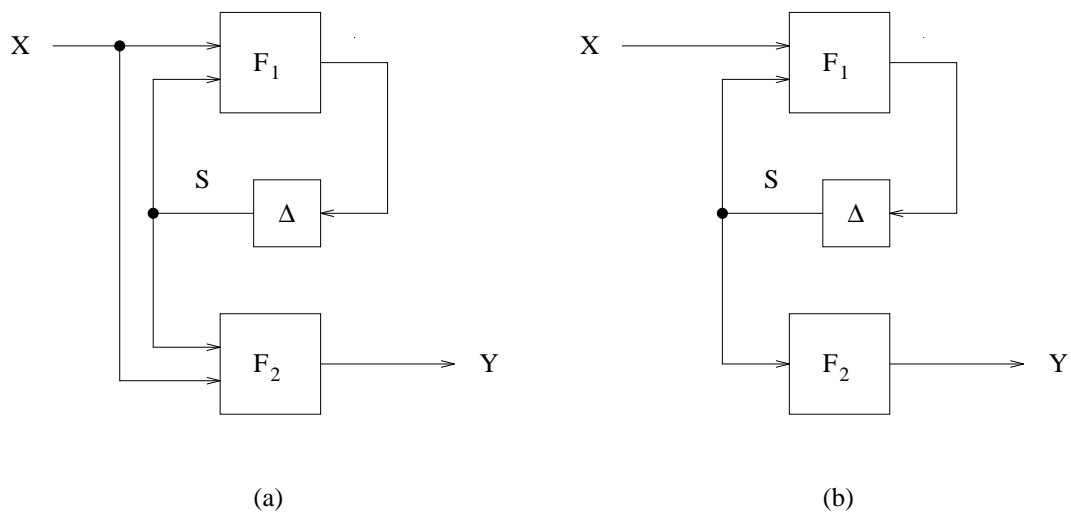


Figura 1.2: Definición de un autómata Mealy (a) y Moore (b).

Por otra parte, F_2 calcula cual es la salida en función del estado y de la entrada también actuales. Es decir,

$$F_2 : S \times X \mapsto Y$$

Esta es la definición de un autómata Mealy. Existe otra forma equivalente de definir un sistema secuencial que es la representación mediante un autómata Moore. En este caso, la función F_2 solo necesita conocer el estado actual para calcular la salida, es decir,

$$F_2 : S \mapsto Y$$

Como se ha dicho, ambas formulaciones son equivalentes, y un autómata Mealy se puede transformar en un autómata Moore y viceversa.

Un ejemplo sencillo de sistema secuencial sería un bolígrafo en donde al pulsar un botón sale o entra la punta. En este caso también existen dos entradas diferentes: pulsar o no pulsar, y tres salidas: salir punta, entrar punta o no hacer nada. Siempre que no se pulse no pasará nada, pero la entrada pulsar produce salidas diferentes según el estado del bolígrafo: si la punta está fuera entonces entra, mientras que si la punta está dentro entonces sale. Por lo tanto, la misma acción o entrada (pulsar) produce dos salidas diferentes en función del estado interno del sistema (punta dentro o punta fuera).

La salida se puede decir que depende de la entrada y el estado actuales, o que depende de toda la historia previa (secuencia de entradas y el estado inicial del que partió el sistema) que está almacenada en el estado interno del sistema. El nombre de sistema secuencial se debe a esa dependencia de la salida con la secuencia de entradas (el tipo de entradas y el orden en el que se aplican). Se puede deducir rápidamente que un sistema combinacional se puede representar como un sistema secuencial con un único estado interno.

Cuadro 1.1: Todas las funciones binarias de 1 variable.

	f_0	f_1	f_2	f_3
X	0	X	\overline{X}	1
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

Cuadro 1.2: Todas las funciones binarias de 2 variables.

X_1	X_0	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

1.3. FUNCIONES LÓGICAS BÁSICAS

Tal y como vimos en la definición de función binaria, para una función de n variables existen un total de 2^{2^n} posibles definiciones. Por lo tanto, para el caso de funciones de 1 variable existe un total de $2^{2^1} = 2^2 = 4$ posibilidades, las cuales se pueden ver en el cuadro 1.1.

Todas esas funciones unarias (de una sola entrada) tienen un nombre. La primera de ellas, f_0 , es la función cero, porque su salida siempre es 0. La segunda, f_1 , es la función identidad, ya que la salida siempre es igual a la entrada. Físicamente equivale a un cable o línea de comunicación puesto que transmite la entrada sin ningún tipo de modificación. La tercera función, f_2 , es la función NOT porque la salida es siempre la complementaria (el valor opuesto) a la entrada. La última es la función unidad, ya que siempre es 1 independientemente de la entrada.

En el caso de funciones con dos entradas existen un total de $2^{2^2} = 2^4 = 16$ posibilidades, las cuales se pueden ver en el cuadro 1.2. No todas las funciones de dos entradas tienen nombre ni están implementadas a nivel de puertas lógicas. A continuación mencionaremos las que se suelen llamar puertas lógicas básicas. En la figura 1.3 se pueden ver los símbolos de algunas de estas puertas y sus tablas de verdad.

- La función 0 o cero (f_0) siempre produce la salida 0, independientemente del valor que estén en sus entradas. Físicamente se implementa conectando la salida con el valor bajo de tensión (GND o LOW).
- La función 1 o unidad (f_{15}) es la negada de la anterior, siempre está a 1 independientemente del valor de sus entradas. Físicamente se implementa conectando la salida con el valor alto de tensión (V_{CC} o HIGH).

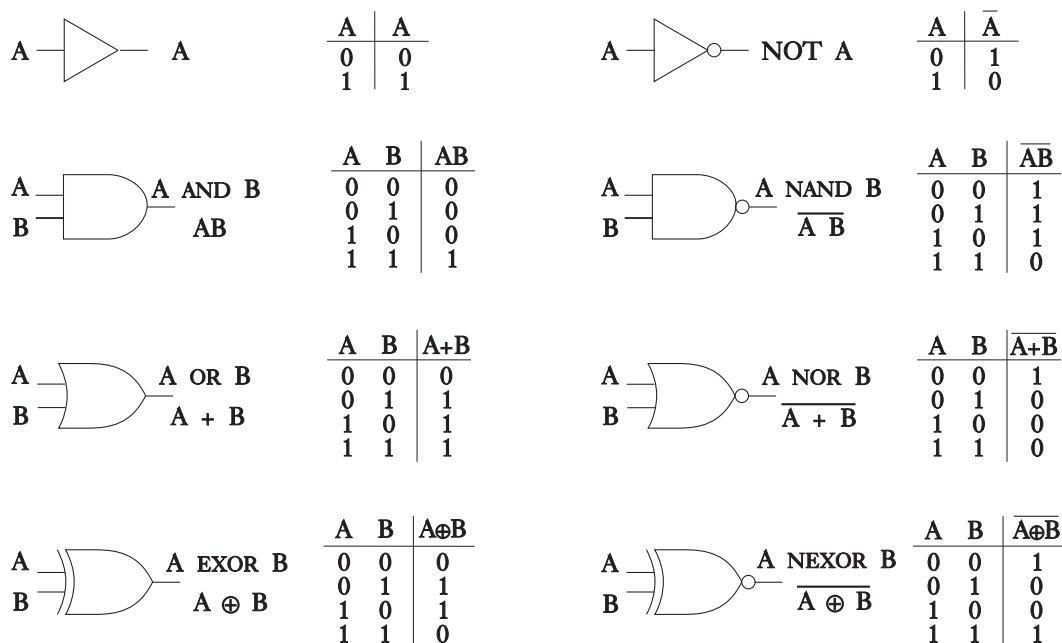


Figura 1.3: Símbolos de las puertas lógicas básicas.

- La función o puerta AND (AB), f_8 . Es aquella cuya salida es 1 únicamente cuando todas las entradas son 1. Esta definición se puede generalizar para n variables.
- La puerta NAND (\overline{AB}), f_7 , equivale a una puerta AND seguida de una NOT (de ahí su nombre NOT AND). La salida es 0 únicamente cuando todas las entradas son 1.
- La función o puerta OR ($A + B$), f_{14} . Es aquella cuya salida es 1 cuando alguna de las entradas es 1. También se puede generalizar para n variables.
- La puerta NOR ($\overline{A + B}$), f_1 , equivale a una puerta OR seguida de una NOT (NOT OR). La salida es 0 cuando alguna de las entradas es 1.
- La función o puerta EXOR ($A \oplus B$), f_6 , es aquella cuya salida es 1 cuando a la entrada hay un número impar de 1's, y es 0 en el caso contrario (un número par de 1's a la entrada). Si generalizamos a n variables tendremos una EXOR de n entradas. Con esta puerta se construyen los detectores de paridad (si el número de 1's de una variable es par o impar).
- La puerta NEXOR ($\overline{A \oplus B}$), f_9 , equivale a una puerta EXOR seguida de una NOT (NOT EXOR). Por lo tanto la salida es 0 cuando a la entrada hay un número impar de 1's, y es 1 en caso contrario. También se puede generalizar para n variables. La puerta NEXOR de 2 entradas también se llama IGUALDAD o EQUIVALENCIA ya que la salida es 1 cuando ambas entradas toman el mismo valor.

En la figura 1.4 se muestran los circuitos o puertas lógicas básicas que se utilizan en todos los sistemas digitales. El Álgebra de Boole nos asegura que **cualquier** función digital

 


Figura 1.4: Una interpretación de las puertas lógicas básicas usando interruptores.

binaria se puede implementar utilizando únicamente esas 3 puertas lógicas: AND, OR y NOT. La razón es muy sencilla: el Álgebra de Boole está definida según esas 3 operaciones, por lo que cualquier expresión booleana contiene, únicamente, esas 3 operaciones.

En la figura 1.4, además de los símbolos de las puertas lógicas básicas, se incluyen el equivalente de cada una en la teoría de la conmutación a base de interruptores. Un interruptor es un dispositivo con una entrada, una salida y una variable de control. Cuando la variable de control se activa (1) entonces la entrada y la salida están físicamente conectadas, mientras que si la variable de control no se activa (0) entonces no existe conexión entre la entrada y la salida del interruptor.

Como se puede ver en la figura 1.4, el comportamiento de una puerta AND de dos entradas es equivalente al funcionamiento de dos interruptores puestos uno a continuación del otro (en serie). Solo existe conexión cuando las señales de control de ambos interruptores (A y B) están cerrados, es decir, las variables de control están activadas (son 1). En el caso de que una o las dos variables estén inactivas (0), entonces uno o los dos interruptores estará abierto y no existirá conexión. Esto se corresponde con la definición de puerta AND si asociamos la salida de la puerta (1 y 0) con la existencia o no de conexión.

Con la puerta OR de 2 entradas se puede seguir un esquema parecido, pero su comportamiento es equivalente al funcionamiento de dos interruptores puestos en paralelo (ver figura 1.4). En este caso, existe salida (conexión) si al menos una de las entradas está activa (un interruptor esté cerrado).

Por último, la puerta NOT equivale a un interruptor que funciona de forma contraria a la usual: se cierra cuando la variable de control no se activa (1) y se abre (no existe conexión) cuando la variable de control se activa (0).

Matemáticamente, a una variable activa se le asocia el valor lógico “1” y a una variable no activa el valor lógico “0”. Por otra parte, se denota a la función AND por (\cdot) , a la función OR por $(+)$ y a la función NOT por $(\bar{\quad})$ sobre la variable o bien con $(')$. Estos símbolos no implican que se realice una suma o multiplicación pues las variables no son numéricas. Cuando dos variables se ponen juntas se entiende una operación AND.

Físicamente, en electrónica digital se dispone de dos valores o niveles de tensión diferenciados: un valor alto H (HIGH, V_{CC} o alimentación) y un valor bajo L (LOW, GND o tierra). Normalmente se asocia al nivel H el “1” lógico y al nivel L el “0” lógico y la

lógica se dice positiva. La otra alternativa es asociar a H el “0” y a L el “1” y la lógica será negativa. En la práctica, en un circuito digital un valor H puede ser un voltaje entre un valor mínimo y un valor máximo, igual que el valor L. Nunca puede haber un solapamiento entre el rango de H y el de L. Por ejemplo, en un tipo de circuitos digitales llamados CMOS el valor H puede estar entre 2 y 3,3 V, mientras que el valor L puede ir de 0 a 0,8 V.

1.4. CIRCUITOS INTEGRADOS

La mayoría de las funciones digitales que veremos se encuentran disponibles en el mercado en forma de circuitos integrados (CI). Un CI es un circuito electrónico que está construido totalmente en un único pequeño trozo de silicio. Todas las componentes del circuito (transistores, diodos, resistencias y condensadores) están integradas en ese trozo de silicio. Se implementan en CI todos aquellos circuitos que, debido a su uso generalizado, son rentables comercialmente. La principal ventaja de los circuitos integrados, frente a una implementación basada en transistores discretos, es que facilitan y reducen el tiempo de diseño y de implementación y, por lo tanto, de los costes finales. Otras ventajas de los CI son:

- Alto grado de integración, llegándose a implementar millones de componentes en un chip de reducidas dimensiones.
- Reducción de coste, debido al alto grado de automatización existente en la fabricación de los CI y la producción en masa.
- La fiabilidad. Un CI posee mayor fiabilidad en cuanto a funcionamiento y duración que los transistores discretos.
- La velocidad de funcionamiento es mayor ya que el paso de la corriente depende de las longitudes de las interconexiones, muy pequeñas dentro del CI.
- Reducción de los posibles errores de montaje y conexión de componentes.
- Reducción del tiempo de localización de averías, ya que solo hay que buscarlas en las conexiones entre los CI y en los CI defectuosos. En este último caso bastaría con cambiar el CI por otro en buenas condiciones.

Obviamente también existen limitaciones. Las más importantes son que debido a sus reducidas dimensiones la potencia máxima que puede disipar un CI es pequeña, solo se pueden implementar rangos reducidos de resistencias y condensadores, y es muy difícil implementar bobinas e inductancias en los CI.

Debido a todas las ventajas antes mencionadas, actualmente es muy extraño hacer diseños digitales basados en elementos discretos, es decir, transistores y resistencias. Esto es cierto salvo en algunas aplicaciones, como por ejemplo las que manejan grandes potencias.

 


Figura 1.5: Ejemplos de circuitos integrados comerciales.

La tendencia actual es utilizar pocos CI pero muy complejos (con muchos transistores), entre los que están las PLA y las PAL, circuitos de lógica programable.

Los CI se pueden implementar con diferentes técnicas o *tecnologías*, según sean los métodos de fabricación de los componentes. Las más habituales utilizan transistores MOSFET (transistores de efecto campo por unión metal-óxido-semiconductor) y transistores bipolares. Dos tecnologías que usan transistores bipolares son la TTL (lógica transistor-transistor) y la ECL (lógica de emisor acoplado). De estas la más utilizada es la TTL. La mayoría de los circuitos que utilizan MOSFET son de tipo CMOS (MOS complementario) o NMOS (MOS de canal n). Los microprocesadores utilizan tecnología CMOS. BiCMOS usa una combinación de CMOS y bipolar.

En la *nomenclatura* de los circuitos TTL cada circuito integrado posee un código basado en un conjunto de números y letras de la forma $74yyxxx$ (o $54yyxxx$). Los dos primeros números se refieren a la tecnología y características del encapsulamiento, lo que determina el rango de temperaturas en donde pueden funcionar, máxima potencia de disipación, etc. El código 74 es para circuitos comerciales y el 54 es para los militares (más caros). El código yy es un conjunto de 1 ó 2 letras que indica el tipo de transistor, velocidad, consumo, etc. Así, por ejemplo, L indica bajo consumo, F es para alta velocidad y LS es para transistores Schottky (S) de bajo consumo (L). Por último, los números xxx especifican el tipo de circuito que está implementado en el CI. Así, 32 es el código de un CI con 4 puertas OR de 2 entradas cada una, 00 son 4 puertas NAND de 2 entradas, 86 son 4 puertas EXOR de 2 entradas y 04 son 6 puertas NOT. En cuanto a CMOS existen las mismas series 74 y 54 equivalentes a nivel de pin con los mismos circuitos TTL, siendo los códigos yy distintos (por ejemplo, HC corresponde a circuito CMOS de alta velocidad, o HCT es un circuito CMOS de alta velocidad con entradas compatibles con TTL). También existe la nomenclatura de los circuitos CMOS $40xxx$, pero es más

 


Figura 1.6: Funcionamiento de las puertas lógicas AND y OR.

antigua, de baja velocidad y con un uso limitado. En la figura 1.5 se pueden ver algunos ejemplos de CI comerciales.

Los CI se pueden clasificar según su complejidad, es decir, por el número de transistores o puertas lógicas equivalentes que implementan. Así se establecen 5 niveles de *integración* diferentes (estas definiciones pueden variar según las fuentes):

- Pequeña escala de integración, SSI (*Small-Scale Integration*), cuando el CI posee un máximo de 10 puertas lógicas. Estos incluyen a las puertas básicas y a los biestables.
- Media escala de integración, MSI (*Medium-Scale Integration*), entre 10 y 100 puertas. Aquí se incluyen las funciones lógicas como codificadores, decodificadores, contadores, registros, multiplexores, circuitos aritméticos, pequeñas memorias, etc.
- Alta escala de integración, LSI (*Large-Scale Integration*), entre 100 y 10.000 puertas. Incluyen a las memorias.
- Muy alta escala de integración, VLSI (*Very-Large Scale Integration*), cuando el CI posee entre 10.000 y 100.000 puertas.
- Ultra escala de integración, ULSI (*Ultra Large-Scale Integration*). En este grupo encontramos grandes memorias, grandes microprocesadores y grandes computadores en un único chip. Corresponde a complejidades de más de 100.000 puertas.

Físicamente, los circuitos integrados trabajan con valores de tensión. En los CI digitales binarios, los únicos valores de tensión son baja tensión (L o GND) y tensión alta (H o V_{CC}). En la figura 1.6 se puede ver un ejemplo de como funcionan dos puertas lógicas (en este caso una AND y una OR). Como se puede ver, la tensión de las entradas cambia con el tiempo, lo cual produce que la salida de cada puerta también varíe. La salida de cada puerta solo depende del valor de sus entradas en cada instante. La salida se calcula utilizando las tablas de verdad de cada una de las funciones (ver figura 1.3).

 


Figura 1.7: Retardo (Δ) en la generación de la salida de un inversor

En la práctica, como los CI están contruidos con elementos físicos (transistores), la salida no se genera instantáneamente, sino que presenta un pequeño retraso (que depende de la tecnología de fabricación, aunque no suele superar unos pocos nanosegundos). Por ejemplo, la respuesta de un inversor ante una tensión de entrada podría ser la que se ve en la figura 1.7.

De todos modos, siempre se considerará, salvo que se indique lo contrario, que todas las puertas lógicas y CI son ideales y no poseen ningún tipo de retardo de generación de su salida. Esta suposición nos ayudará a entender mejor el funcionamiento de los circuitos que diseñemos al no tener que considerar, explícitamente, el tiempo que tarda en generarse cada señal.

Sin embargo, conviene tener presente que ese retardo existe y es real, lo cual provoca que, en la práctica, los circuitos se aparten ligeramente de su comportamiento ideal predicho por la teoría. Generalmente, en sistemas combinacionales, el problema se reduce a que, durante un cierto tiempo, las salidas del sistema no serán correctas. Este periodo transitorio es el que necesita el sistema para generar todas las señales intermedias. En el caso de sistemas secuenciales el problema se resuelve haciendo que el sistema sea síncrono (que todas las variables de estado se modifiquen a la vez). En el caso de sistemas secuenciales asíncronos, el problema de los retardos es crucial y es necesario prestarle una atención y técnicas de diseño específicas para conseguir que el sistema funcione correctamente.

En la figura 1.8 se puede ver un ejemplo de los *azares* o salidas transitorias que se pueden generar en un circuito debido a los retardos de las puertas reales. En este circuito teóricamente la salida debería dar siempre cero ($A\bar{A} = 0$), sin embargo podemos observar que durante un pequeño intervalo (que coincide con el tiempo que tarda el inversor en invertir su señal de entrada) la salida es 1. Es lo que se llama una espiga. El ancho de la espiga depende de la diferencia de retardos que van acumulando cada una de las señales al ir recorriendo las distintas puertas por las que debe pasar cada señal. En este caso, la espiga se debe a que una de las entradas pasa por el inversor y la otra no. El ancho de la espiga es por lo tanto el retardo de una puerta NOT. Como se indica en la figura, el retardo de una puerta NOT no tiene por qué coincidir con el de una puerta AND.

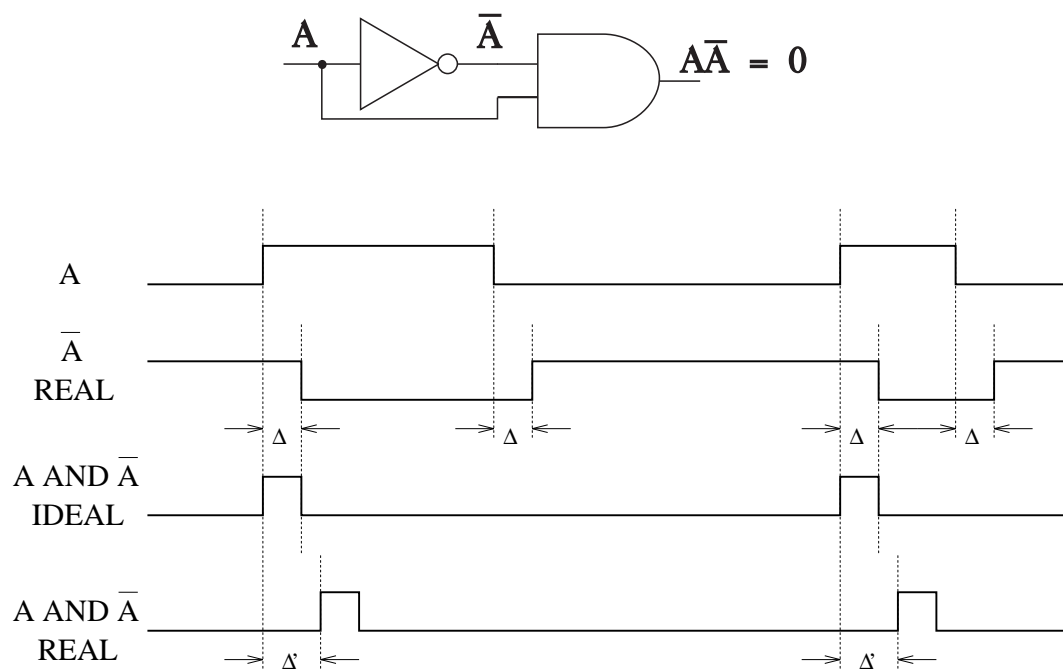


Figura 1.8: Circuito sencillo con azares.